



数字逻辑电路

MSI组合逻辑器件及其应用

西安交通大学

电子物理与器件教育部重点实验室
等离子体与微波电子学研究所

张小宁



MSI组合逻辑器件及其应用

1. 译码器和编码器

- 译码器和编码器的一般结构、二进制译码器、MSI器件及其级联与应用
- 编码器、优先权编码器、MSI编码器及其级联和应用

2. 数据分配器和多路选择器

- 数据分配器原理和MSI数据多路选择器
- 多路选择器、MSI多路选择器及其扩展和应用

3. 三态门

- 三态门、多路收发器和双向收发器

4. 加法器和比较器



- 加法器
- 比较器



1 译码器和编码器

译码器与编码器的的一般结构：

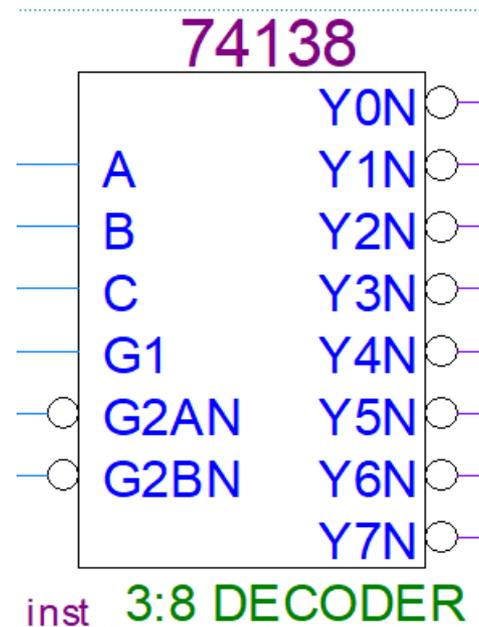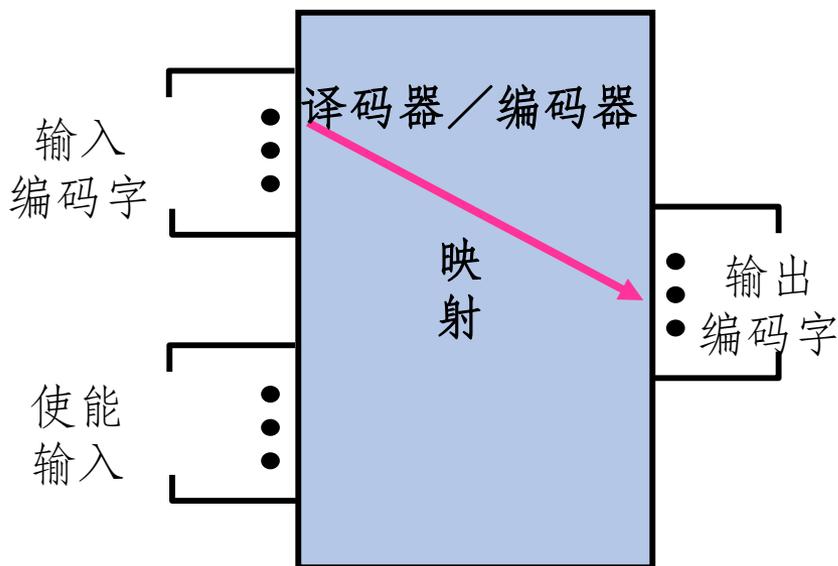- ❑ 译码器输入端数 n 小于输出端数 m ；反之，为编码器。
- ❑ 输入编码为 n 位二进制编码；
- ❑ 一个 n 位字表示 2^n 个不同的编码值，通常为： $0 \sim (2^n - 1)$ 。
- ❑ 有时编码值可以少于 2^n 个。





1 译码器和编码器

(1) **二进制译码器**：最常用的译码器。又称为 $n - 2^n$ 译码器。其中：输入编码为 n 位二进制数；输出编码为 2^n 取 1 码。换句话说，译码器**输出为 2^n 个最小项**，所以有时称**最小项发生器**。



逻辑框图

真值表

例 2-4 译码器

输入代码字： I_1, I_0 ；

输入使能： EN

输出代码字： Y_3, Y_2, Y_1, Y_0


功能描述：当 $EN = 1$ ，输入代码字是 i 的二进制表示，则输出 Y_i (i 为十进制数) 位为 1，其他位均为 0。

输入			输出			
EN	I_1	I_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	d	d	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0




1 译码器和编码器

① 双2-4译码器74LS139 数据手册

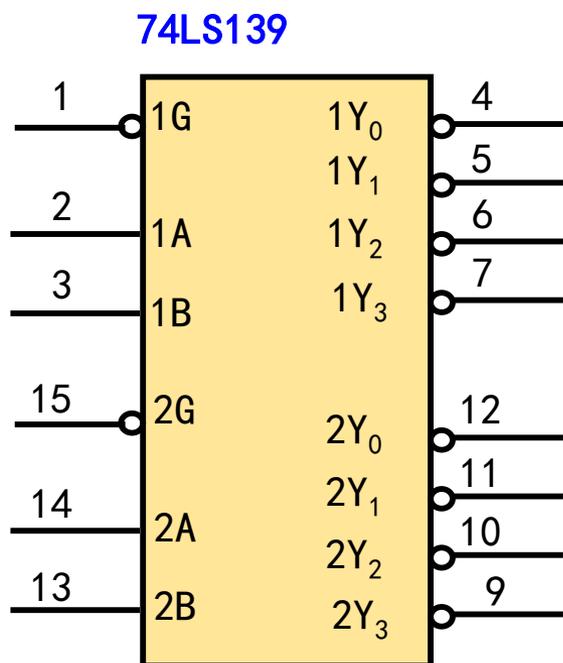

输入			输出			
$/G$	B	A	$/Y_3$	$/Y_2$	$/Y_1$	$/Y_0$
1	d	d	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

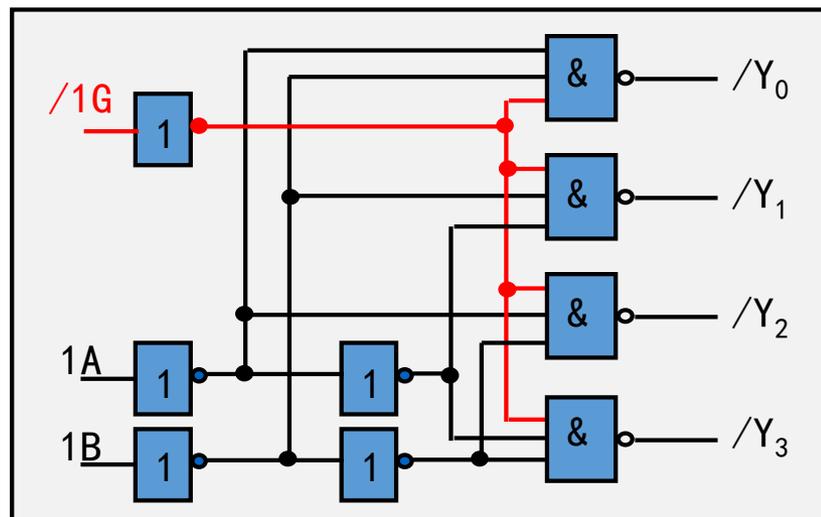



1 译码器和编码器

② 3-8 译码器

74LS138真值表



最小项表达式?

输 入						输 出							
G_1	$/G_{2A}$	$/G_{2B}$	C	B	A	$/Y_7$	$/Y_6$	$/Y_5$	$/Y_4$	$/Y_3$	$/Y_2$	$/Y_1$	$/Y_0$
0	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	1	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
d	d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1



1 译码器和编码器

74LS138数据手册

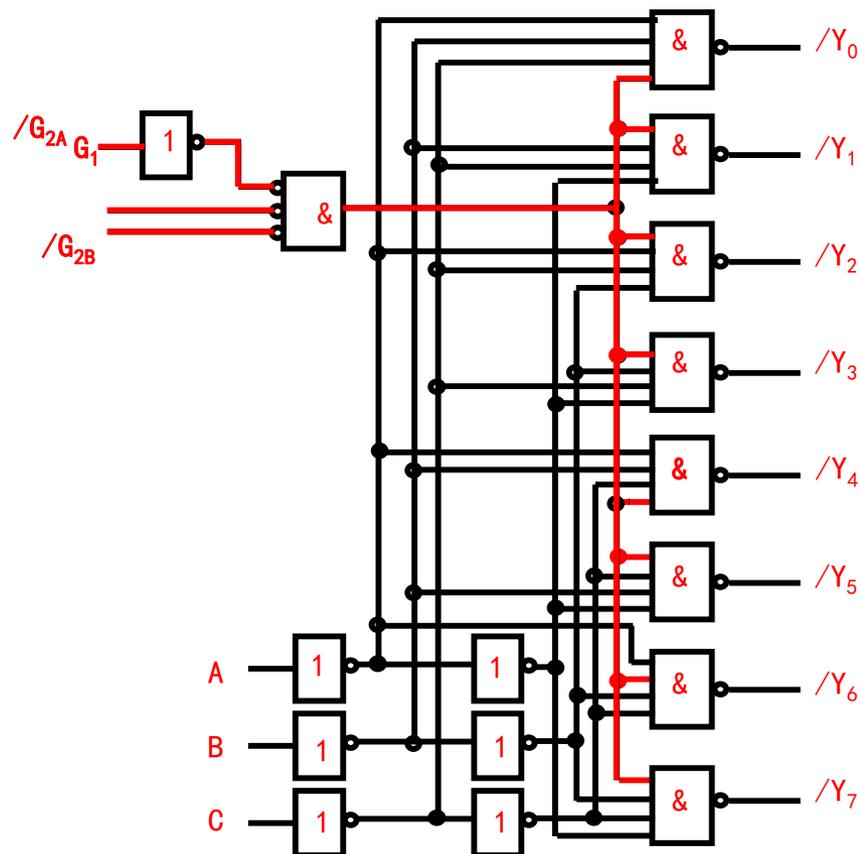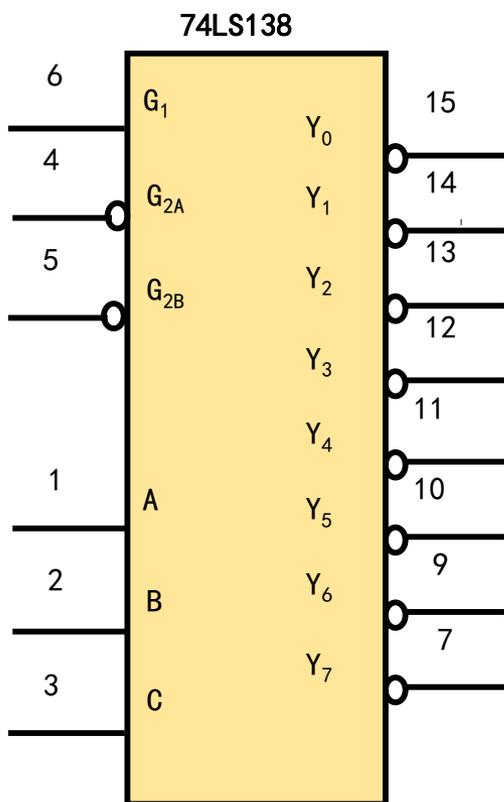



1 译码器和编码器

译码器74LS138的使用要点

□ 74LS138的输出信号为低有效，它有三个使能输入端 (G_1 、 $\overline{G_{2A}}$ 、 $\overline{G_{2B}}$)，只有在三个使能输入全部有效时，才能有正确的有效输出。

□ 74LS138的内部功能可用逻辑表达式描述如下：


$$Y_i = G_1 \cdot \overline{G_{2A}} \cdot \overline{G_{2B}} \cdot m_i$$

其中， Y_i 为内部输出编码字的第*i*位，

m_i 为输入变量C、B、A的最小项。

□ 74LS138 外部信号之间的关系为：

$$\overline{Y_i} = G_1 \cdot \overline{G_{2A}} \cdot \overline{G_{2B}} \cdot m_i$$

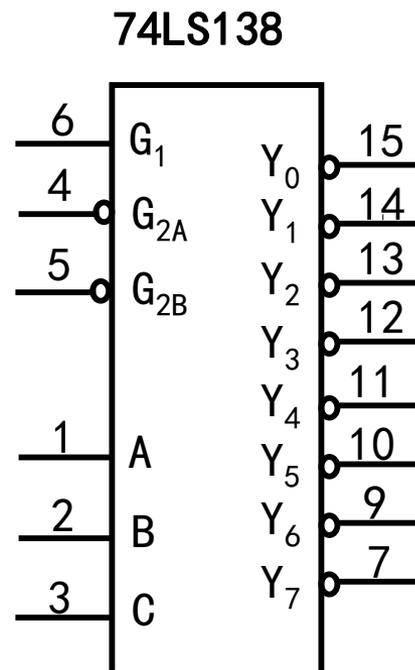


如何构成4-16译码器？



1 译码器和编码器

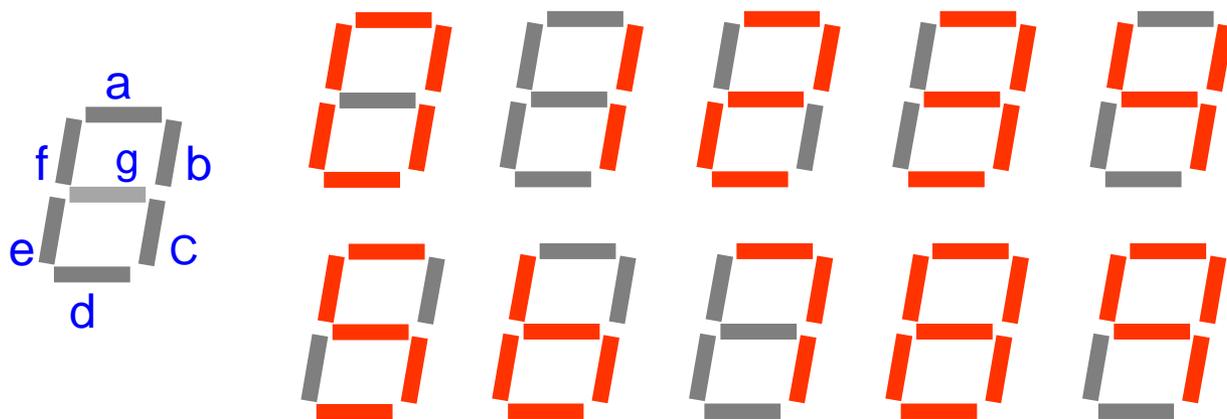(2) BCD译码器74LS49

74LS49是一种常用的BCD码MSI器件，它输入编码为4位的BCD码，输出为7位编码字。



七段显示器件结构





1 译码器和编码器

74LS49真值表

输 入					输 出						
/BI	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	d	d	d	d	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
2	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
3	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
4	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
7	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
8	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
9	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

(BI: 禁止显示控制端)

逻辑符号:

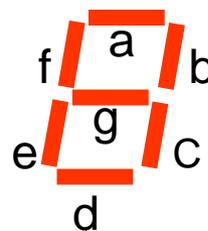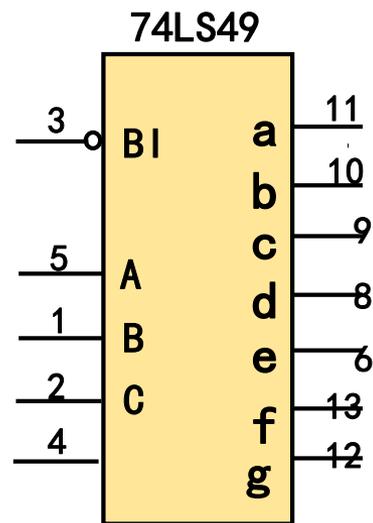

写出ABCD输入，A-F输出的译码器真值表，显示每个字符的逻辑表达式EDA工具输入仿真验证



1 译码器和编码器

(3) MSI译码器的级联

当输入变量数 n 大于器件的输入变量数时，可以用多个二进制译码器的级联来实现。

例 用两个 3-8 译码器组成 4-16 译码器。


硬件连接：

- (1) 输入的最高位 N_3 分别接到 U_1 -/ G_{2A} 及 U_2 - G_1 ；
- (2) 使能输入 $/EN$ 分别接到 U_1 -/ G_{2B} 和 U_2 -/ G_{2A} 。

工作模式（ $/EN = 0$ 时）：

(1) 若 $N_3 = 0$ ， U_2 的全部输出无效(输出1), U_1 的输出按 $N_2N_1N_0$ 译码： $/DEC_i = m_i$ ($i = 0 \sim 7$)

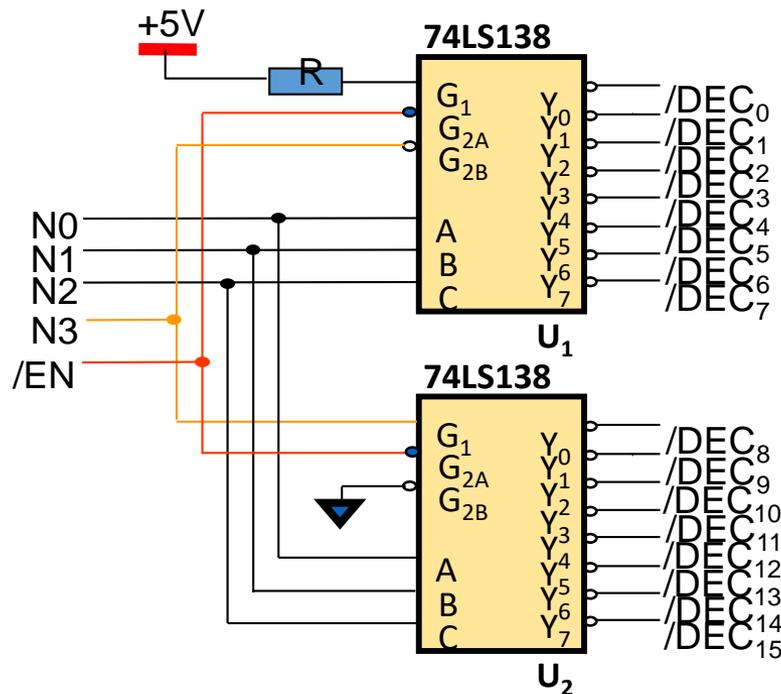(2) 若 $N_3 = 1$ ， U_1 的全部输出无效(输出1), U_2 的输出为按 $N_2N_1N_0$ 译码 $/DEC_i = m_i$ ($i = 8 \sim 15$)






1 译码器和编码器

例 设计一个 5-32 二进制译码器。

采用四片 74LS138 和一片 74LS139 组成一个树形结构的级联译码器。

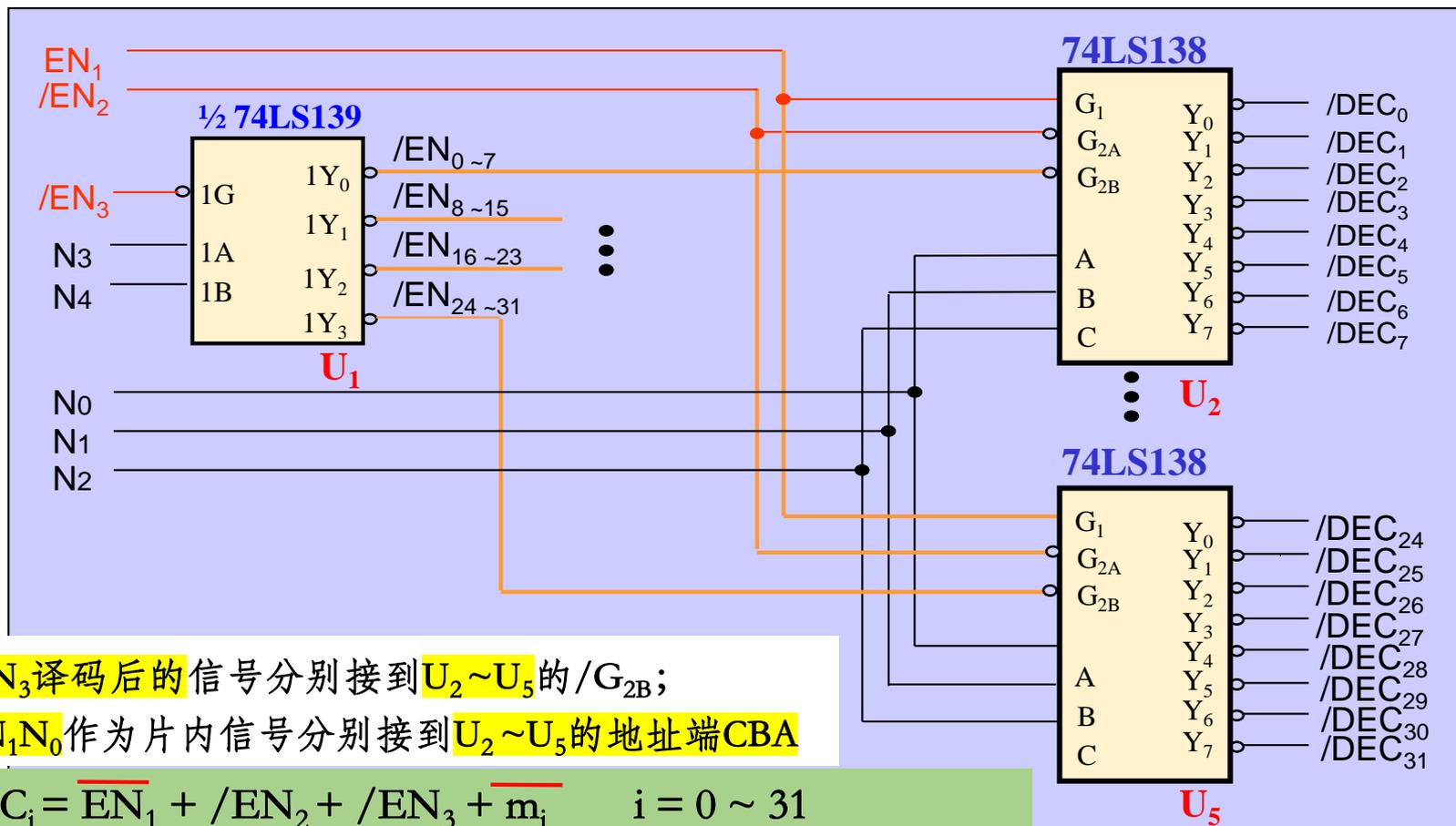

- ① N_4N_3 译码后的信号分别接到 $U_2 \sim U_5$ 的 $/G_{2B}$;
- ② $N_2N_1N_0$ 作为片内信号分别接到 $U_2 \sim U_5$ 的地址端 CBA

$$/DEC_i = \overline{EN_1} + \overline{EN_2} + \overline{EN_3} + \overline{m_i} \quad i = 0 \sim 31$$

m_i 为 $N_4N_3N_2N_1N_0$ 的对应最小项。




1 译码器和编码器

(4) 用MSI译码器实现组合逻辑函数

$n - 2^n$ 二进制译码器的输出对应于 n 变量函数的 2^n 个最小项，所以可借用此器件来实现任何组合逻辑函数。

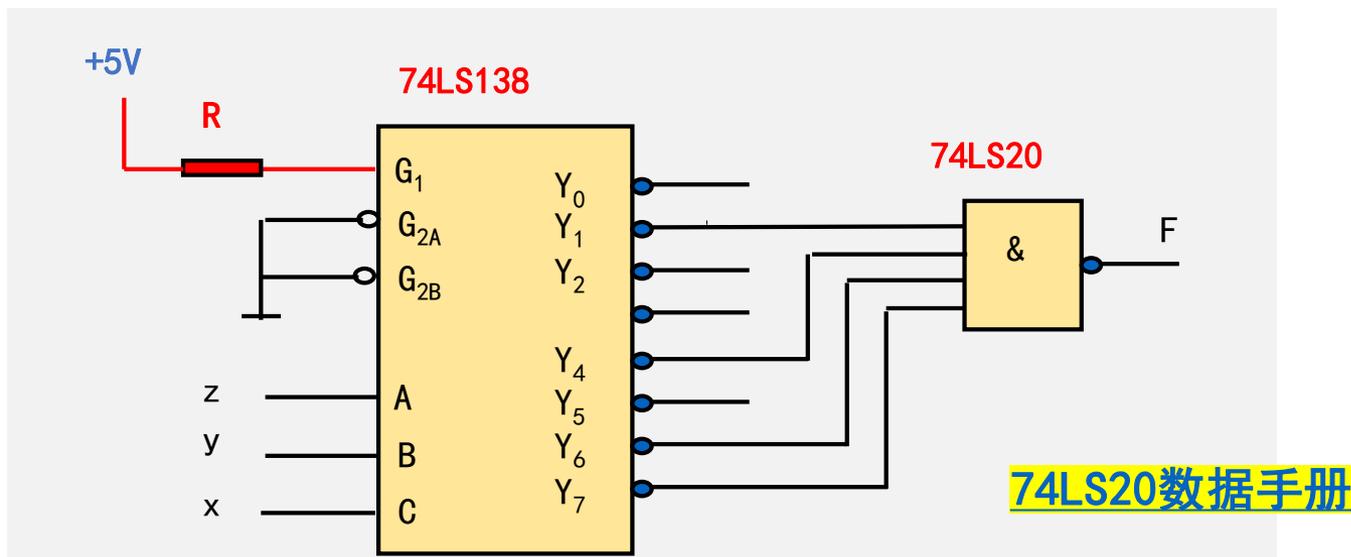例1 用译码器74LS138实现 $F(x,y,z) = \sum m(1,4,6,7)$ ，逻辑图如下所示：





1 译码器和编码器

例2 设计一个一位全加器。

输入端分别为：被加数输入 x_i 、加数输入 y_i 、低位向本位的进位输入 C_{i-1}


输出端分别为：本位的和输出 S_i 、本位向高位的进位输出 C_i ，

一位全加器的真值表如下：

$C_{i-1} y_i x_i$	$S_i C_i$
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 0	1 0
0 1 1	0 1
1 0 0	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	0 1
1 1 1	1 1

由真值表得到：
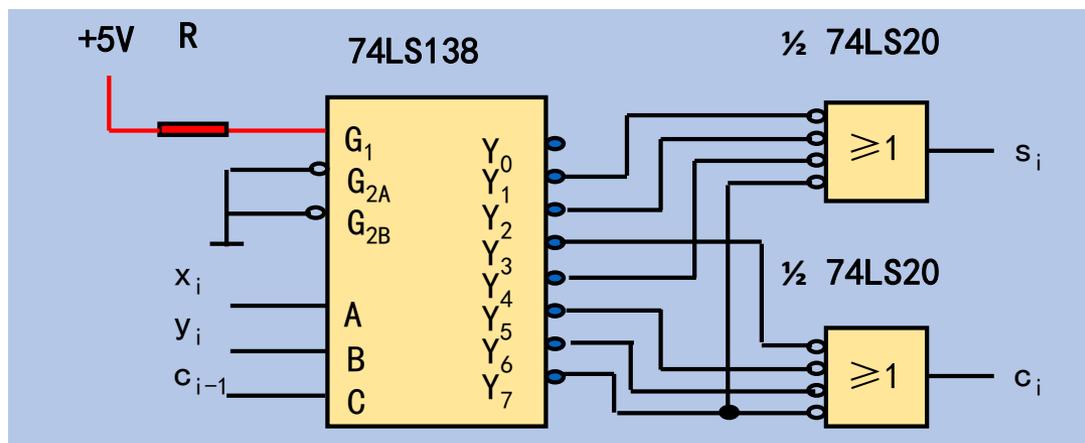
$$S_i = \sum m^3(1,2,4,7), \quad C_i = \sum m^3(3,5,6,7)$$



一位全加器逻辑图




1 译码器和编码器

2) 二进制编码器

当译码器的输出编码位数少于输入编码位数时，这种器件称为编码器。

2^n - n 二进制编码器通用结构如图所示，其中输入端为 2^n 个，输出为 n 位二进制数，因此它的输入输出关系正好与译码器的相反。

约束条件：同一时刻只能有一个输入端有效。

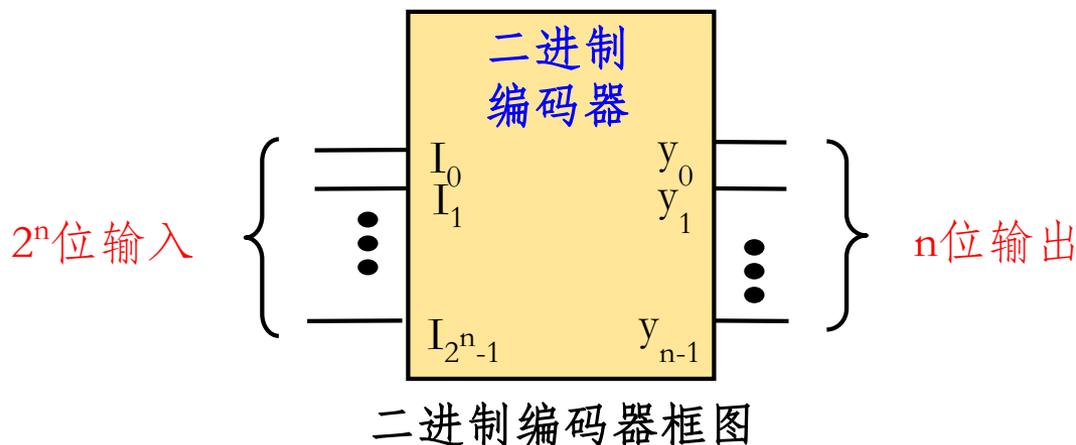



1 译码器和编码器

例：一个8位输入、3位输出的编码器如图所示。

这是一个8-3二进制编码器。输入： $I_0 \sim I_7$ ，输出： $Y_0 \sim Y_2$

① 简化真值表(?)

$I_7 I_6 I_5 I_4 I_3 I_2 I_1 I_0$	$Y_2 Y_1 Y_0$
0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0	0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0	0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0	1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0	1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0	1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1

② 输出函数表达式

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$


怎样保证？

当且仅当输入代码中的一位为1，输出编码不可能重复。如果： $I_1=I_2=1$ ？




1 译码器和编码器

③ 电路图

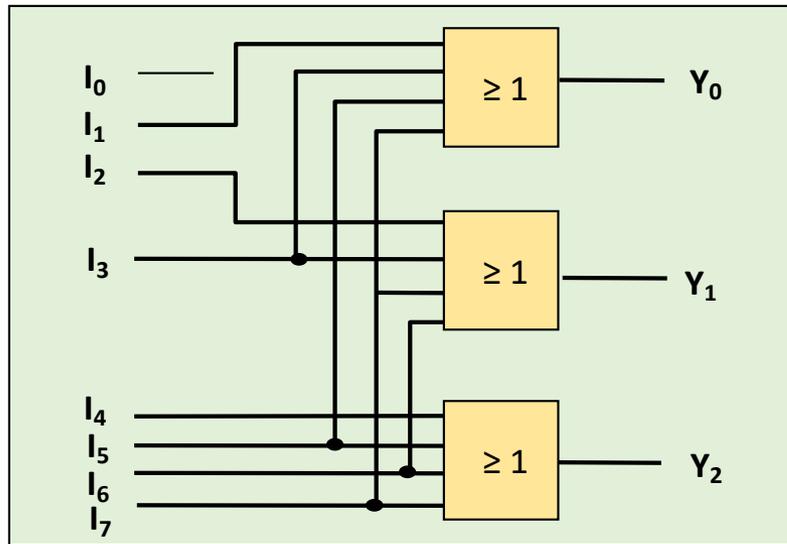

④ 逻辑符号

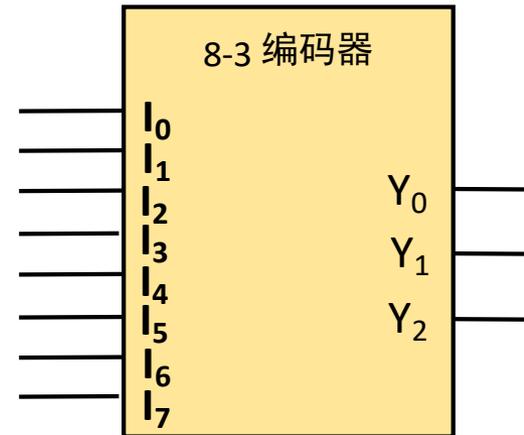

I_i 与 Y_j 之间的关系：使 Y_j 为 1 的是那些 I_i ，其下标 i 的二进制数的第 j 位均为 1。

(From “0”)

例 $Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$ ，即 $Y_1 = I_{010} + I_{011} + I_{110} + I_{111}$ Y_0 、 Y_2 ?




1 译码器和编码器

(1) 优先权编码器 Priority Encoders

- 如果在任一时刻，允许 2^n 个部件中有多个器件同时提出请求，则 $2^n - n$ 二进制编码器产生的 n 位编码必定有重复(?)，而不能与输入请求的条件一一对应了。
- 对输入端进行优先权分配，使编码器仅响应请求中优先权最高的有效输入端，并产生相应的输出编码，这种具有指定输入端优先权顺序的编码器，称为优先权编码器。

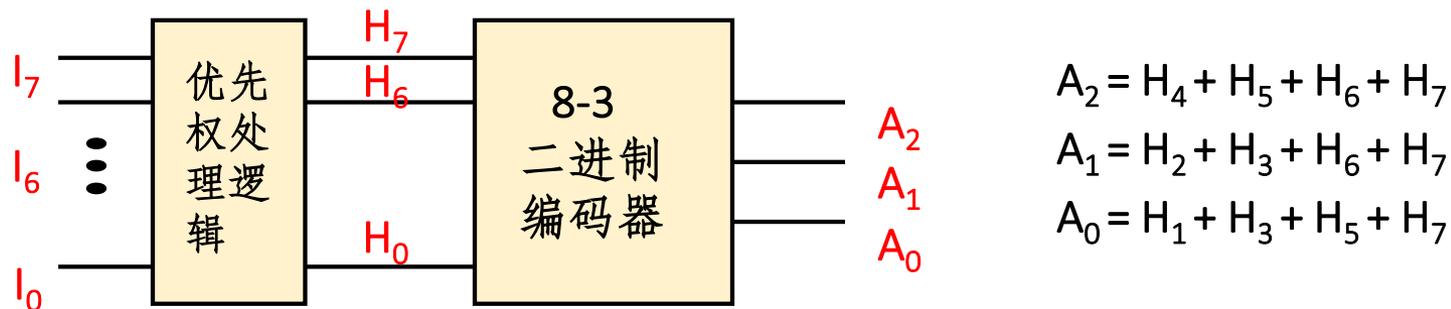8-3 优先权编码器的结构框图如下所示：

设 优先权为： I_7 (最高) $\rightarrow I_6 \rightarrow I_5 \rightarrow I_4 \rightarrow I_3 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$






1 译码器和编码器

(2) MSI优先权编码器

74LS148

① 逻辑符号 74LS148

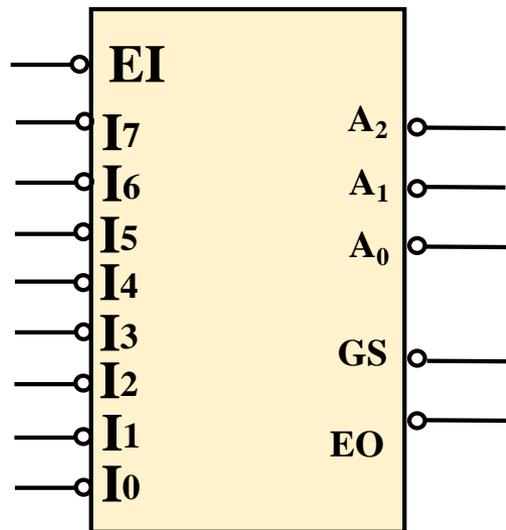

② 真值表

输入									输出				
$/EI$	$/I_0$	$/I_1$	$/I_2$	$/I_3$	$/I_4$	$/I_5$	$/I_6$	$/I_7$	$/A_2$	$/A_1$	$/A_0$	$/GS$	$/EO$
1	d	d	d	d	d	d	d	d	1	1	1	1	1
0	d	d	d	d	d	d	d	0	0	0	0	0	1
0	d	d	d	d	d	d	0	1	0	0	1	0	1
0	d	d	d	d	d	0	1	1	0	1	0	0	1
0	d	d	d	d	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	d	d	d	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	d	d	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	d	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



1 译码器和编码器

③ 优先权处理逻辑

设优先权为： I_7 (最高) $\rightarrow I_6 \rightarrow I_5 \rightarrow I_4 \rightarrow I_3 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow I_0$

$$H_7 = \overline{I_7}$$

$$H_6 = \overline{I_7} I_6$$

$$H_5 = \overline{I_7} \overline{I_6} I_5$$

$$H_4 = \overline{I_7} \overline{I_6} \overline{I_5} I_4$$

$$H_3 = \overline{I_7} \overline{I_6} \overline{I_5} \overline{I_4} I_3$$

$$H_2 = \overline{I_7} \overline{I_6} \overline{I_5} \overline{I_4} \overline{I_3} I_2$$

$$H_1 = \overline{I_7} \overline{I_6} \overline{I_5} \overline{I_4} \overline{I_3} \overline{I_2} I_1$$

$$H_0 = \overline{I_7} \overline{I_6} \overline{I_5} \overline{I_4} \overline{I_3} \overline{I_2} \overline{I_1} I_0$$

④ 输出编码为：

$$/A_2 = \overline{H_4 + H_5 + H_6 + H_7} = ?$$

$$/A_1 = \overline{H_2 + H_3 + H_6 + H_7} = ?$$

$$/A_0 = \overline{H_1 + H_3 + H_5 + H_7} = ?$$

输出使能为： $/GS=?$


$$/EO = \overline{/I_0 /I_1 \dots /I_7}$$



1 译码器和编码器

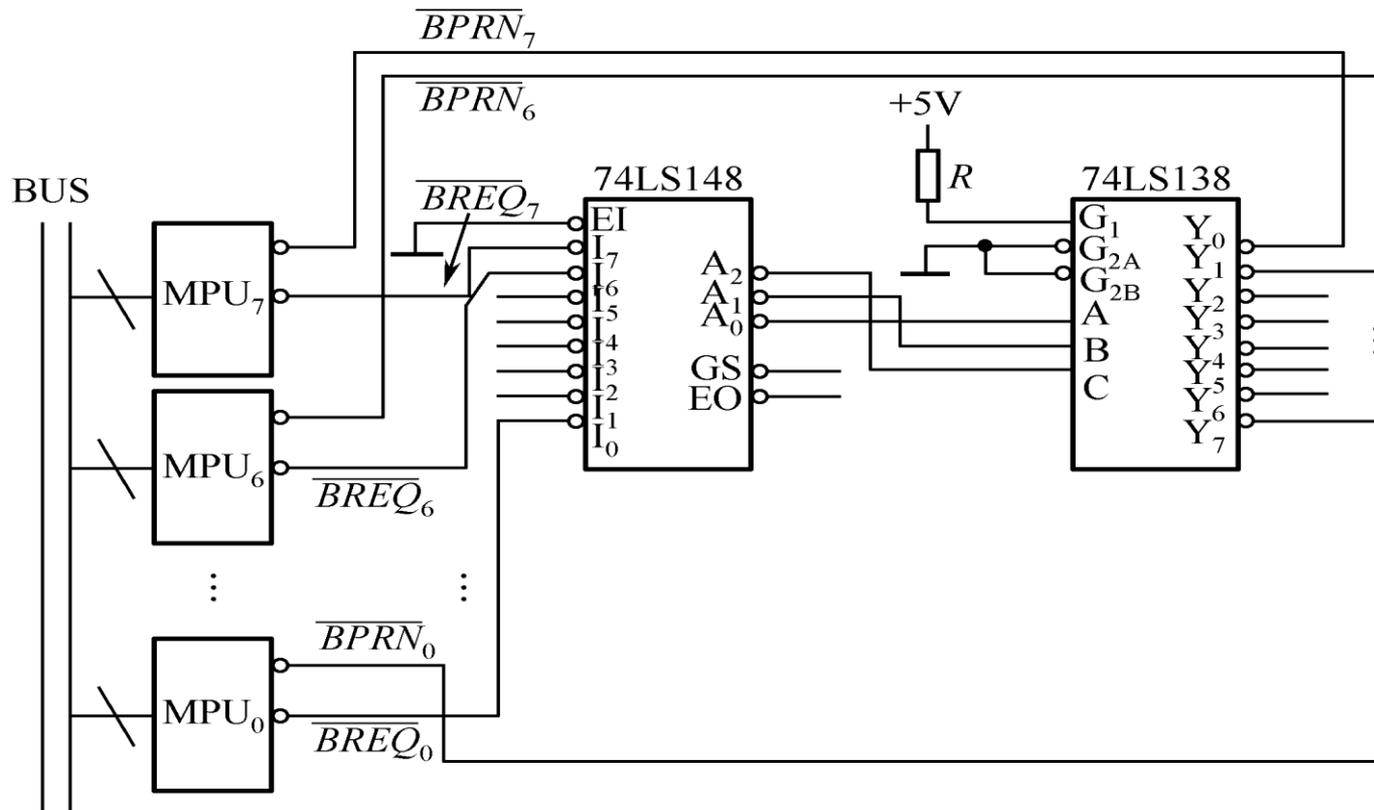(3) 编码器应用举例

在多处理器系统中，需对各处理器争用总线作出仲裁。为提高仲裁速度，通常采用并行优先权仲裁方式。在争用总线的各处理器进行优先权分配后，通过优先权编码器和译码器进行裁决。逻辑电路图参见书P70图2.45。







2 数据分配器和多路选择器

1) 数据分配器

如图四路数据分配器的等效电路和框图。

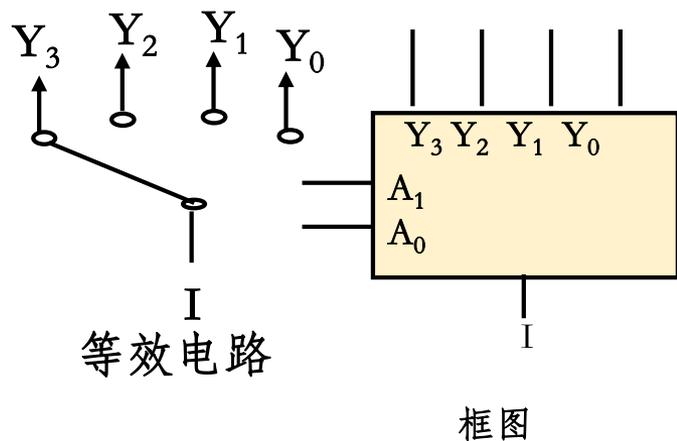

单刀多掷开关

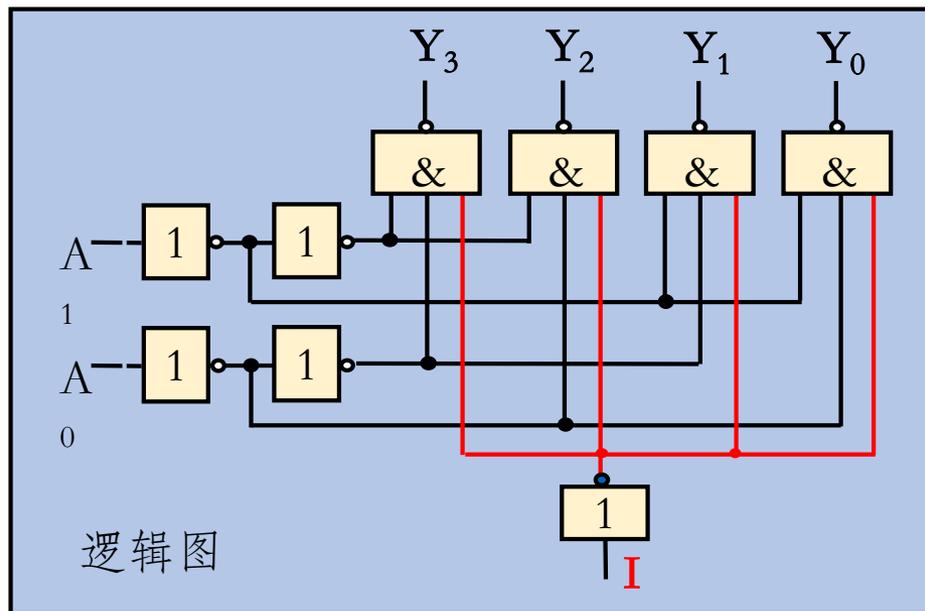

I : 传送数据输入端; A_1, A_0 : 地址码输入端; Y_3, Y_2, Y_1, Y_0 : 输出的数据通道, 这种分配器被称为“1~4多路分配器”。

一般表达式为: $y_i = I \cdot m_i$ 其中 i 为地址码 $A_{n-1} \cdots A_0$ 的十进制值。



2 数据分配器和多路选择器


(1) 用二进制译码器作为数据分配器

例 用1/2 74LS139作为四输出数据分配器。

- 将使能端G作为数据输入端，即 **I** 接至G端；
- 将数据输入端作为地址输入端，即 **A**端接地址 A_0 位； **B**端接地址 A_1 位。

则： $/y_i = I$ i 为地址码 A_1A_0 的十进制数


输入			输出			
$/G$	B	A	$/Y_3$	$/Y_2$	$/Y_1$	$/Y_0$
1	d	d	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

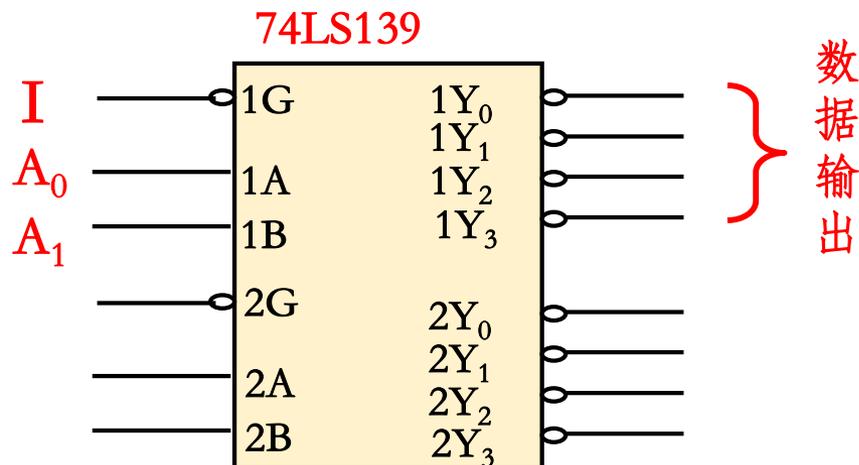

2 数据分配器和多路选择器

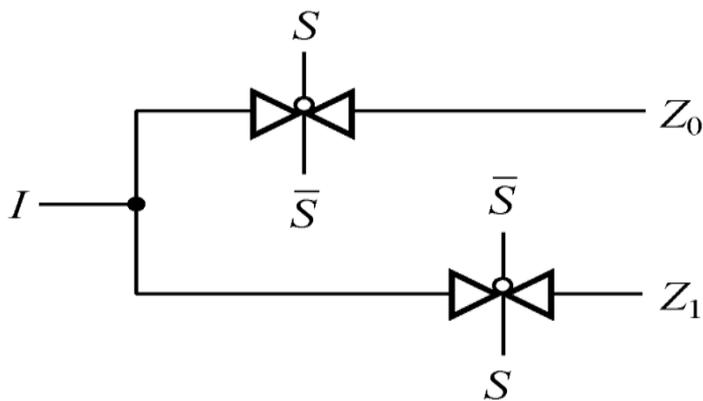(2) 使用CMOS传输门实现的数据分配器的结构

用控制逻辑实现的数据分配器：如果 S 是有效的，则这一网络将把唯一的输入信号引导到 Z_1 端；如果 S 是失效的，则将被引导至 Z_0 端。这也被称为**多路输出选择器**，因为它刚好完成了与多路选择器相反的功能。




总有一个COMS传输门是高阻，但是 Z_0 或 Z_1 的状态是不确定的！

- 当 S 有效时， I 被导向 Z_1 ，此时输出端 Z_0 的值又是什么呢？输出端 Z_0 既不是“0”，也不是“1”，而是悬空的。
- 当 S 失效时， Z_1 端也会有同样的问题，它违反了作为一个合适的功能网络所需的条件之一。



2 数据分配器和多路选择器

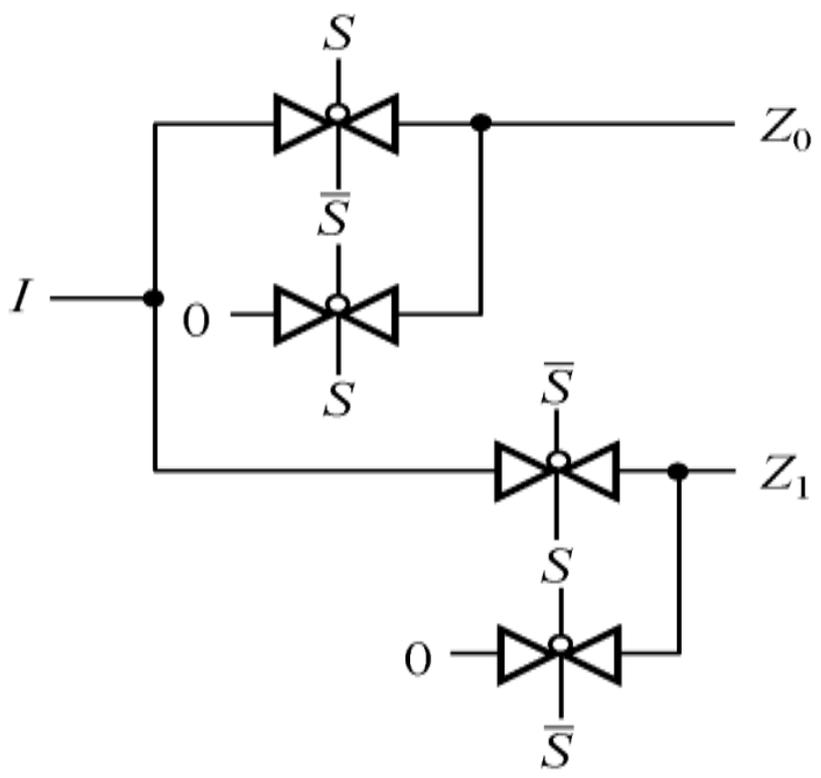下图给出了一种有效的解决方法。当输入信号引导至 Z_1 时，一个额外的传输门将“0”引导至 Z_0 。当输入信号引导至 Z_0 时，对输出端 Z_1 也做同样的处理。



保证能 Z_0 和 Z_1 总有确定的逻辑状态




2 数据分配器和多路选择器

2) 多路选择器


多路选择器又称数据选择器(MUX), 是一个数字开关, 可以从 n 路源数据中选择一路送至输出端。

假设有 n 组输入数据源, 每组数据源的宽度为 b 位二进制数, 则反映多路选择器输出关系的框图和等效的电路如下图所示, 其中高有效使能端 EN 的功能为: 当 $EN = 0$ 时, 所有的输出为 0。

① 多路选择器的结构框图

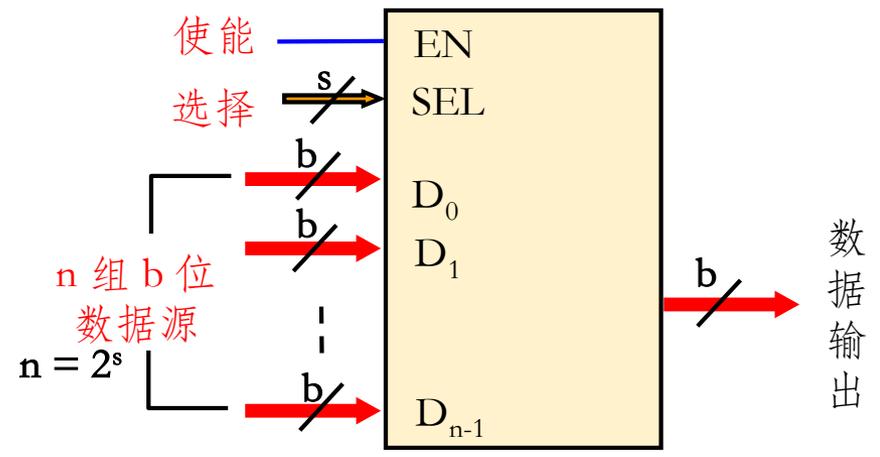

② 多路选择器的等效功能

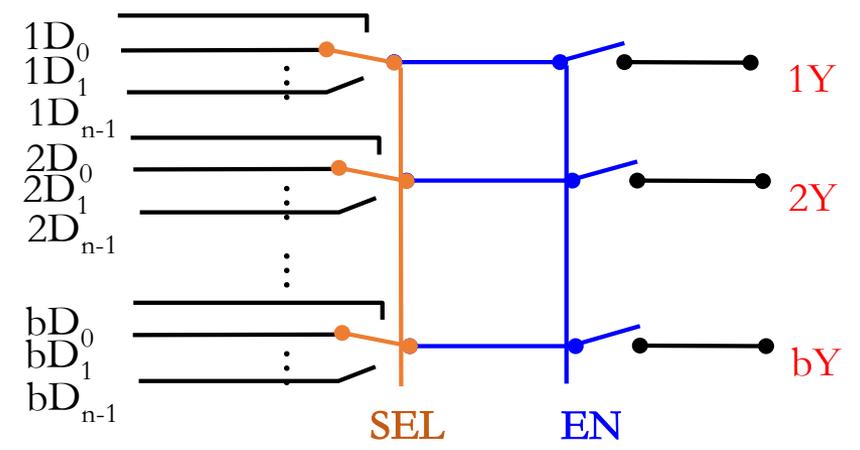



2 数据分配器和多路选择器

③ 多路选择器输出逻辑表达式

从 n 组数据源中选择哪一组源数据传送到输出端，由选择输入端的输入值 S 决定。 S 与 n 的关系为：

$$n = 2^s \quad (\text{或 } S = \log_2 n)$$

S 位选择信号有 2^s 种组合(即最小项)。每一种组合对应选择 $n (= 2^s)$ 组输入源数据中的一组。逻辑表达式为：


$$KY = \sum_{i=0}^{n-1} EN \cdot m_i \cdot KD_i \quad K = 1, 2, \dots, b$$

式中： KY 为输出位， KD_i 是第 i 组输入源数据的第 K 位， m_i 是 S 位选择输入变量的最小项。



2 数据分配器和多路选择器

④ 多路选择器的原理图（某位输出多路选择器）

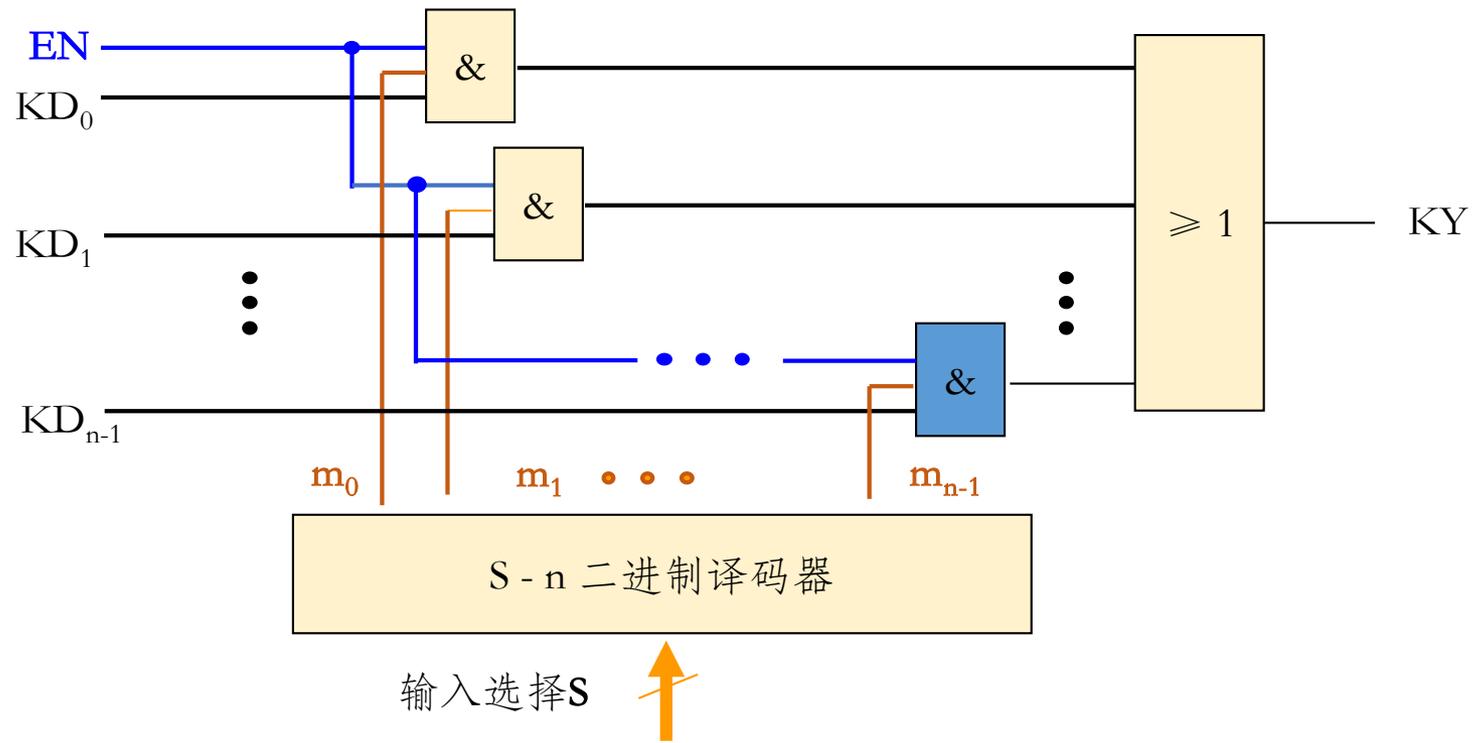



2 数据分配器和多路选择器

(1) MSI 多路选择器8输入 1 位输出


多路选择器74LS151

一个低有效使能输入端/ $\overline{\text{EN}}$

三个选择输入端C、B、A

8个数据输入端 $D_7 \sim D_0$

2个互反输出 Y、 $\overline{\text{Y}}$

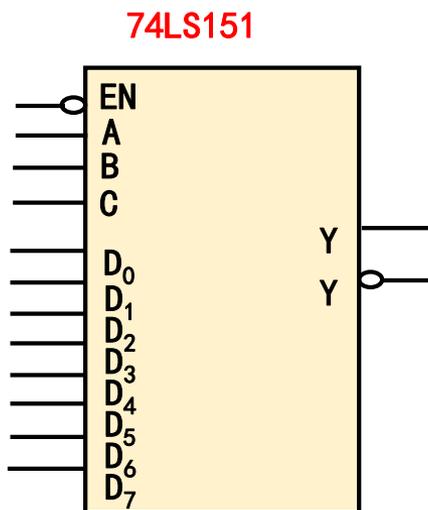

② 逻辑符号


① 简化真值表

输入				输出	
$\overline{\text{EN}}$	C	B	A	Y	$\overline{\text{Y}}$
1	d	d	d	0	1
0	0	0	0	D_0	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	D_5	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	D_6	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D_7}$



2 数据分配器和多路选择器

③逻辑电路图

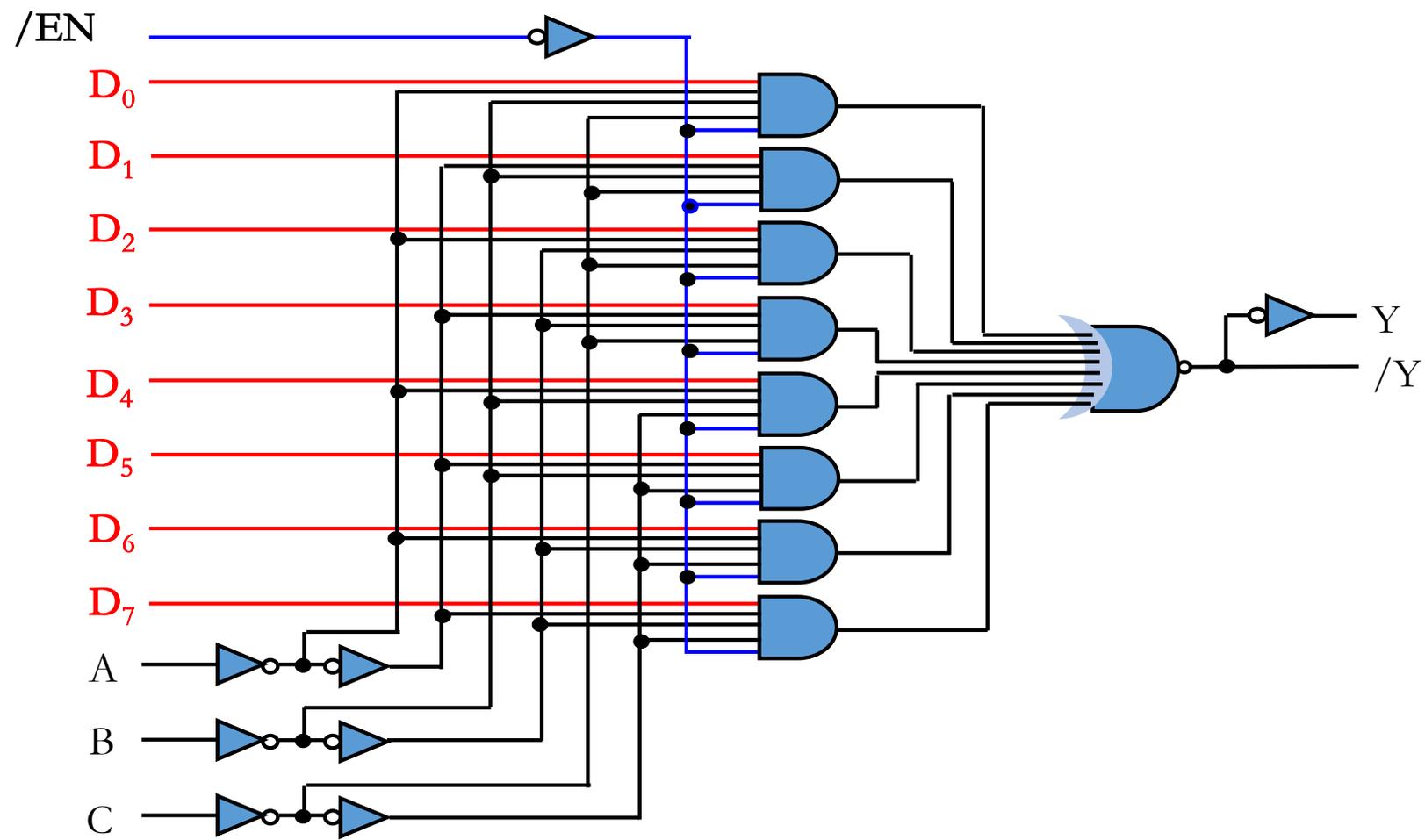




2 数据分配器和多路选择器

四输入 2 位多路选择器 74LS153


① 简化真值表

输入			输出	
/1G	/2G	BA	1Y	2Y
1	d	d	0	0
0	0	0	1C ₀	2C ₀
0	0	1	1C ₁	2C ₁
0	1	0	1C ₂	2C ₂
0	1	1	1C ₃	2C ₃

② 逻辑电路图

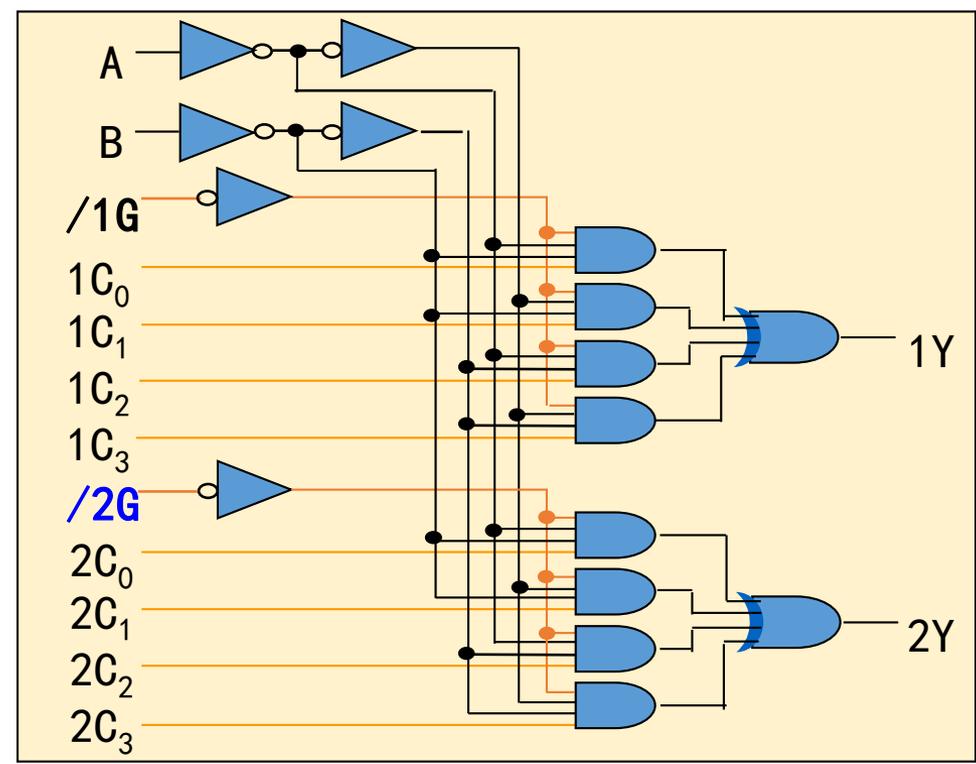

③ 逻辑符号

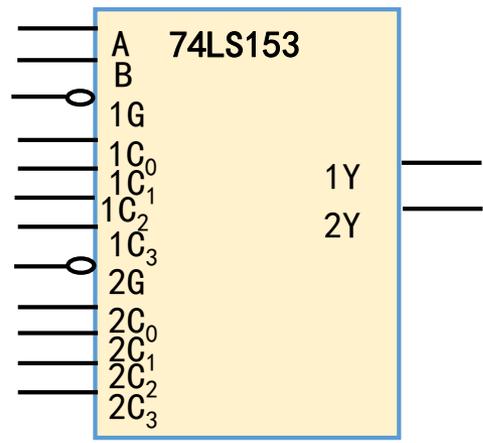




2 数据分配器和多路选择器


二输入4位多路选择器 74LS157

① 简化真值表

输入		输出			
/G	S	1Y	2Y	3Y	4Y
1	d	0	0	0	0
0	0	1A	2A	3A	4A
0	1	1B	2B	3B	4B

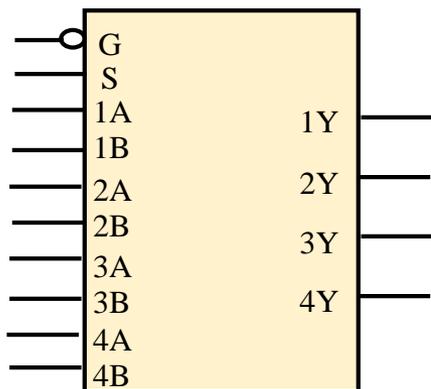

② 逻辑电路图

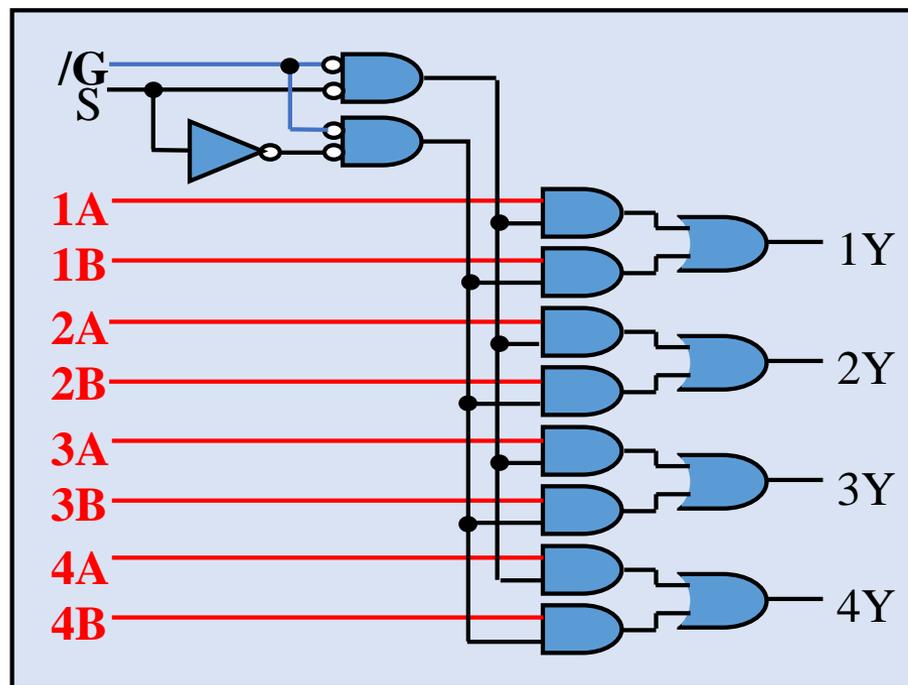



2 数据分配器和多路选择器

(2) 多路选择器的扩展

► 使用多路选择器及译码器


例：设计一个32输入1位多路选择器。

- 5个选择输入： $XA_4 \sim XA_0$ 32路输入： $X_{31} \sim X_0$
- 采用4个74LS151，每个器件可处理8个输入，这样将输入分为4组，每组由一个74LS151处理
- 选择输入的低三位 $XA_2 \sim XA_0$ 连接到4个74LS151的C、B、A端，决定组内选择
- 选择输入的高二位 XA_4 、 XA_3 通过一级2-4译码器1/2 74LS139产生4个输出，每个输出连接到一个74LS151的使能输入端



2 数据分配器和多路选择器

用74LS151组成的 32输入 1 位多路选择器

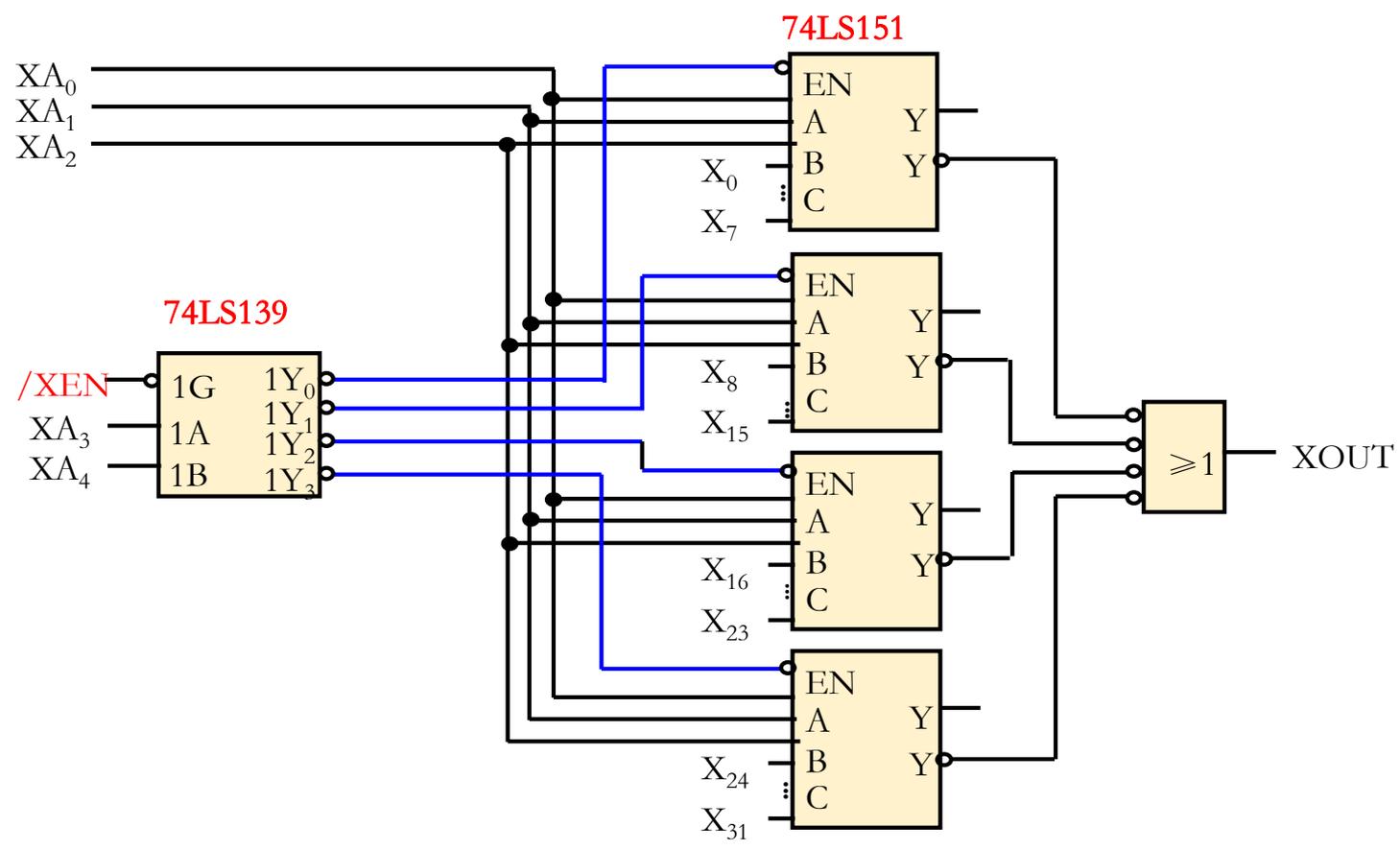




2 数据分配器和多路选择器

采用多级MUX的树形结构

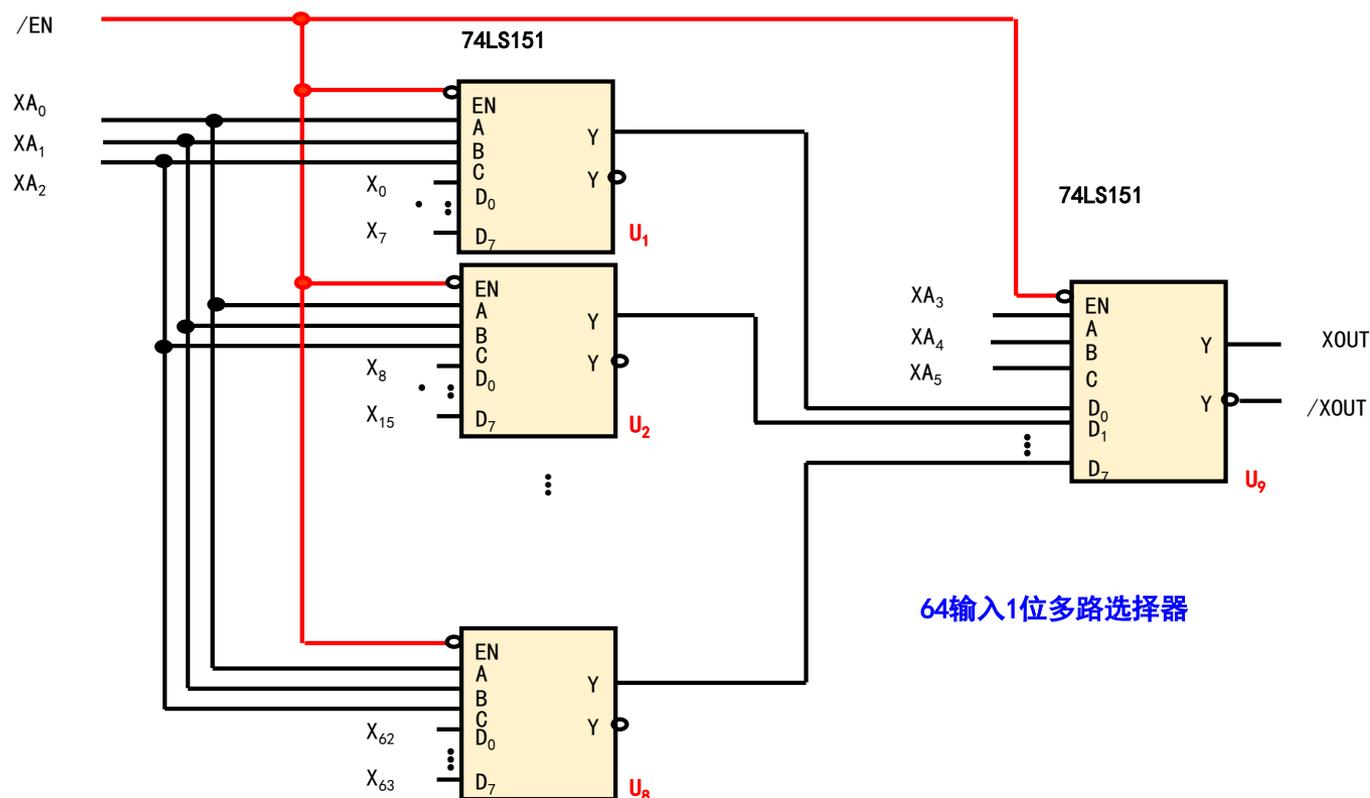将多路选择器MUX分级连接，低一级(前一级) MUX的输出作为其高一级(后一级) MUX的数据输入；用选择输入信号的低位控制低一级MUX，高位控制高一级MUX；各级的使能输入可以同一控制。例：采用多级树形结构组成64输入1位多路选择器。





2 数据分配器和多路选择器

(3) 用多路选择器实现任意组合逻辑函数


例1 $F(x,y,z) = \sum m^3(1,2,6,7)$

① 用“八选1”多路选择器实现该三变量逻辑函数，选择 $S = 3$ 的MUX 74LS151，把 x 、 y 、 z 分别连到 74LS151 的 C、B、A 选择端，并使数据输入端为：

$$D_0 = D_3 = D_4 = D_5 = 0$$

$$D_1 = D_2 = D_6 = D_7 = 1$$

则输出端Y的输出即为F。

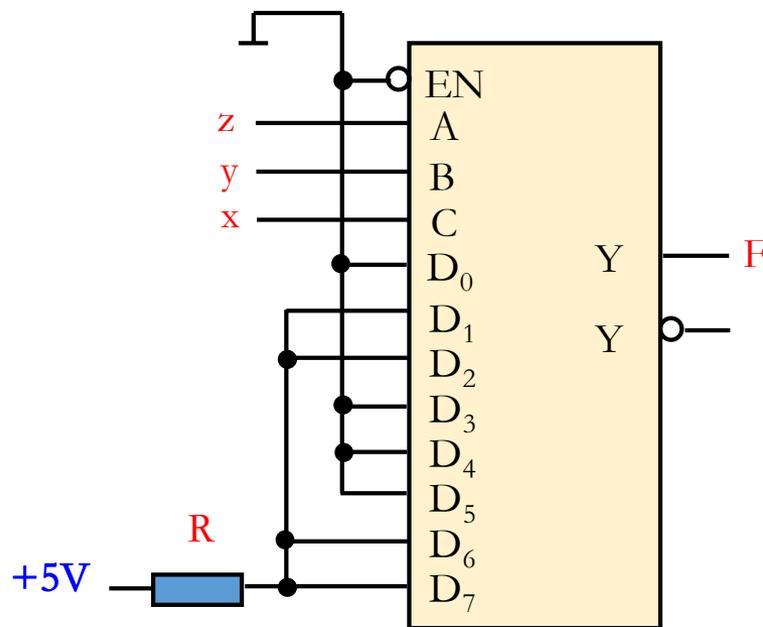



2 数据分配器和多路选择器

②用“四选1”多路选择器74LS153实现该三变量逻辑函数

将函数 F 改写成变量表达式： $F(x, y, z) = \sum m^3(1, 2, 6, 7)$

$$= \overline{x} \overline{y} z + \overline{x} y \overline{z} + x y \overline{z} + x y z$$

$$= \overline{x} \overline{y} z + \overline{x} y \overline{z} + x y$$

$$= (\overline{x} \overline{y}) \cdot z + (\overline{x} y) \cdot \overline{z} + (x y) \cdot 1$$

x 、 y 作为地址选择变量， z 、 \overline{z} 、 0 、 1


作为MUX的源数据输入 D ，则有：

$$F = \sum_{i=0}^3 m_i D_i = m_0 D_0 + m_1 D_1 + m_2 D_2 + m_3 D_3$$

式中 m_i 为 x 、 y 的最小项， D_i 为：

$$D_0 = z, \quad D_1 = \overline{z}, \quad D_2 = 0, \quad D_3 = 1$$

电路逻辑图如图所示。

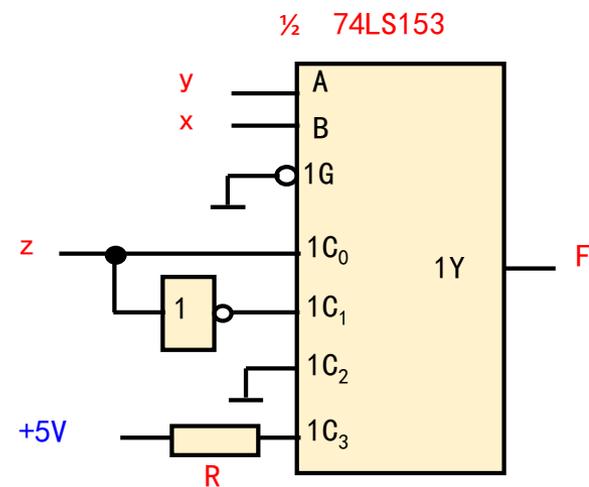



2 数据分配器和多路选择器


例2 $F(x,y,z) = \sum m^3(1,2,3,6)$

① 列出函数F的真值表


m_i	x y	z	D_i
m_1	0 0	1	$D_0 = z$
m_2	0 1	0	} $D_1 = 1$
m_3	0 1	1	
m_6	1 1	0	$D_3 = \bar{z}$

	x	0	1
y	0	z	0
1	1	1	\bar{z}

1/2 74LS153

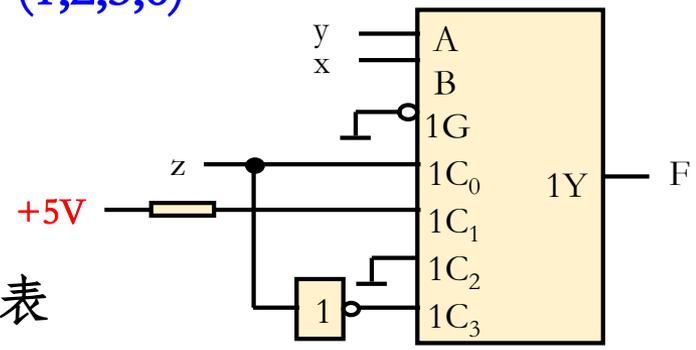

② 列出函数F的卡诺图

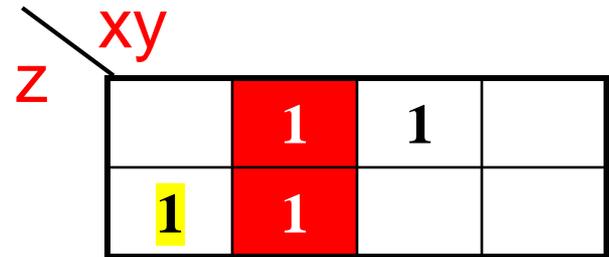

- $D_0 = z$
- $D_1 = 1$
- $D_2 = 0$
- $D_3 = \bar{z}$



2 数据分配器和多路选择器


例3 $F(w,x,y,z) = \sum m^4(3,4,5,6,7,9,10,12,14,15)$

①选择有三个输入选择变量的 8 输入 1 位多路选择器 74LS151。将 w 、 x 、 y 分别接入地址端， z 接入数据端。

	WX		
yz			
	1	1	
	1		1
1	1	1	
	1	1	1

$$\begin{aligned}
 D_0 &= 0 & D_1 &= z & D_2 &= 1 \\
 D_3 &= 1 & D_4 &= z & D_5 &= \overline{z} \\
 D_6 &= \overline{z} & D_7 &= 1 & &
 \end{aligned}$$

	AB	00	01	11	10
CD		A			
00	D	0	4	12	8
01		1	5	13	9
11		3	7	15	11
10		2	6	14	10
		B		C	

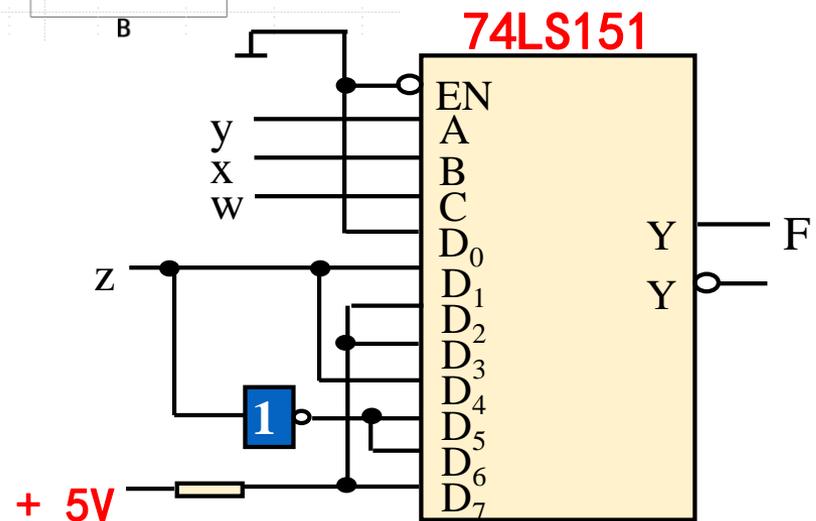



2 数据分配器和多路选择器


例3 $F(w,x,y,z) = \sum m^4(3,4,5,6,7,9,10,12,14,15)$

②选择4输入2位多路选择器74LS153。将w、x、y作为地址端，z作为数据端。

	WX		
yz		1	1
		1	
	1	1	1
		1	1

当w=0 时: $D_0 = 0$ $D_1 = z$
 $D_2 = 1$ $D_3 = 1$

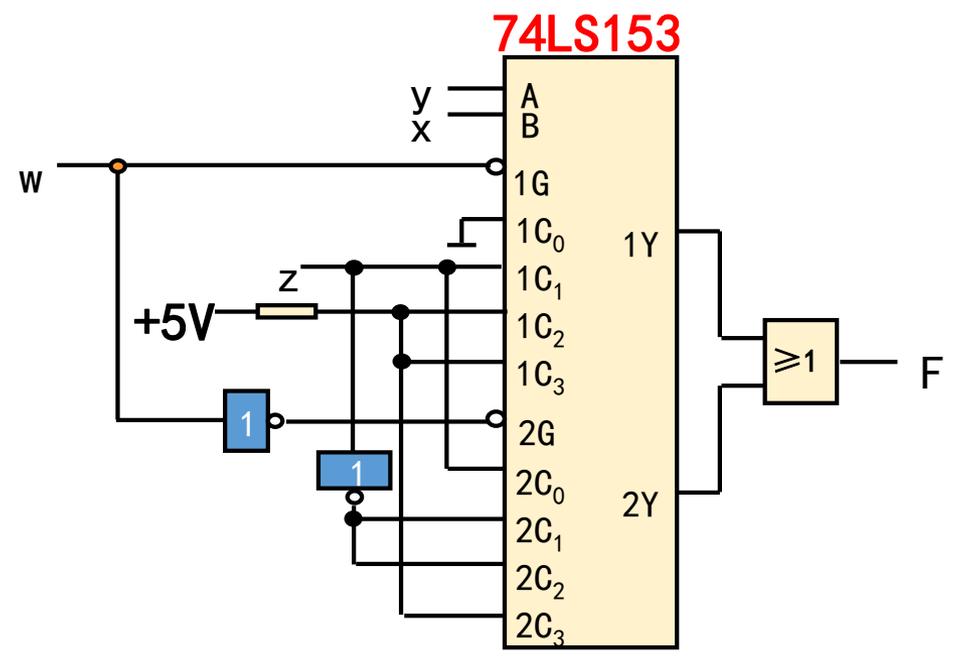当w=1 时: $D_4 = z$ $D_5 = \bar{z}$
 $D_6 = \bar{z}$ $D_7 = 1$





3 三态门

三态是指器件的输出有三种状态：即**逻辑0** (L电平)、**逻辑1** (H电平)和**高阻抗状态** (或悬浮态)。最基本的三态器件是三态缓冲器，又称为三态门或三态驱动器。

矩形符号				
变形符号				
	原码输出 高有效使能	原码输出 低有效使能	反码输出 高有效使能	反码输出 低有效使能

三态缓冲器逻辑符号


三角符号表示三态输出，它受使能输入（EN）端控制。



3 三态门

三态缓冲器可使多个源数据分时共享一根公用线：

为了避免多个源数据同时驱动共享线，则不能在使能一个源数据的同时使能另一个源数据。

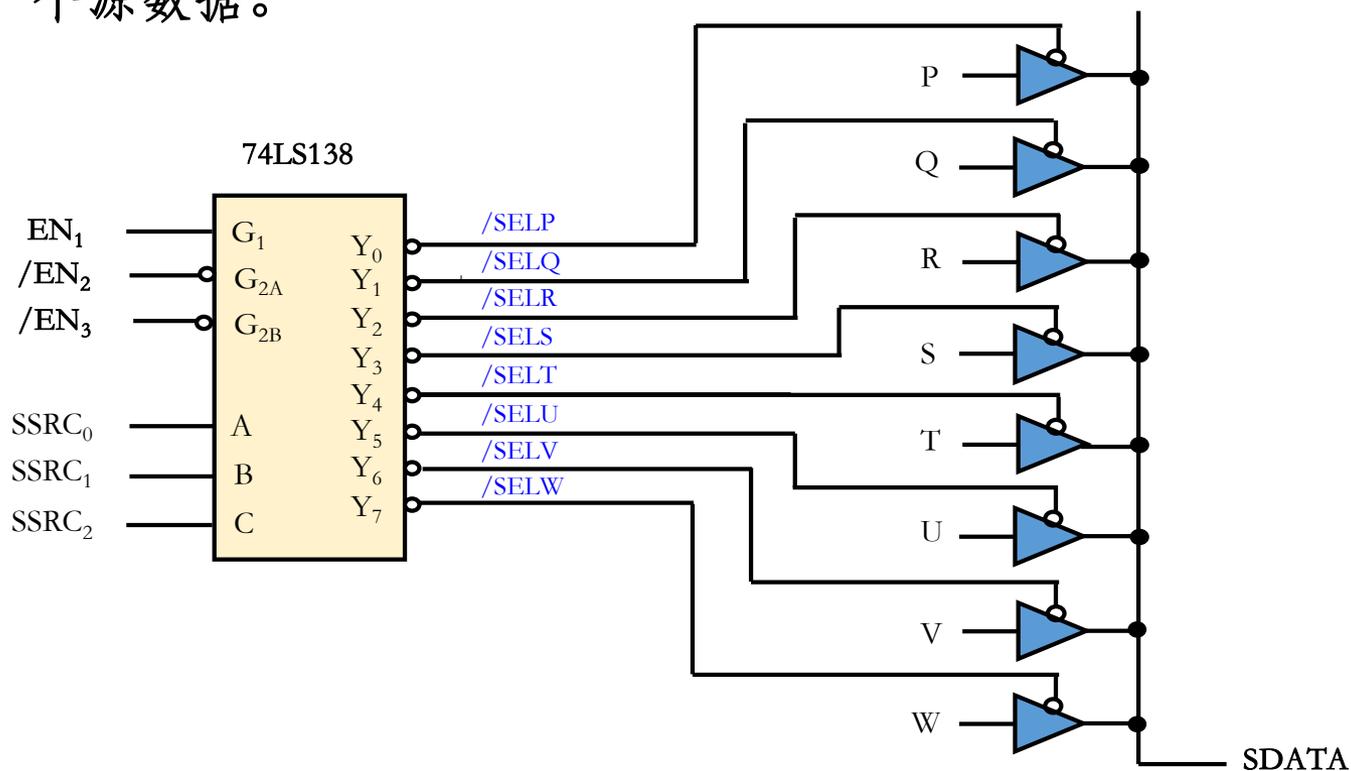

8 个数据源共享一根数据线



3 三态门

(1) SSI三态缓冲器



SSI: [74LS125](#) 使能端低有效。

[74LS126](#) 使能端高有效。四总线缓冲门。常使用共享线的场合是**多位数据总线**。

例如：在8位微处理器系统中，数据总线的宽度是8，并且外围器件通常**一次置8位数据到总线上**。这样外围器件都在同一时刻使能8个三态缓冲器，因此独立的使能输入端就多余了。

(2) MSI 三态缓冲器


多端口输入，MSI [74LS541](#)为八三态缓冲器

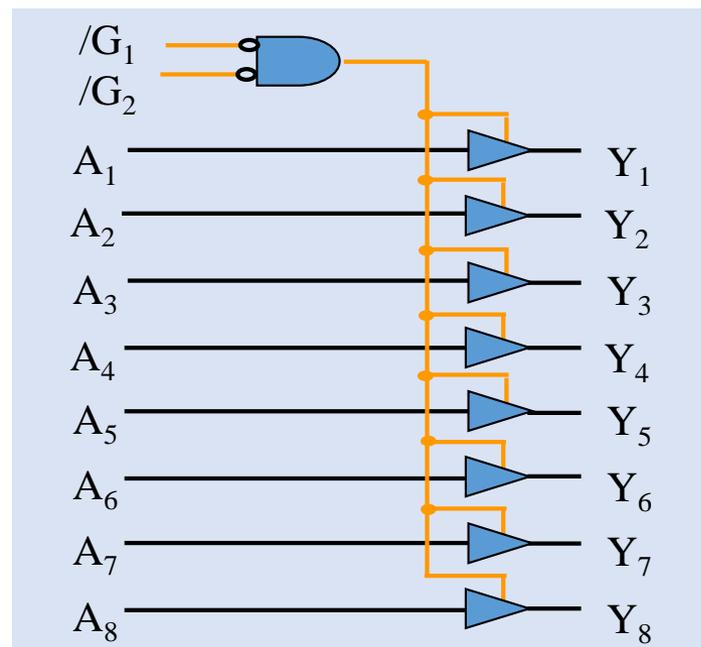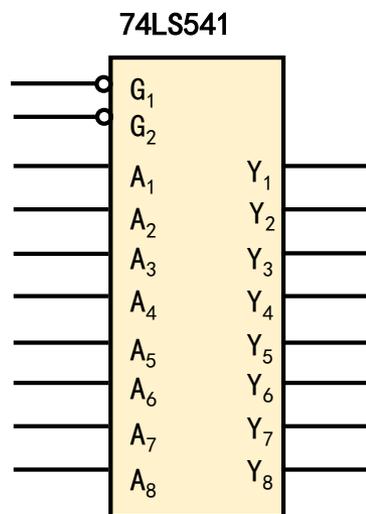



3 三态门


例如：MSI 74LS541（八 三态缓冲器）的应用

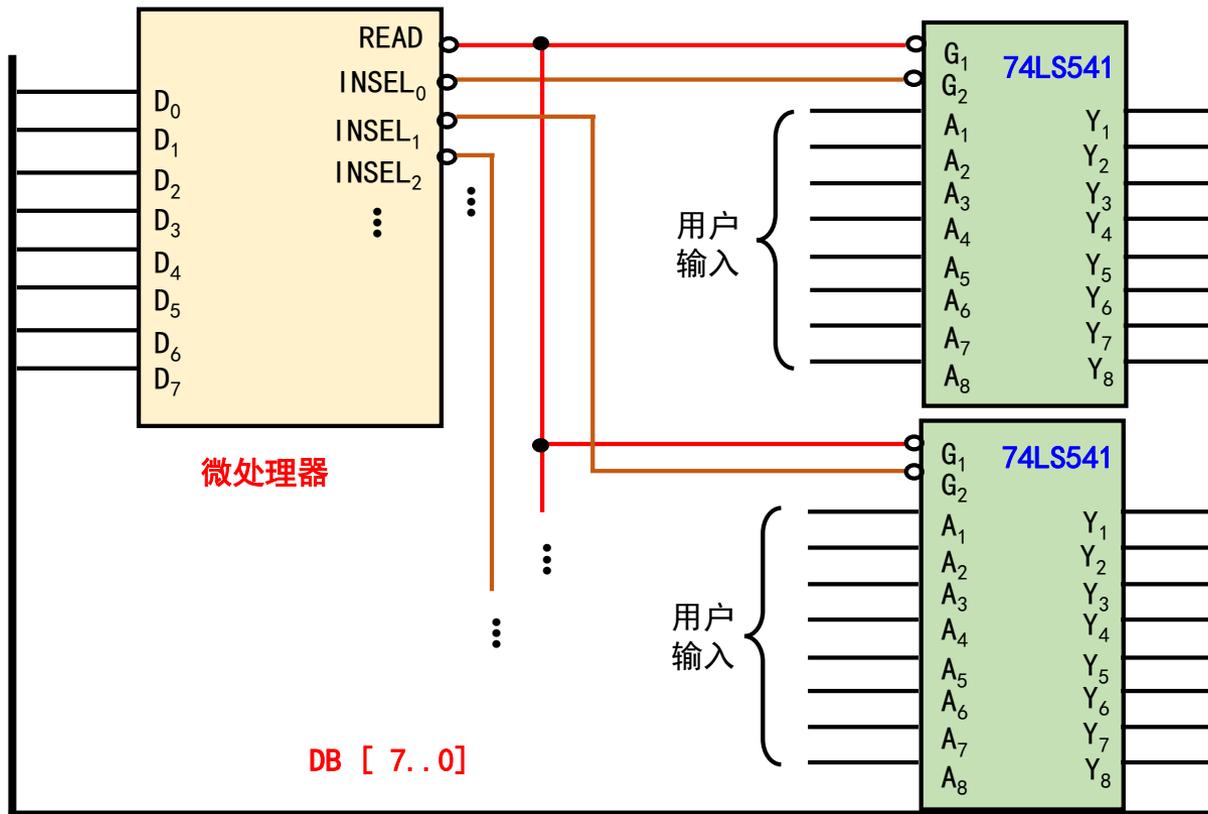



3 三态门

② 双向总线收发器74LS245八三态总线收发器

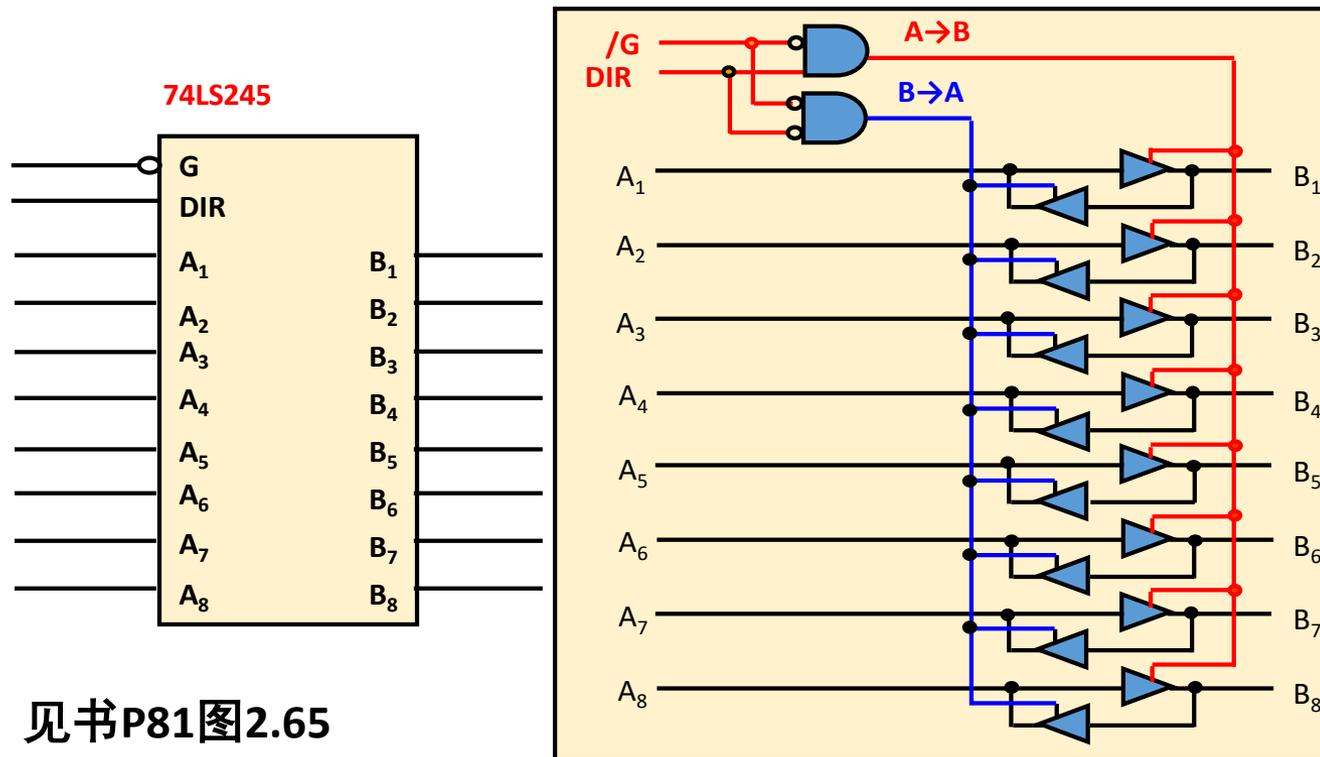

见书P81图2.65



3 三态门

□ 三态输出多路选择器

具有三态输出的多路选择器，当其使能输入无效时，将强制输出端处于高阻抗。

有三态输出端的多路选择器的输出端可以直接连接在一起，使得用这种器件可以方便地组成更大的多路选择器 MUX，常用的有74LS251，74LS253和74LS257等。

- 74LS151: INPUT: 8 , OUTPUT:1
- 74LS153: INPUT: 4 , OUTPUT:2
- 74LS157: INPUT: 2 , OUTPUT:4
- 74LS251,74LS253, 74LS257: 为三态输出多路选择器。




3 三态门

□ 使用三态输出的多路选择器及译码器

例：用74LS251设计一个32输入1位输出的多路选择器。

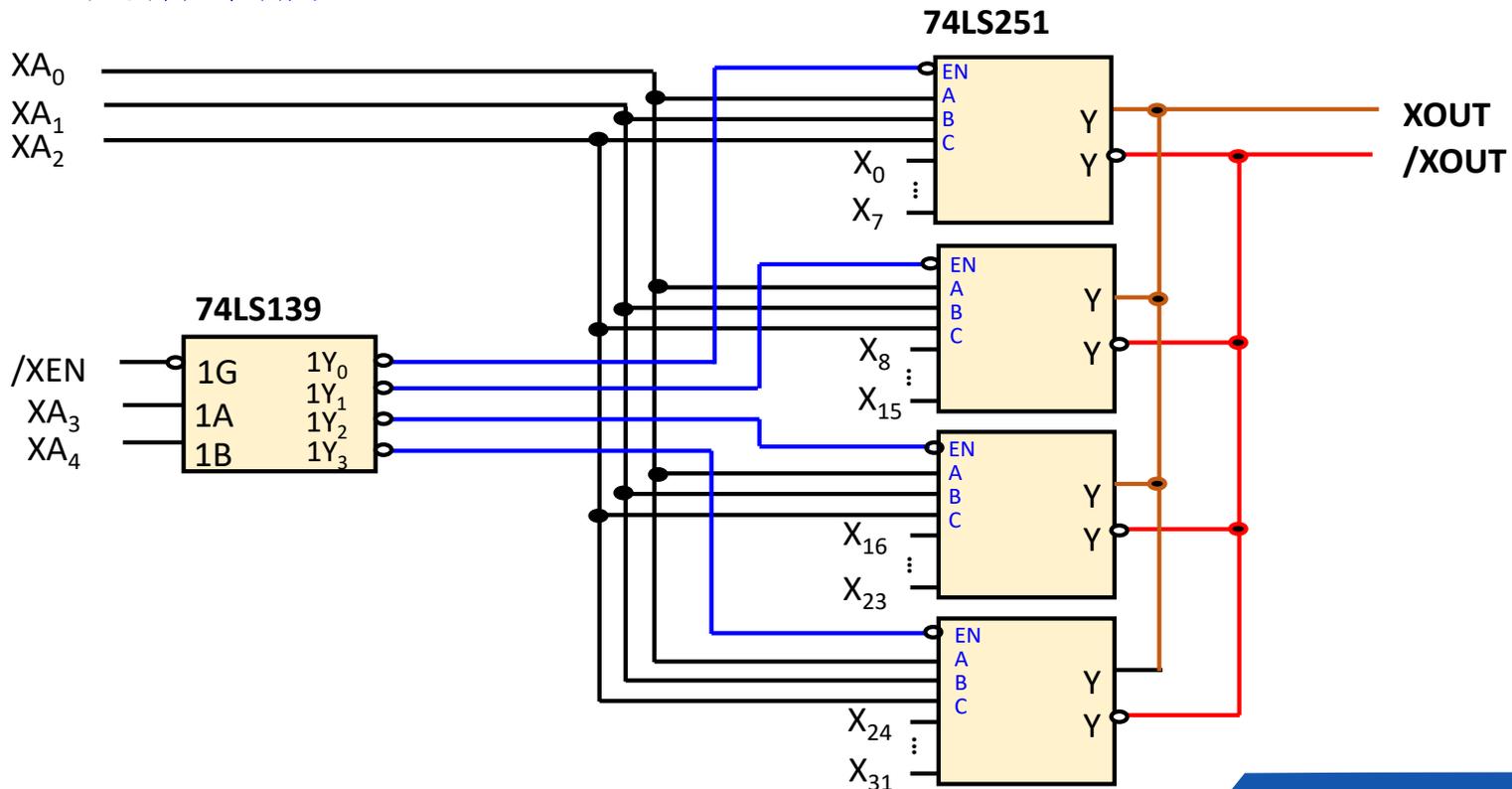(1) 当输出处于高阻态时，该输出线可以与其他输出线直接连接在一起，并且不影响其他输出线的高、低电平。(2) 在任意时刻只能有一个74LS251被74LS139使能，此时输出线XOUT和/XOUT上的逻辑值就是该被使能的74LS251的输出值。(3) 当输入使能/XEN无效时，所有74LS251的输出为高阻态，输出线XOUT和/XOUT上的逻辑值不确定。





4 加法器和比较器

1) 比较器

比较器是对两个位数相同的二进制整数进行数值比较，并判断大小关系的逻辑器件。

比较大小关系有三种：大于(>)、等于(=)、小于(<)

相等的比较

相等比较的过程总是从高位开始比较，只有当同位比较结果相等时，才进行低位比较。因此，两个一位数的比较是整个比较器操作的基础。

1 位数值比较器(设计)

输入：两个一位二进制数 A 、 B 。

输出： $F_{A>B} = 1$ ，表示 A 大于 B

$F_{A<B} = 1$ ，表示 A 小于 B

$F_{A=B} = 1$ ，表示 A 等于 B



4 加法器和比较器

1 位数值比较器


$$F_{A>B} = A\bar{B}$$

$$F_{A<B} = \bar{A}B$$

$$F_{A=B} = \bar{A}\bar{B} + AB$$

一位数值比较器真值表

输 入		输 出		
A	B	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

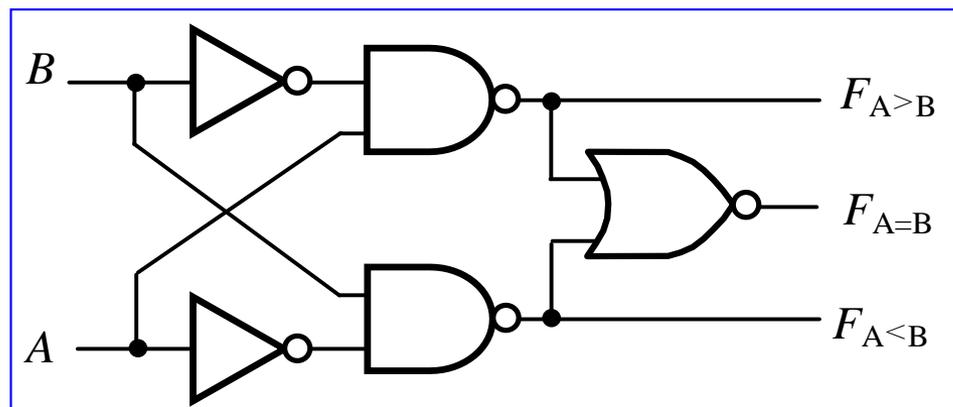



4 加法器和比较器

2 位数值比较器:

比较两个2 位二进制数的大小的电路

输入：两个2位二进制数 $A=A_1A_0$ 、 $B=B_1B_0$

能否用1位数值比较器设计两位数值比较器？ Y

用一位数值比较器设计多位数值比较器的原则

当高位 (A_1 、 B_1) 不相等时，无需比较低位 (A_0 、 B_0)，高位比较的结果就是两个数的比较结果。

当高位相等时，两数的比较结果由低位比较的结果决定。



4 加法器和比较器

真值表

输 入				输 出		
A_1	B_1	A_0	B_0	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_1 > B_1$		×		1	0	0
$A_1 < B_1$		×		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 > B_0$		1	0	0
$A_1 = B_1$		$A_0 < B_0$		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 = B_0$		0	0	1

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$

$$F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$

注意：上述不是真正的逻辑函数表达式，只示意逻辑关系。




4 加法器和比较器

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$$

$$F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$

两位数值
比较器逻辑图

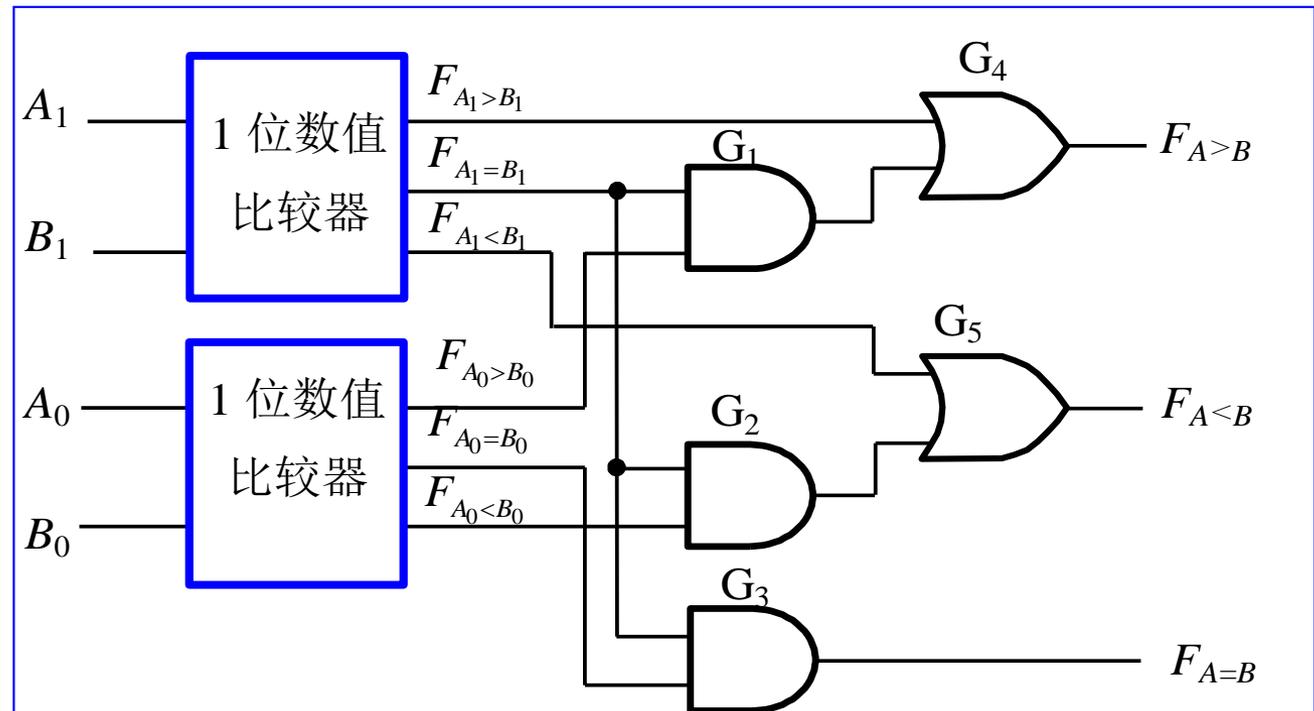





4 加法器和比较器

判断两个一位二进制数是否相等，可用异或门或异或非门实现：

$$\text{NEQ} = A \oplus B$$

$$\overline{\text{NEQ}} = \overline{A \oplus B}$$

对应的逻辑电路：

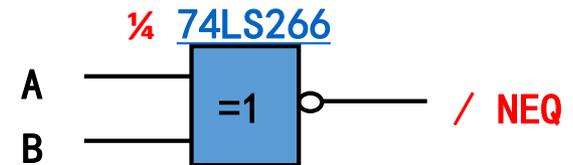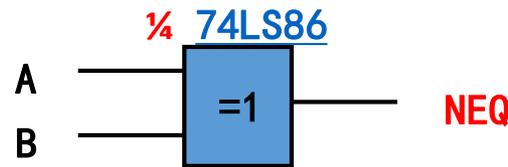


同理，异或门及异或非门也可以实现两个多位数的比较。

例：四位二进制数的相等比较器。 $\text{NEQ} = (A_0 \oplus B_0) + (A_1 \oplus B_1) + (A_2 \oplus B_2) + (A_3 \oplus B_3)$




4 加法器和比较器

集电极开路输出2输入4异或非门 74LS266

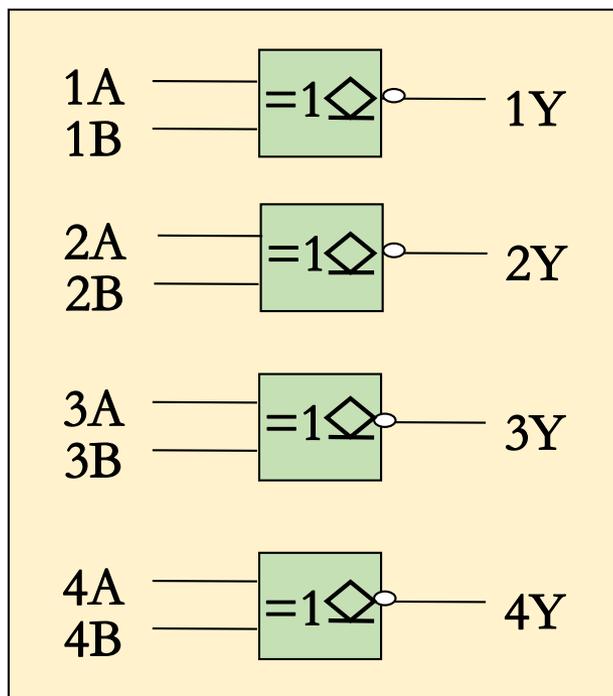





(a) 逻辑框图

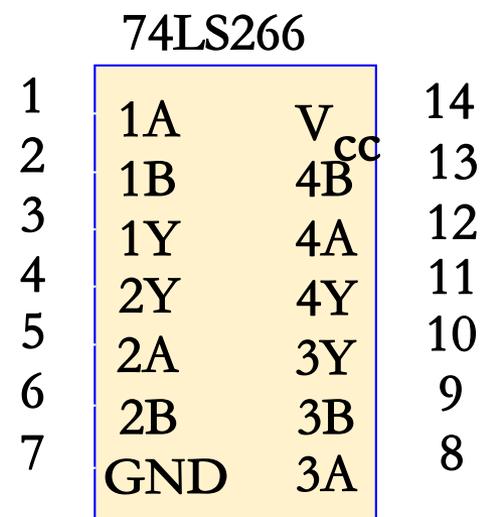

(b) 引脚图



4 加法器和比较器

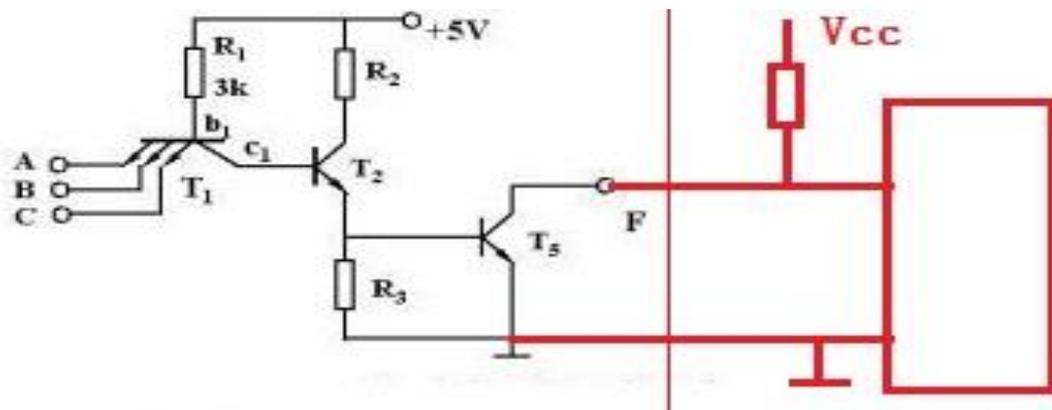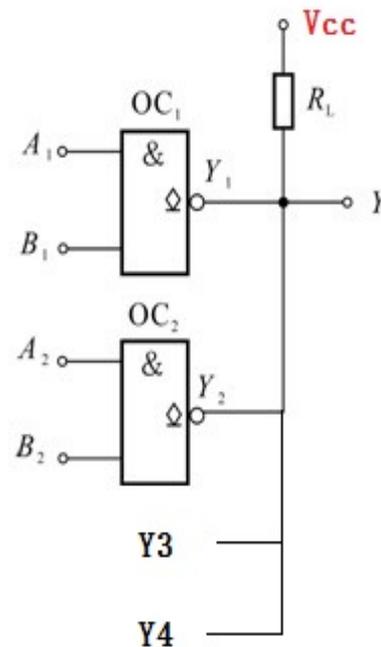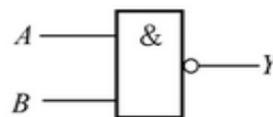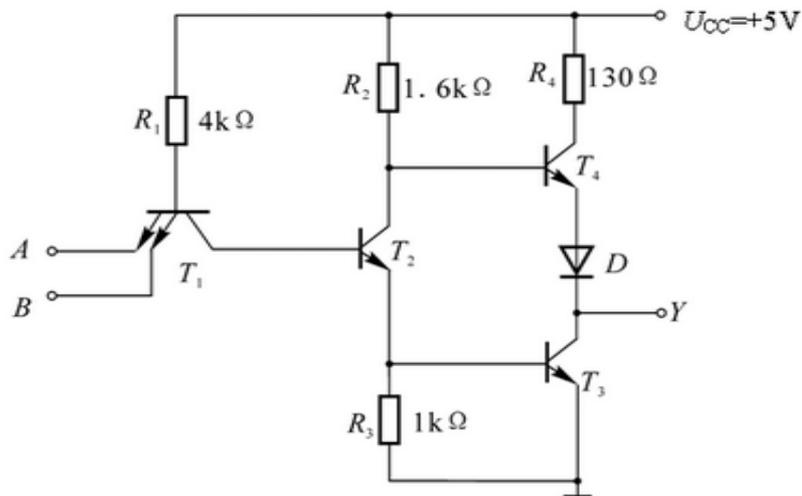




4 加法器和比较器

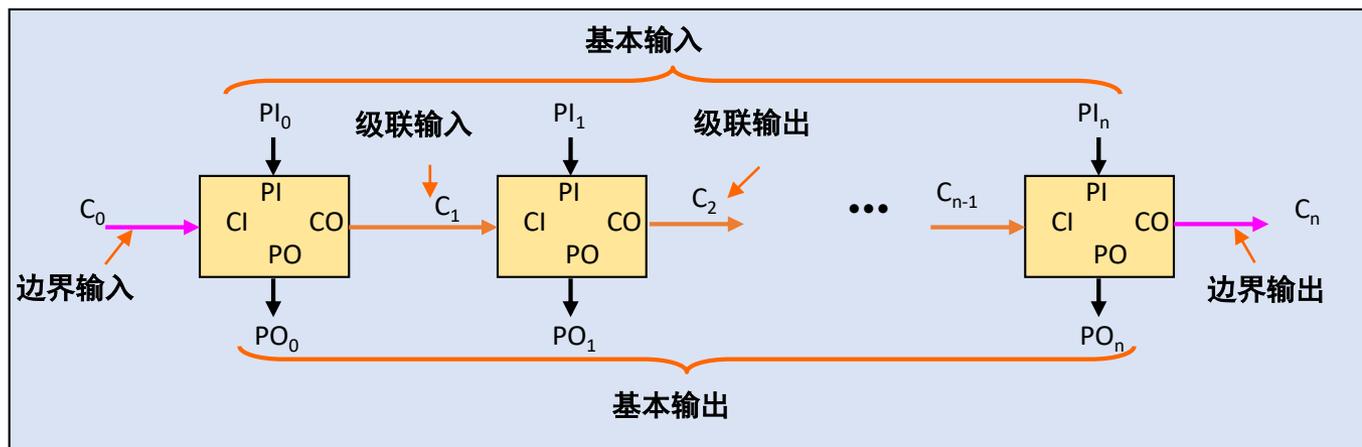(1) 重复电路 (串行组合电路)

串行重复电路是一种组合逻辑电路，它包含几个同样的模块，每个模块有四种类型的输入和输出：基本输入、基本输出、级联输入、级联输出。其中：最左边的级联输入称为边界输入，最右边的级联输出称为边界输出。电路的一般结构如图所示：




串行电路非常适用于简单、重复运算的逻辑问题，用串行重复电路可以组成串行比较器和串行加法器等。串行电路的重复操作步骤如下：

(1) C_0 置初值，并置 i 为 0；(2) 用 C_i 和 PI_i 运算得到 PO_i 和 C_{i+1} ；(3) $i+1 \rightarrow i$ ；(4) 如果 i 小于 n ，返回步骤(2)。在串行重复电路中，通过提供给各个模块基本输入 $PI_0 \sim PI_n$ ，利用模块的串行级联完成步骤(2)~(4)的循环。




4 加法器和比较器

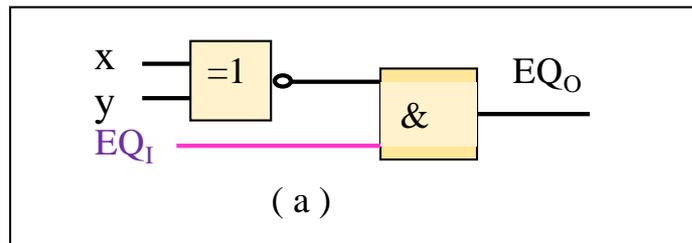例 串行重复比较电路：判断二个 n 位数是否相等的串行比较电路，如图所示：一位串行比较模块参见图(a)



完整的 n 位串行比较电路参见图(b)

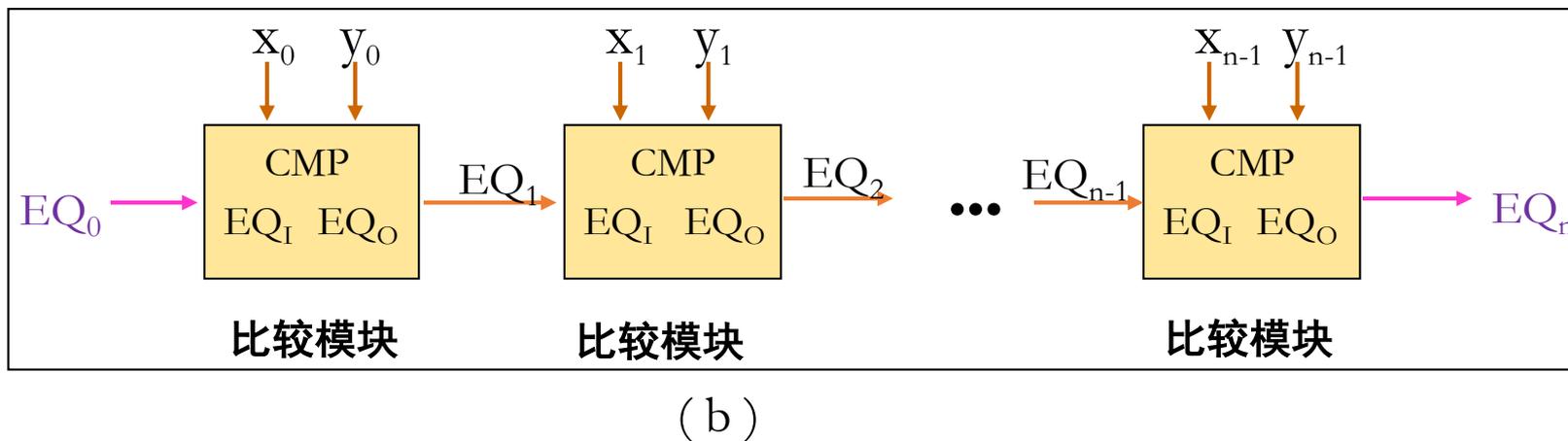




4 加法器和比较器

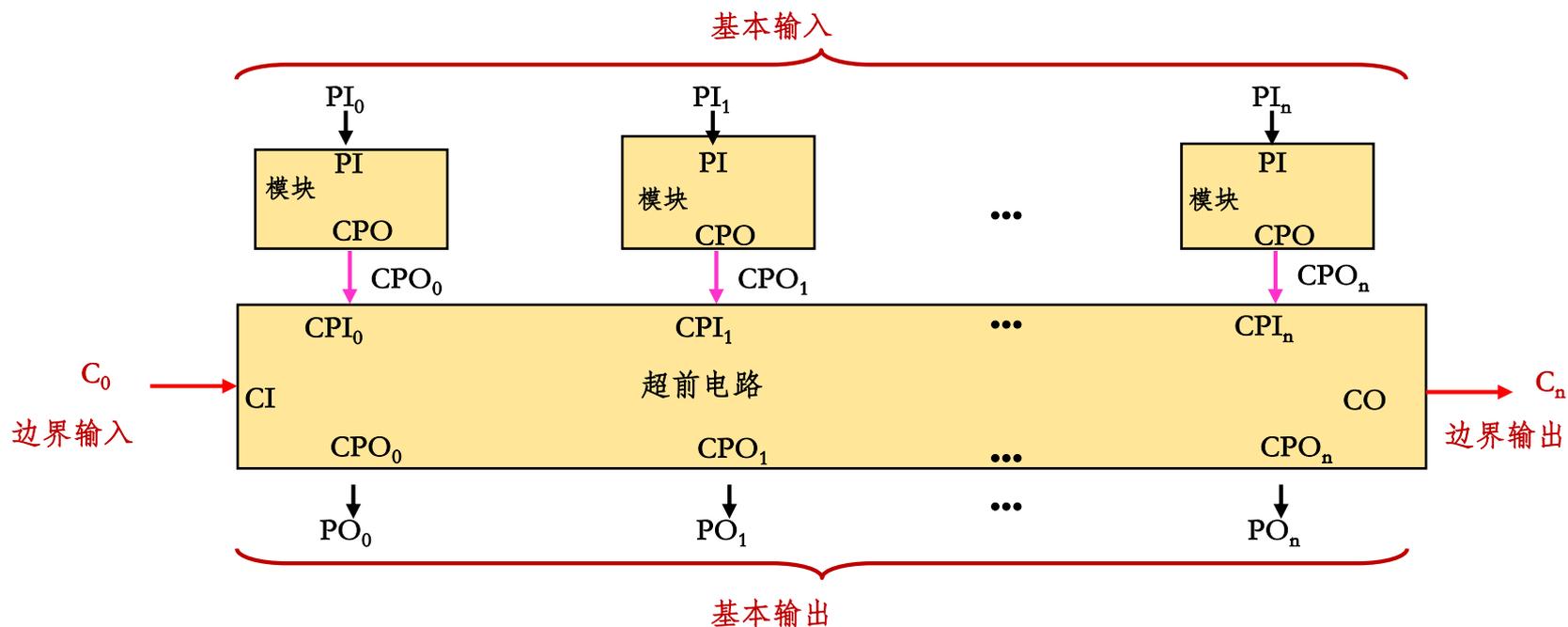(2) 超前电路

在串行电路中，延迟时间随着位数 n 的增加而增大。为了提高速度，采用超前电路。即各个模块直接产生供超前电路进行运算的中间信号，由超前电路对这些信号同时进行处理，从而产生输出结果。超前电路框图如图所示。





4 加法器和比较器

例 超前相等比较器

基本输入: x_i 和 y_i

边界输入: EQ_0

边界输出: EQ_n



中间变量: CPQ_i

($i = 0, 1, \dots, n$)

$$CPQ_i = x_i \oplus y_i \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$EQ_n = EQ_0 \cdot \overline{CPQ_0} \cdot \overline{CPQ_1} \cdot \dots \cdot \overline{CPQ_n} \quad (b)$$
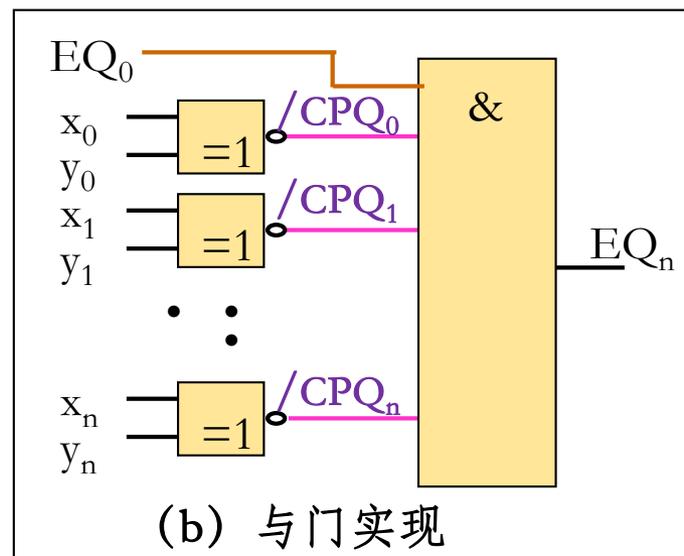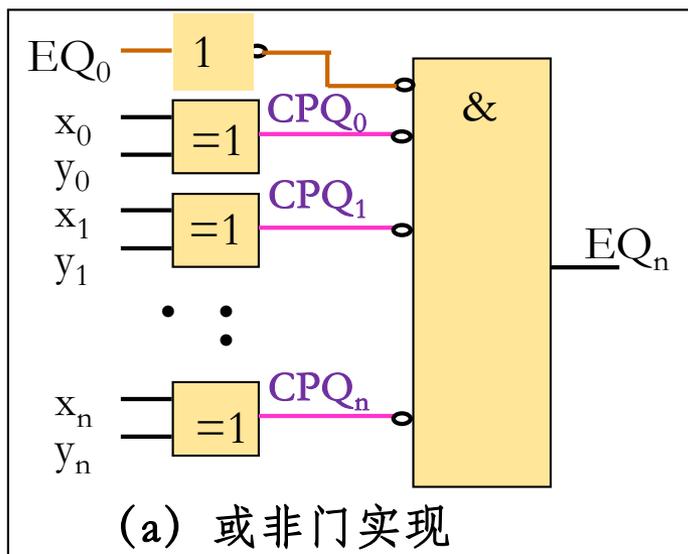
$$= \overline{EQ_0 + CPQ_0 + CPQ_1 + \dots + CPQ_n} \quad (a)$$







4 加法器和比较器

(3) MSI比较器：四位比较器74LS85

① 电路的逻辑符号

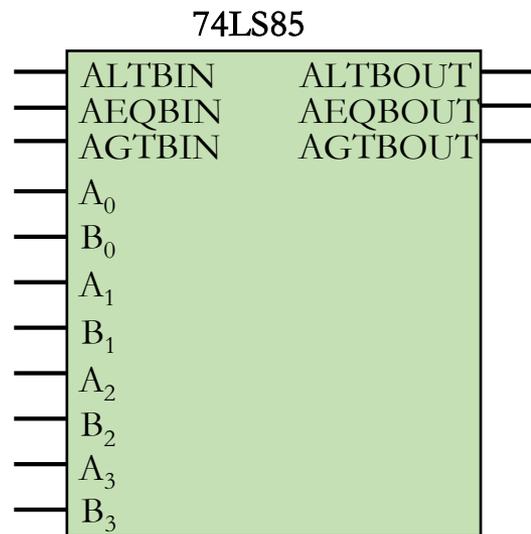

② 一个输入处理模块的逻辑框图

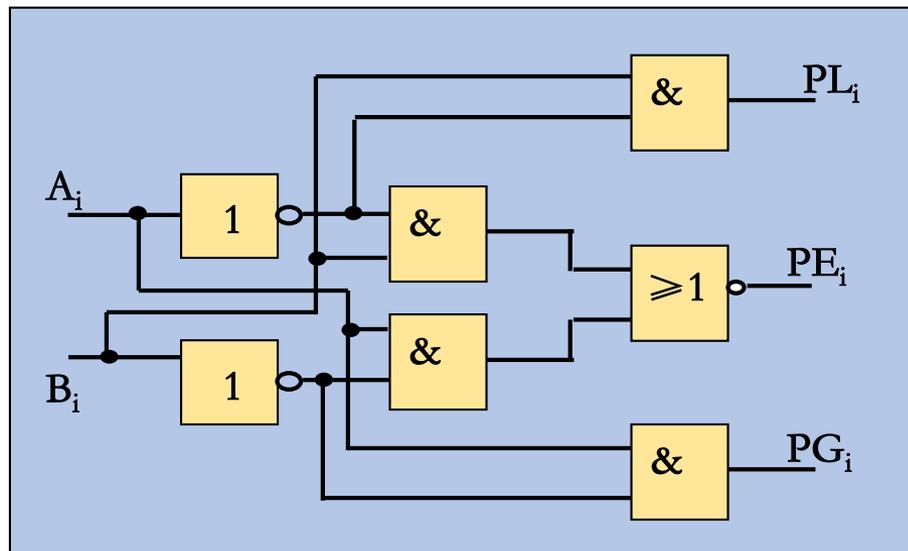

③ 逻辑表达式：四位比较器有四个输入处理模块，产生了12个中间变量：

$$PG_0 = A_0 \overline{B_0} ;$$

$$PE_0 = \overline{A_0 \oplus B_0} ;$$

$$PL_0 = \overline{A_0} B_0$$

$$PG_1 = A_1 \overline{B_1} ;$$

$$PE_1 = \overline{A_1 \oplus B_1} ;$$

$$PL_1 = \overline{A_1} B_1$$

$$PG_2 = A_2 \overline{B_2} ;$$

$$PE_2 = \overline{A_2 \oplus B_2} ;$$

$$PL_2 = \overline{A_2} B_2$$

$$PG_3 = A_3 \overline{B_3} ;$$

$$PE_3 = \overline{A_3 \oplus B_3} ;$$

$$PL_3 = \overline{A_3} B_3$$



4 加法器和比较器

④ 四位比较器的输出逻辑表达式

$$\begin{aligned} \text{AGTBOUT} &= (A > B) + (A = B) \cdot \text{AGTBIN} \\ &= \text{PG}_3 + \text{PE}_3 \cdot \text{PG}_2 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PG}_1 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PG}_0 \\ &\quad + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PE}_0 \cdot \text{AGTBIN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{AEQBOUT} &= (A = B) \cdot \text{AEQBIN} \\ &= \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PE}_0 \cdot \text{AEQBIN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ALTBOUT} &= (A < B) + (A = B) \cdot \text{ALTBIN} \\ &= \text{PL}_3 + \text{PE}_3 \cdot \text{PL}_2 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PL}_1 + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PL}_0 \\ &\quad + \text{PE}_3 \cdot \text{PE}_2 \cdot \text{PE}_1 \cdot \text{PE}_0 \cdot \text{ALTBIN} \end{aligned}$$

⑤ 逻辑电路图


74LS85的逻辑符号，参见书P84图2.71



4 加法器和比较器

⑥ 74LS85比较器的级联

例 用三个74LS85级联构成 12 位比较器。

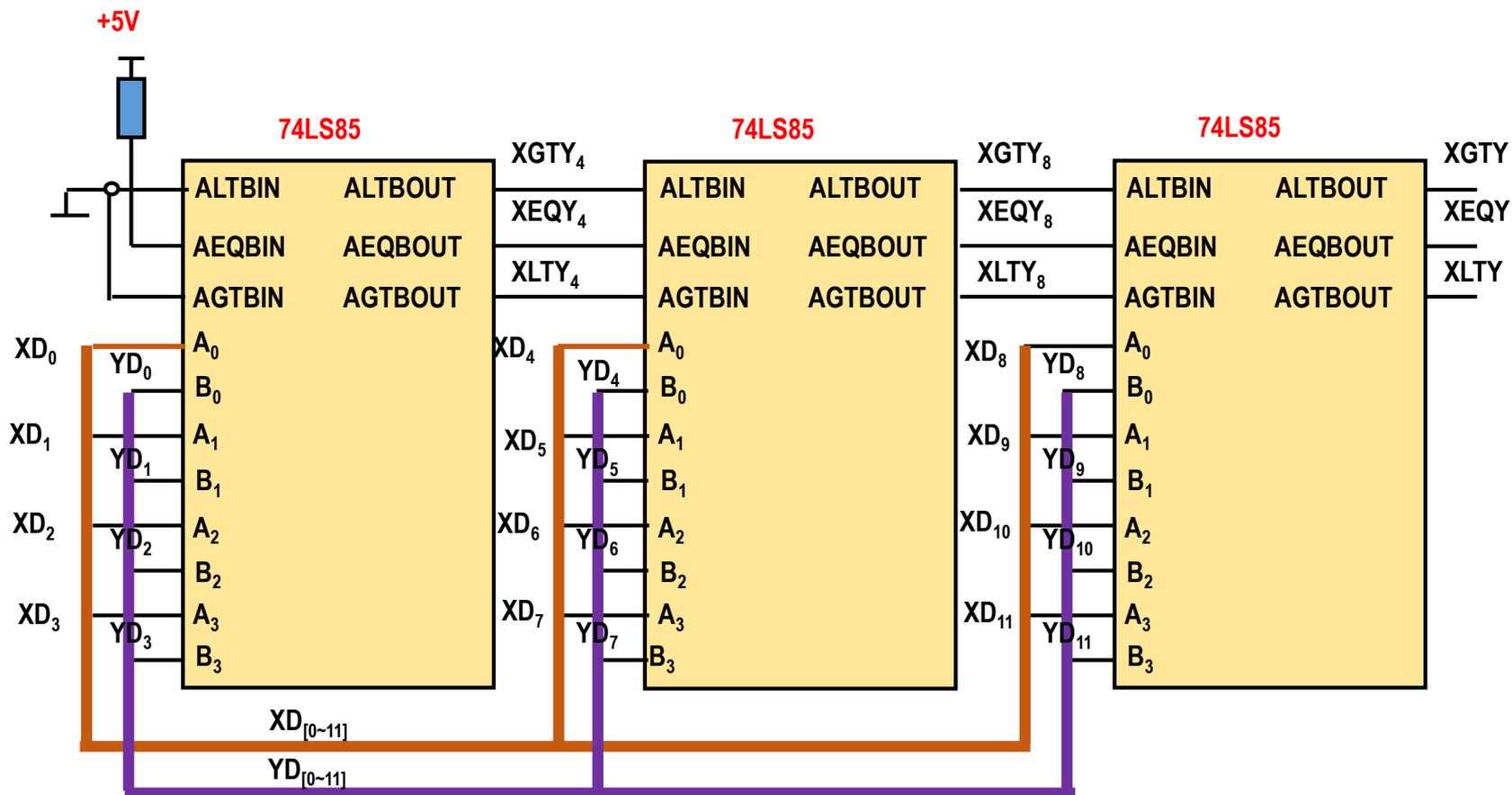




4 加法器和比较器

八位比较器74LS682

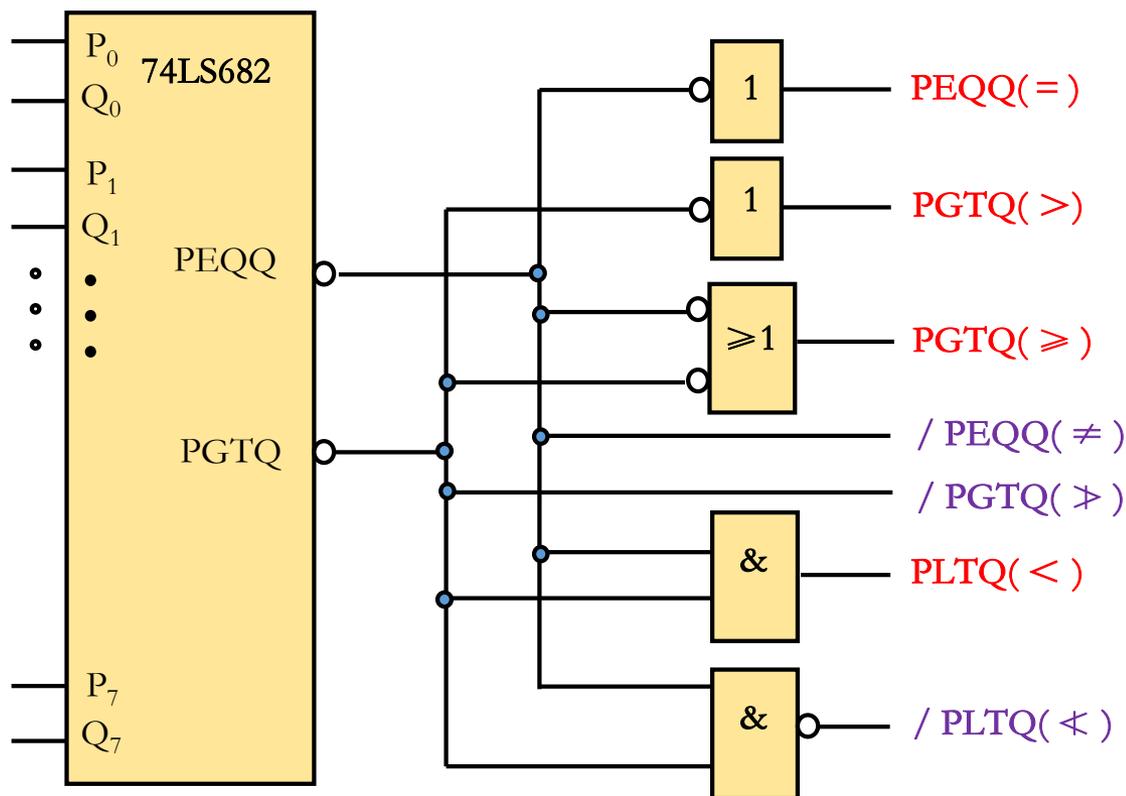74LS682有两个低有效输出端：**PEQQ(等于)** 及**PGTQ(大于)**逻辑符号及各种条件输出如图所示。





4 加法器和比较器

2) 加法器

□ 半加器的 HS 和 CO 的逻辑表达式为：

$$HS = x \oplus y$$

$$CO = x \cdot y$$



□ 全加器的 S 和 Cout 的逻辑表达式为：

$$S = x \oplus y \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = x \cdot y + x \cdot C_{in} + y \cdot C_{in}$$

半加：两个1位二进制数相加时，不考虑低位来的进位的加法


全加：在两个1位二进制数相加时，考虑低位进位的加法

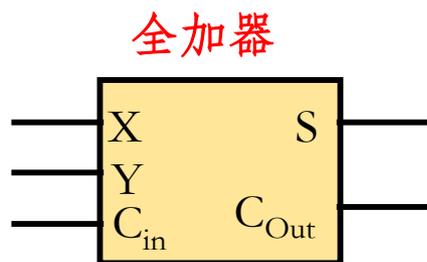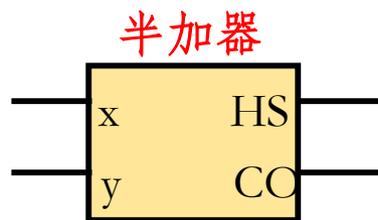

用于级联时的全加器符号

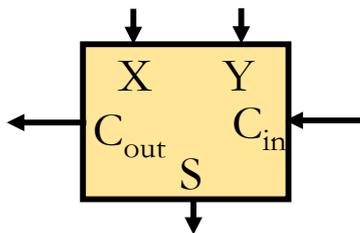

74LS183

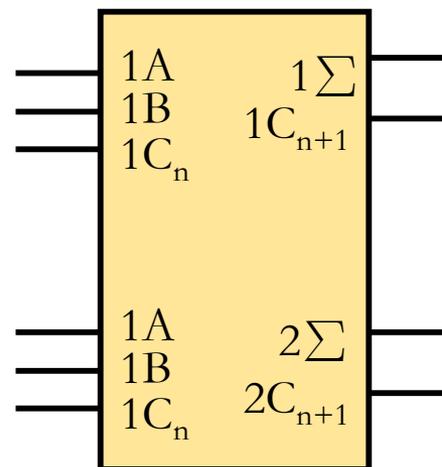



4 加法器和比较器


(1) 1位半加器 (Half Adder)

不考虑低位进位，将两个1位二进制数A、B相加的器件。

- 半加器的真值表
- 逻辑表达式

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$C = AB$$

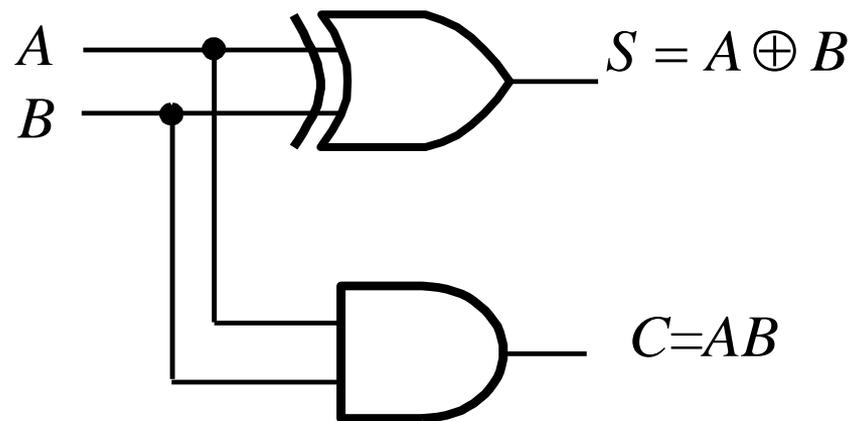

如用与非门实现最少要几个门？

逻辑图



4 加法器和比较器

(2) 全加器 (Full Adder)

全加器能进行加数、被加数和低位来的进位信号相加，并根据求和结果给出该位的进位信号。

全加器真值表



A	B	C _i	S	C _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$= A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_o = AB + \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}BC_i$$


$$= AB + (A \oplus B)C_i$$

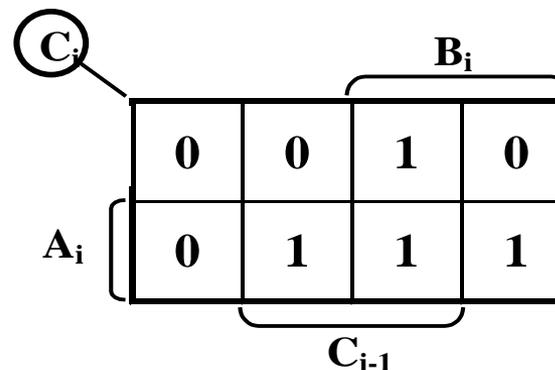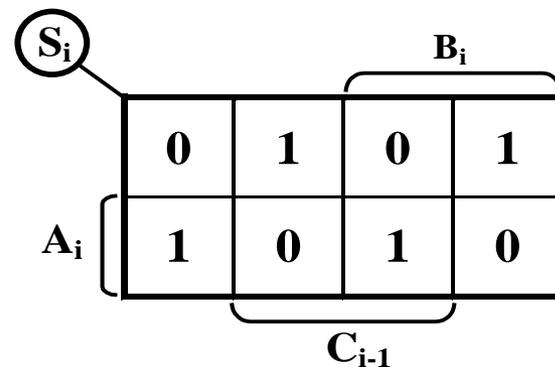



4 加法器和比较器
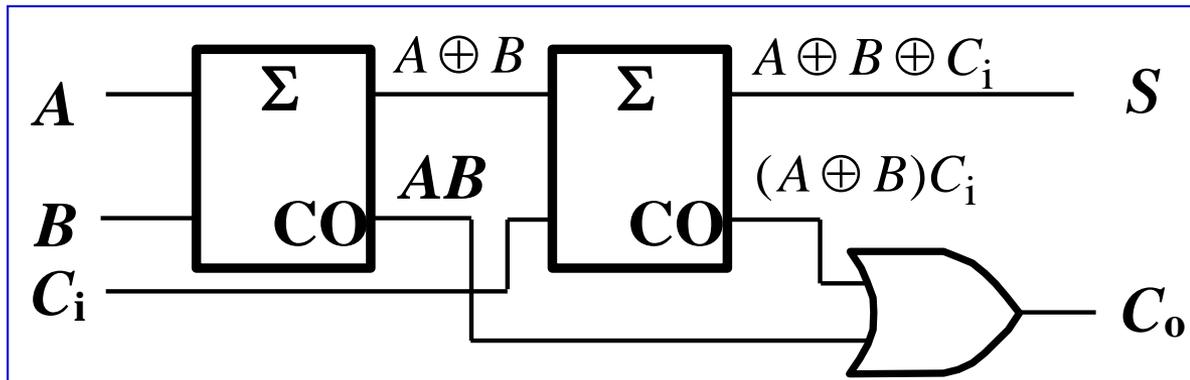
$$\begin{aligned} S &= \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i \\ &= A \oplus B \oplus C_i \\ C_o &= AB + A\bar{B}C_i + \bar{A}BC_i \\ &= AB + (A \oplus B)C_i \end{aligned}$$



- 你能用74151\74138设计全加器吗?
- 用这两种器件组成逻辑函数产生电路,有什么不同?



4 加法器和比较器

加法器的应用

全加器真值表

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

ABC 有奇数个1时 S 为1;

ABC 有偶数个1和全为0时 S 为0。

-----用全加器组成三位二进制代码
奇偶校验器

用全加器组成八位二进制代码
奇偶校验器，电路应如何连接？




4 加法器和比较器

(1) 并行加法器（行波加法器）

- n 个全加器级联，每个全加器处理两个一位二进制数，则可以构成两个 n 位二进制数相加的加法器。由于进位信号是一级一级地由低位向高位逐位产生，故又称为行波加法器。
- 由于进位信号逐位产生，这种加法器速度很低。最坏的情况是进位从最低位传送至最高位。行波加法器的最大运算时间为：

$$T_{\text{ADD}} = T_{\text{XYCOUT}} + (n-2) \cdot T_{\text{CINCOUT}} + T_{\text{CINS}}$$

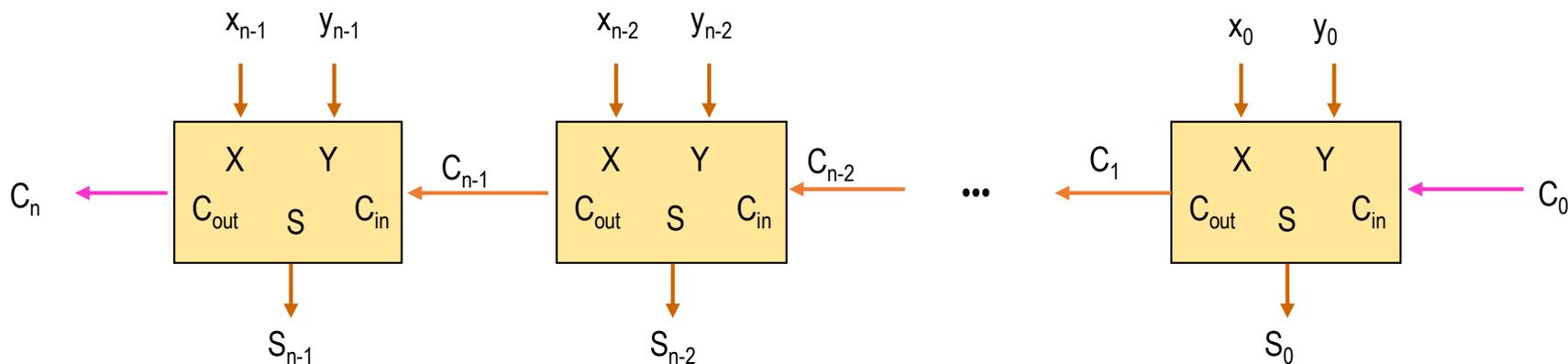其中： T_{XYCOUT} 是最低位全加器中由 x 和 y 产生进位 C_{out} 的延迟时间， T_{CINCOUT} 是中间位全加器中由 C_{in} 产生 C_{out} 的延迟时间， T_{CINS} 是最高位全加器中由 C_{in} 产生 S 的延迟时间。






4 加法器和比较器

(2) 超前进位加法器

超前进位加法器输入处理模块的逻辑表达式为：

$$S = x \oplus y \oplus C_{in} = P \oplus C_{in}, \quad G = x \cdot y, \quad P = x \oplus y$$
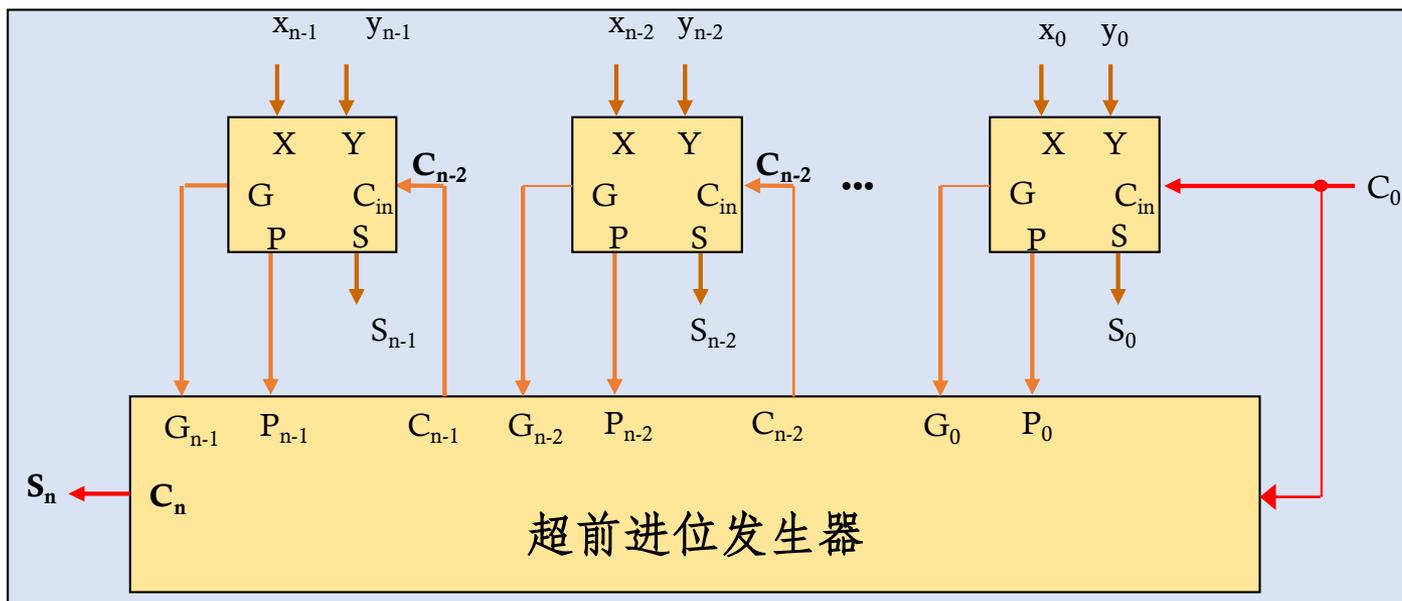
$$C_{out} = x \cdot y + (x \oplus y) C_{in} = G + P \cdot C_{in}$$




超前进位加法器的结构框图



4 加法器和比较器

可以由二个半加器组成的一个全加器构成输入处理模块，如下：

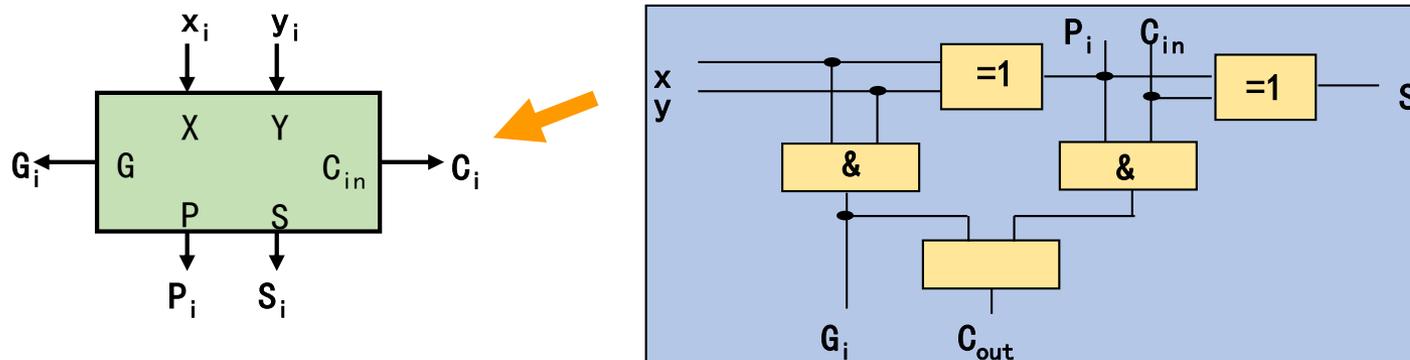

例 三位二进制加法的进位输出可写成：

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0,$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0) \\ = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

- 特点： (1) 所有进位都是同时产生的，故电路延时时间与位数多少无关。
(2) 在位数较多时其运算速度比行波加法器的要快得多。

逻辑图参见书P87，图2.78。





4 加法器和比较器

(3) MSI加法器

74LS283是一个快速进位四位二进制加法器。用74LS283级联构成 n 位加法器，级联方式为：片内（4位）超前进位，片间为串行进位。

例1. 用两片74LS283构成一个8位二进制数加法器。

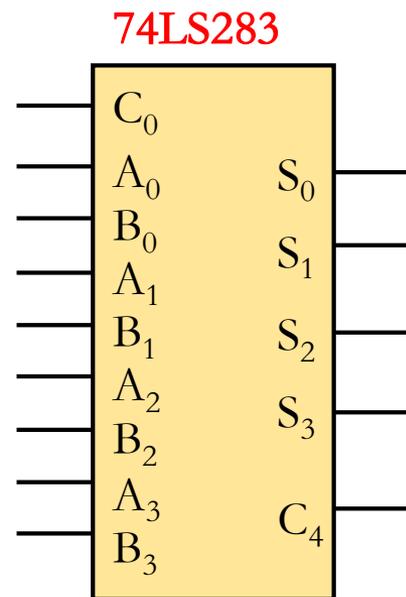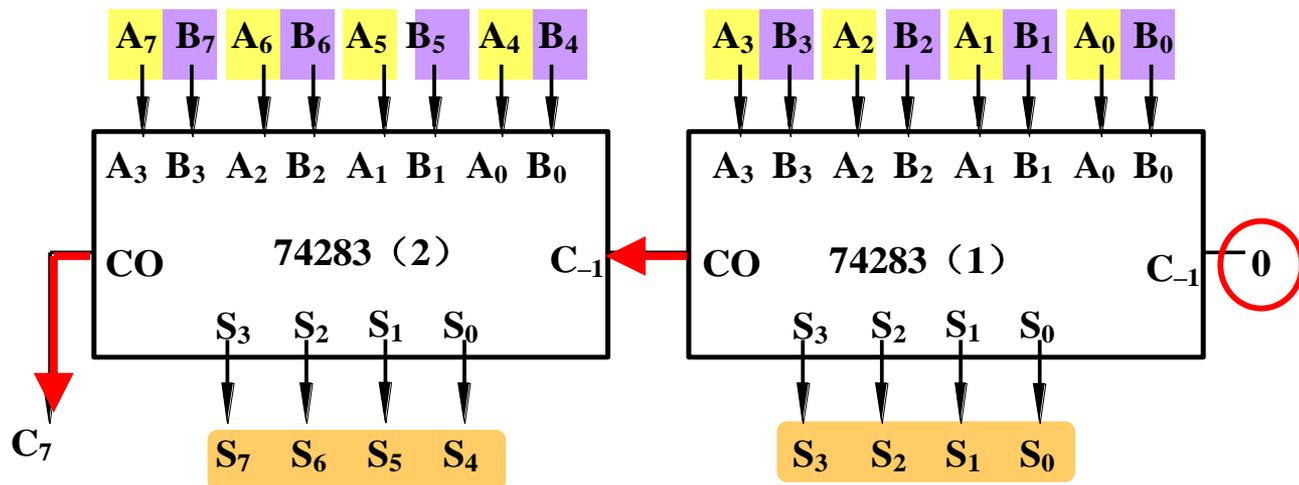


逻辑符号



4 加法器和比较器

例. 用74283构成将8421BCD码转换为余3码的码制转换电路。

8421码		余3码
0000	+0011	0011
0001	+0011	0100
0010	+0011	0101
⋮		⋮

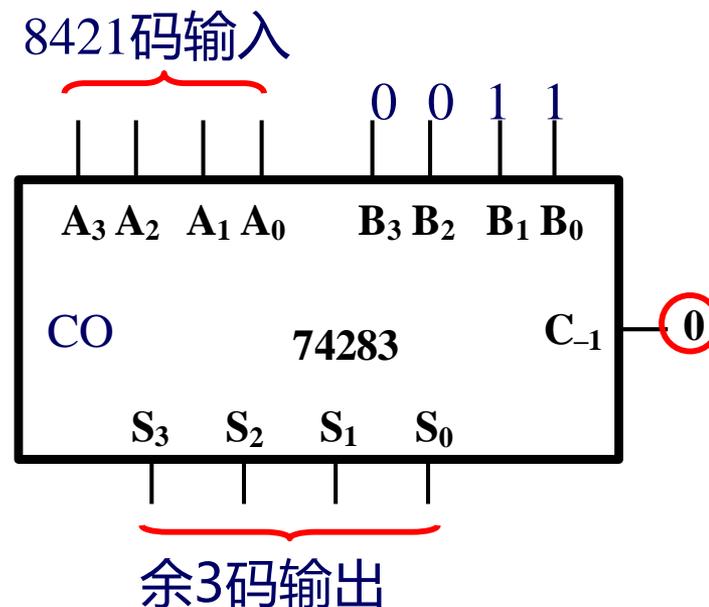



4 加法器和比较器

减法运算

若 n 位二进制的原码为 $N_{原}$ ，则与它相对应的2的补码为

$$N_{补} = 2^N - N_{原}$$

补码与反码的关系式

$$N_{补} = N_{反} + 1$$

设两个数 A 、 B 相减，利用以上两式，可得

$$A - B = A + B_{补} - 2^n = A + B_{反} + 1 - 2^n$$


在实际应用中，通常是将减法运算变为加法运算来处理，即采用加补码的方法完成减法运算。



4 加法器和比较器

输出为原码的4位
减法运算逻辑图
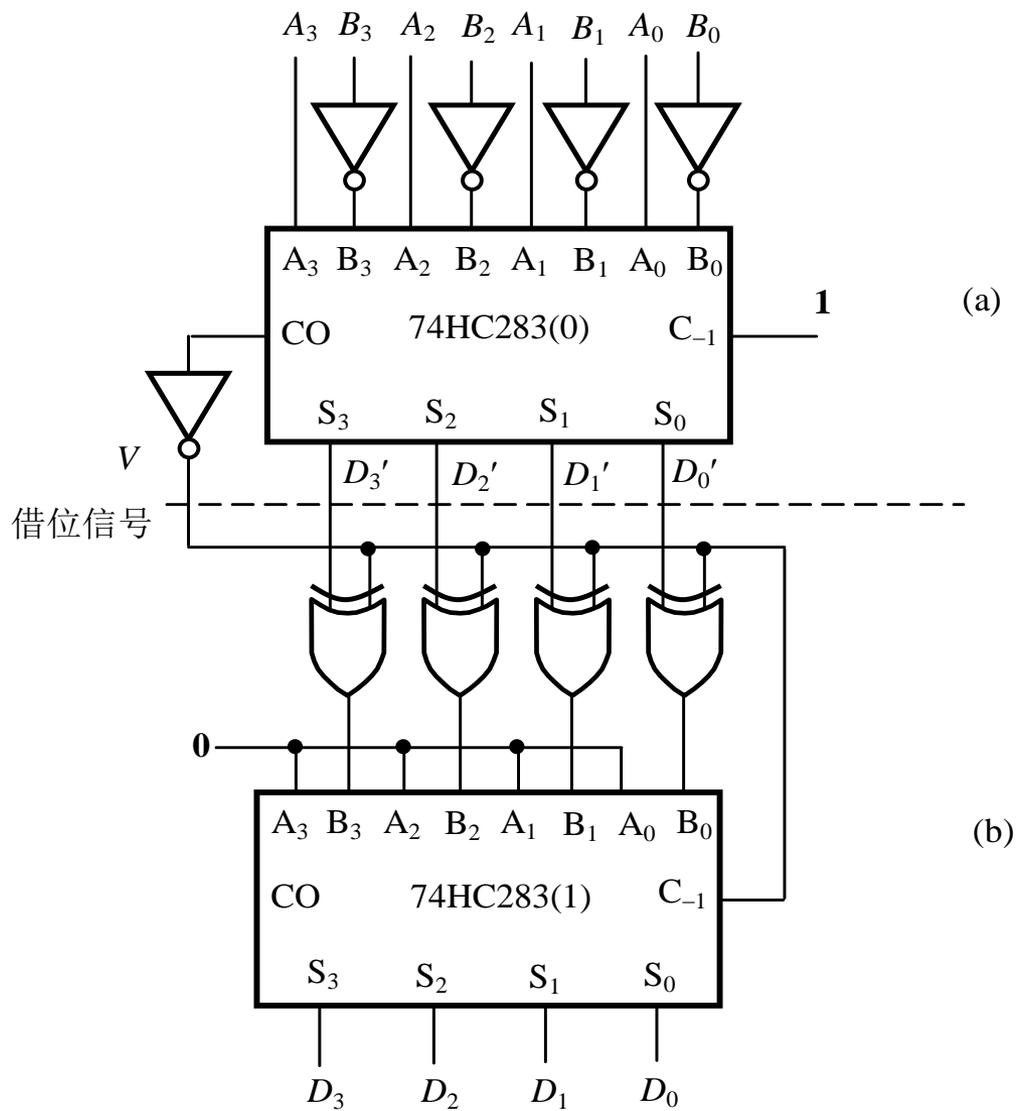
$$\begin{array}{r}
 \quad \boxed{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{A} \\
 \quad \boxed{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{B} \text{ 反} \\
 + \quad \quad \quad \quad \quad \mathbf{1} \\
 \hline
 \mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{1}
 \end{array}$$






4 加法器和比较器

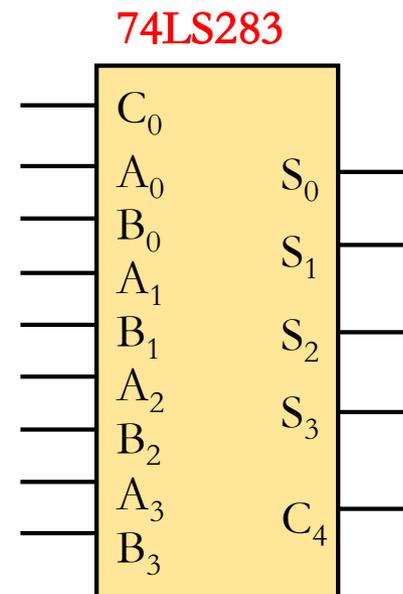例1 用MSI四位二进制加法器实现两个一位十进制8421BCD码的加法器。

- 一位8421BCD码所能表示的值是0~9;
- 两个8421BCD码相加所得和的范围是0~18;
- 如果其和的范围在0~9之间，则不需要进行校正;
- 如果其和在10~18之间，则必须进行校正。参见下一页真值表所示。





4 加法器和比较器

十进 制数	未校正 BCD码和	校正的 BCD码和	十进 制数	未校正 BCD码和	校正的 BCD码和
	$C_4 S_3 S_2 S_1 S_0$	$C_4' S_3' S_2' S_1' S_0'$		$C_4 S_3 S_2 S_1 S_0$	$C_4' S_3' S_2' S_1' S_0'$
0	0 0 0 0	0 0 0 0	10	1 0 1 0	1 0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1	11	1 0 1 1	1 0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 0	12	1 1 0 0	1 0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1	13	1 1 0 1	1 0 0 1 1
4	0 1 0 0	0 1 0 0	14	1 1 1 0	1 0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 1 0 1	15	1 1 1 1	1 0 1 0 1
6	0 1 1 0	0 1 1 0	16	1 0 0 0 0	1 0 1 1 0
7	0 1 1 1	0 1 1 1	17	1 0 0 0 1	1 0 1 1 1
8	1 0 0 0	1 0 0 0	18	1 0 0 1 0	1 1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 0 0 1			


$$\begin{aligned}
 C_4' &= \overline{S_3} \overline{S_2} \overline{S_1} \overline{S_0} + \overline{S_3} \overline{S_2} S_1 S_0 + \overline{S_3} S_2 \overline{S_1} \overline{S_0} + \overline{S_3} S_2 S_1 S_0 + \overline{S_3} S_2 \overline{S_1} S_0 + \overline{S_3} S_2 S_1 \overline{S_0} + C_4 \\
 &= S_3 S_1 + S_3 S_2 + C_4
 \end{aligned}$$



4 加法器和比较器

两个一位8421码加法器的逻辑图

当和需要校正(即 $C_4' = 1$)时, 则需作+0110(+6)校正。

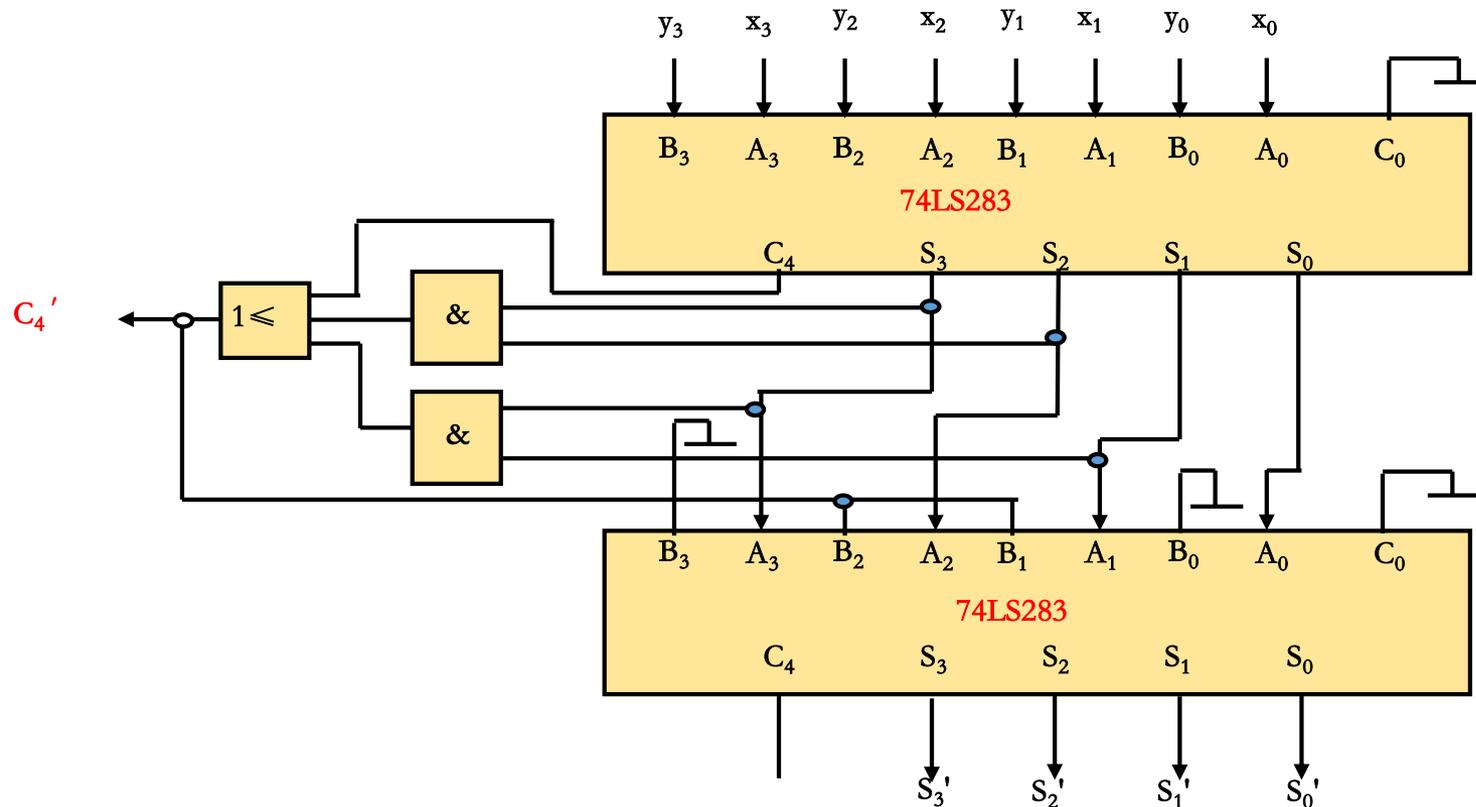



MSI组合逻辑器件及其应用

下一节内容：

时序电路的分析与设计