



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



人工智能学院
College of Artificial Intelligence, XJTU

数字设计和计算机体系结构

第三章 时序逻辑设计

刘龙军 副教授

2020年10月31日

第三章：时序逻辑设计



- 介绍
- 锁存器与触发器
- 同步逻辑设计
- 有限状态机
- 时序逻辑电路的时序
- 并行

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

介绍



- 时序逻辑的输出与当前值和先前值有关，因此该电路具有记忆状态
- 一些定义：
 - **状态**: 所有先前的输入及关于过去输入的信息，这些信息被称为系统的状态。数字时序逻辑电路的状态由一组称为状态变量的**位**构成
 - **锁存器与触发器**: 基本的存储一位状态的简单时序逻辑电路的单元
 - **同步时序电路**: 由组合逻辑和表示电路状态的触发器组成（时序逻辑分析很复杂，简化）

时序逻辑电路 (字面组合)





- 事件发生顺序
- 短期记忆
- 利用从输出到输入的反馈来存储信息

双稳态电路 Bistable Circuit



  - 信息存储器件的基本模块（记忆）
- 两个输出: Q, \bar{Q}
- 没有输入



- 组成: 连接成环的一对反相器, 交叉耦合, 输出到对方输入


双稳态电路分析



- 考虑两种可能的情况（稳态）：


– $Q = 0$:

then $Q = 0, \bar{Q} =$

 

– $Q = 1$:

then $Q = 1, \bar{Q} =$

 


- 存储并记忆1bit 的状态, Q (or \bar{Q}), 体会记忆
- 没有输入输出状态

- 交叉耦合反相器可进入**两种稳态**，所以该电路成为**双稳态电路**
- 会不会存在第三种状态？ **亚稳态**
- **具有N个稳态的元件**可以表示 **$\log_2 N$ 位的信息**，所以双稳态元件可以存储**1位信息**。
- 交叉耦合反相器的状态包含在二进制状态变量**Q**中，**Q的值保存了**用于解释电路未来行为所需信息
- 该电路是否有实用价值？ 无输入

SR (Set/Reset) 锁存器



- SR 锁存器

 


- 最简单的时序电路，一对交叉耦合的或非门组成。
- 两个输入set, reset。两个输出
- 与交叉耦合反向器相似，但可以通过S、R来控制
- $S = 1, R = 0$; $S = 0, R = 1$
- $S = 0, R = 0$; $S = 1, R = 1$

SR 锁存器状态分析 (真值表)




– $S = 1, R = 0$:

then $Q = 1$ and $\bar{Q} = 0$

 

– $S = 0, R = 1$:

then $Q = 0$ and $\bar{Q} = 1$

 


SR锁存器状态分析




– $S = 0, R = 0$:

then $Q = Q_{prev}$

$Q_{prev} = 0$

 


$Q_{prev} = 1$

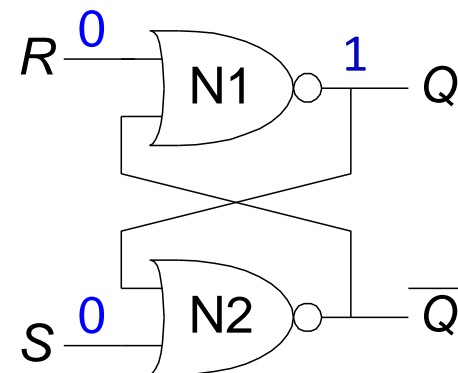

– $S = 1, R = 1$:

then $Q = 0, \bar{Q} = 0$

 

与假设不一致，
自相矛盾

SR锁存器输出真值表



置位 S 为1的情况，

S 为0的情况，

R 为1的情况，（复位时不能置位）

R 为0的情况

SR锁存器实现了1位状态的存储

Case	S	R	Q	\bar{Q}
IV	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0

SR锁存器输入




- SR stands for Set/Reset Latch
 - Stores one bit of state (Q)
 - 通过S与R的输入控制着什么值被存储
 - **Set:** 置位即表示设置为1
($S = 1, R = 0, Q = 1$)
 - **Reset:** 复位及表示输出设为0
($S = 0, R = 1, Q = 0$)
- **避免无效状态**
(when $S = R = 1$)

SR锁存器符号



SR Latch Symbol

 

使用符号表示SR锁存器是**抽象化**和**模块化**的一个应用。有很多方法可以构造SR锁存器，例如**不同的逻辑门或者晶体管**。

因此，**只要满足功能真值表和构建相应的电路元件**即可成为SR锁存器

SR锁存器小结



SR锁存器是一个在Q上存储1位状态的双稳态元件

与交叉耦合反相器一样，但状态可通过输入S和R控制

当R有效（复位了），状态复位为0



当S有效（重新置位），状态位置位1

当S和R都无效（0），状态保持旧值不变。

输入的全部历史可以由状态变量Q解释，

无论过去置位或复位如何发生的，都需要通过最近一次置位或复位操作来预测SR锁存器的未来行为。

  S和R同时有效时，其输出不确定，使用起来不方便，当输入有效时（非同时有效），得确定何时改变的内容。



D 锁存器 Latch




- 两个输入: **时钟**clk 和数据Data
 - **CLK**: 用来控制状态发生改变的时间
 - **D** (the data input): 用来控制下一个状态值
 - 功能
 - 当 **CLK = 1**,
D 直通到Q (透明)
 - 当 **CLK = 0**,
Q 保持以前的值 (不透明, D被挡了)

- 避免无效情况 when


$$Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$$

怎么设计???? 自己练习想想!

D Latch
Symbol

 

D锁存器内部电路

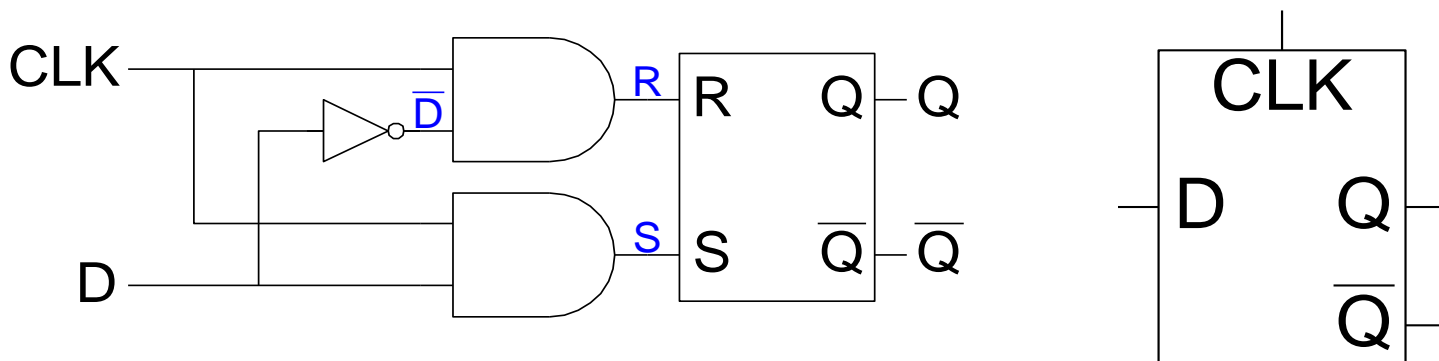

CLK	D	\bar{D}	S	R	Q	\bar{Q}
0	X					
1	0					
1	1					


思考D锁存器比起SR锁存器的优点有哪些？

D 触发器 Flip-Flop



- **Inputs:** 时钟 CLK , 数据 D
- **Function**
 - 在 CLK 的 上升沿 采样数据 D
 - 当 CLK 从 0 to 1 上升, D 传输到 Q
 - 否则, Q 保持以前的值
 - Q 只会在 CLK 的上升沿改变
- 被称为上升沿触发
- 时钟沿被激活
- 怎么设计???
- 自己想想!!

D Flip-Flop Symbols

 

D 触发器内部电路



- 一个D触发器由两个反向时钟控制两个串联的D锁存器(L1 and L2)

- 当 $CLK = 0$


- L1 t
- L2
- D 传输到 $N1$

- 当 $CLK = 1$

- L2 it
- L1
- $N1$ 传输到 Q

- 因此, 在时钟的上升沿 (when CLK rises from $0 \rightarrow 1$)

- D 传输到 Q

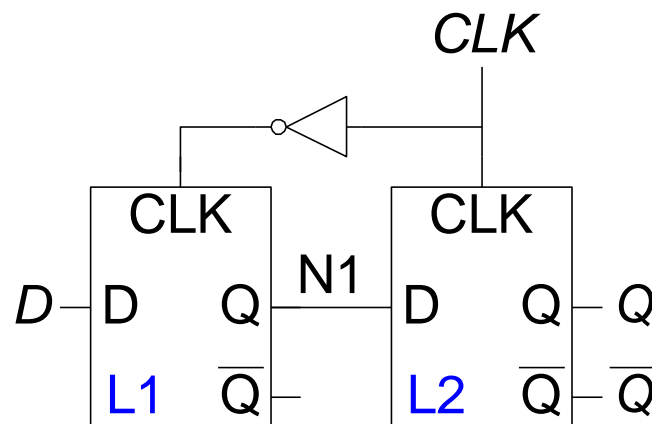

D 触发器



当 $CLK=0$ ，主锁存器是透明的，从锁存器不透明，D被传输到N1

当 $CLK=1$ ，主锁存器不是透明，从锁存器是透明，N1被传输Q。

但N1到D被切断



时钟CLK从0到1之前在时钟变为1之后，D值被复制到Q，其他任何时刻Q保持。

时钟上升沿采数据

输入D确定新的状态---D触发，时钟沿确定状态发生改变的时间

主从触发器、边缘触发器、正边缘触发器。

D 锁存器 vs. D 触发器

  


D锁存器D触发器systemverilog实现



主模块:







 
```
module DLatch_DFF(clk,a,dlatch,dff);  
input clk,a;  
output dlatch,dff;  
reg dlatch,dff;  
always @(clk or a)  
    if(clk) dlatch <= a;  
always @(posedge clk)  
    dff <= a;  
endmodule
```





测试模块:

```
module test_Dlatch_DFF;  
reg clk,a;  
initial begin  
    a = 1'b0; clk=1'b0; #10 a=1'b0;  
    #5 a = 1'b1; #20 a = 1'b0;  
    #3 a = 1'b1; #7 a = 1'b0;  
    #2 a = 1'b1; #10 $stop;  
end  
always #10 clk = ~clk;  
DLatch_DFF n1(clk, a, dlatch, dff);  
endmodule
```

 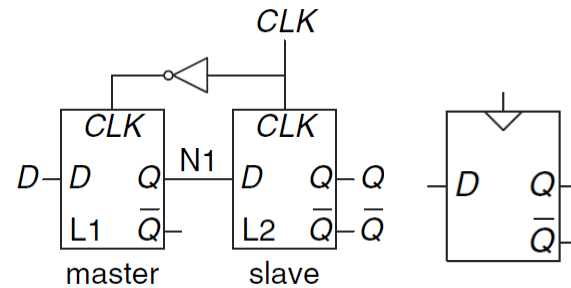    
 
画出：交叉耦合双稳态电路，SR锁存器，D锁存器，D触发器，电路图及符号图（上课练习试试）





SR锁存器

  

D锁存器

  



D触发器

  

寄存器: 多比特的触发器



共享一个公共CLK输入的一排N个触发器组成，这样寄存器的所有位同时被更新。

  




带使能端的触发器



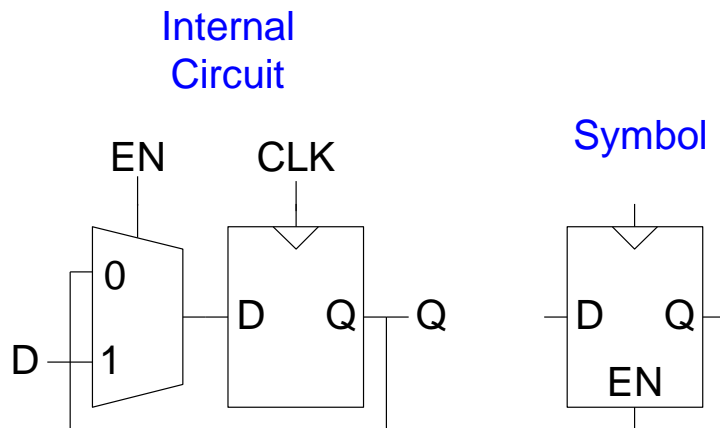- 输入: CLK, D, EN
 - 输入使能信号 (EN) 控制着什么时候新数据 (D) 被存储
- 功能
 - $EN = 1$: 在时钟的边缘, 数据 D 传输到 Q
 - $EN = 0$: 保持触发器着以前的值 (环路)




带使能端的触发器



- 当 $EN=1$ 时，与普通D触发器一样。
- 当 $EN=0$ 时，带使能触发器忽略时钟，保持原值，原因是主D触发器的输入是Q输出

 当我们在某一时间而不是CLK上升沿载入一个新值到触发器中时，带使能的触发器非常有用。



门控时钟，常用于低功耗设计



CLK为1时，EN不能变化，以免产生时钟毛刺

带复位的触发器



- 输入: $CLK, D, Reset$
- 功能:
 - $Reset = 1$: Q 被强制置0
 - $Reset = 0$: 触发器的功能和一般的 D 触发器一样

Symbols

  

复位




- 两种方式:
 - 同步 (**Synchronous**) : 只有在时钟的边缘触发, 与时钟同步
 - 异步 (**Asynchronous**) : 一旦 $Reset = 1$, 立即复位, 与时钟无关
- 异步复位触发器需要修改触发器内部的电路
- Synchronously resettable flip-flop? 不需要修改D触发器内部。

同步复位



Internal
Circuit

 



利用D触发器和与门构造带同步复位功能的触发器。

带置位的触发器



- 输入: CLK, D, Set
- 功能:
 - $Set = 1$: Q 被设置为1
 - $Set = 0$: 触发器的行为与D 触发器一样



Symbols

  

时序逻辑电路设计



  - 时序电路包括所有不是组合电路的电路
- 怎样设计时序逻辑电路？
- 非稳态电路：



- 无输入
- 振荡
- 振荡周期受制于反相器的延迟
- 环路--输出接到输入

6ns为周期的环形振荡器


时序逻辑电路设计



- 某同学设计了一个新的D锁存器，觉得比以前的锁存器好：使用的门数更少！


他写出了真值表和布尔表达式如下，

请问该锁存器能否正常工作？（延迟不同）

 

$$Q = CLK \cdot D + \overline{CLK} \cdot Q_{prev}$$

CLK	D	Q_{prev}	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

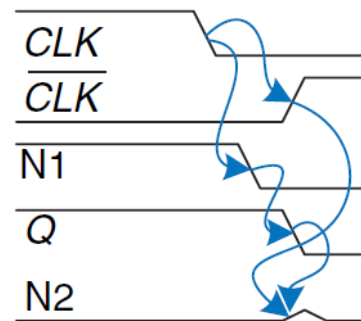

假设 $CLK=D=1$ ，则 $Q=1$ ；当 CLK 由1变到0，理论上 Q 保持1；但如果时钟反相器的延迟比与门和或门的延迟大，则 \overline{CLK} 上升前，节点 $N1$ 和 Q 下降为0，节点 $N2$ 为0， Q 将无法变为1。

异步电路（输出反馈到输入）设计，容易出现竞争，因为电路行为取决于两条通过逻辑门的路径中哪条最快。由于延迟问题很多，电路将难以分析。

同步时序电路



避免环路与竞争例子的情況；

- 插入寄存器来**断开环路**，将电路变为组合逻辑与寄存器的电路；
- 寄存器包含**系统的状态**，状态仅在时钟沿到达时变化，系统被同步到了时钟，状态同步于时钟信号。
- 如果时钟足够慢，下一个时钟沿到来时，输入寄存器的信号都可以稳定下来，这样所有的竞争将被消除。

同步时序电路



- 同步时序电路定义：输入、输出、功能规范、时序规范
- 同步时序电路（**Synchronous Sequential Circuit**）：
 - 输入：时钟（上升沿表示状态变化时间）、输入值、当前状态（current state）
 - 功能规范：对于当前状态和输入值的各种组合，决定下一个状态（next state）和输出值
 - 时序规范：上界时间(传播延迟) t_{pcq} 和下界时间(最小延迟) t_{ccq}
（从时钟上升沿直到输出发生改变的时间），建立时间 t_{setup} 和保持时间 t_{hold} （输入相对于时钟上升沿的稳定时间）
 - 输出：输出值、下一个状态（next state）

同步时序电路



- 同步时序电路的规则：

- 每一个电路元件是寄存器或组合电路
- 至少有一个电路元件是寄存器
- 所有寄存器都接收同一个时钟信号
- 每个环路至少包含一个寄存器

非同步的时序电路则称为异步电路（Asynchronous）


最简单的同步时序电路：单个触发器：

输入：CLK/D；输出：Q；两个状态{0,1}









下一个状态是D，输出Q是当前状态。

变量S表示当前状态

变量S'表示下一个状态

 

判断同步时序电路

        

同步电路 vs. 异步电路



- 异步电路设计更通用，时序不受时钟控制的寄存器约束；
 - 同步电路设计更容易，更容易设计成大规模的数字电路；
 - 目前几乎所有的系统本质上是同步的；
 - 跨时钟域（不是同一个时钟源）信号处理涉及异步电路。
-
- 两种常见的同步时序电路：
 - 有限状态机（Finite State Machine (FSM)）
 - 流水线（Pipelines）


有限状态机 (FSM)



- 有K位寄存器的电路可处于 2^K 种状态中的某个状态
- 组成:


– 状态寄存器

- S存储当前状态
- 在时钟沿加载下一状态S'

 

– 组合逻辑

- 计算下一状态
- 计算输出

 


有限状态机 (FSM)




- 根据生成输出值的不同，可分为两类有限状态机：
 - **Moore FSM:** 输出仅取决于当前状态
 - **Mealy FSM:** 输出取决于当前状态和输入值

Moore FSM

 

Mealy FSM

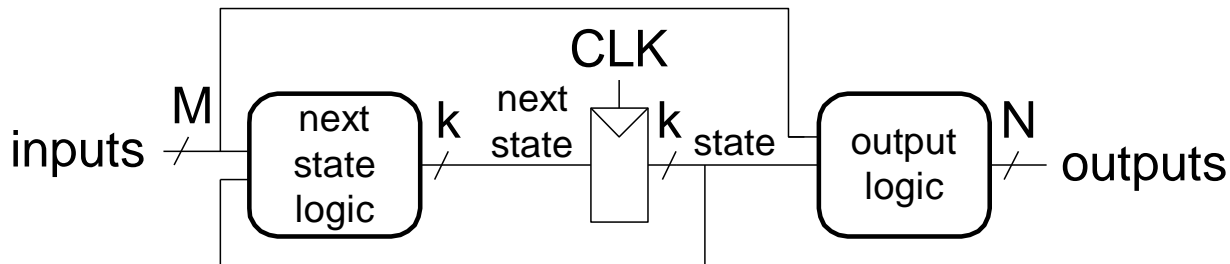

上节课回顾



- 时序逻辑电路
- 发展过程，工程实际意义？典型电路，典型器件，典型功能
- 内部实现
- 自己设计


最简单的同步时序电路：单个触发器：

输入：CLK/D；输出：Q；两个状态{0,1}

下一个状态是D，输出Q是当前状态。

变量S表示当前状态

变量S'表示下一个状态

 

FSM1 例子



- 交通灯控制器

- 交通传感器: T_A, T_B

- 灯: L_A, L_B

- 传感器输入为TRUE时, 表示路上有人出现
否则路上无人

- 交通灯显示红绿黄

- 采用一个周期为5秒, 每一个时钟周期
上升沿, 灯将根据交通
传感器来改变。

Academic


Labs



FSM1 黑盒子



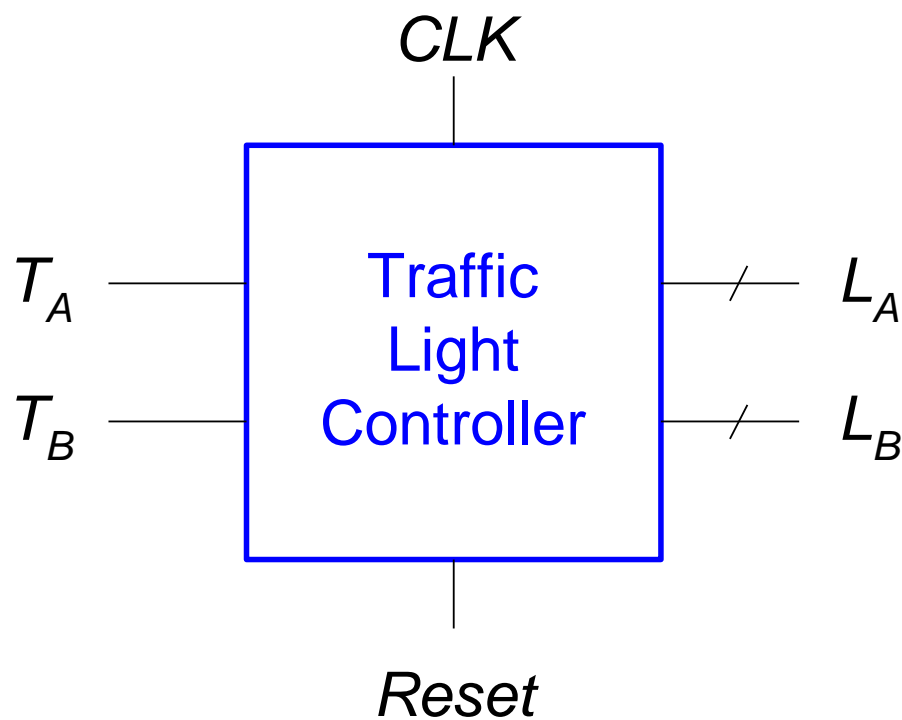
- 输入: CLK , $Reset$, T_A , T_B
- 输出: L_A , L_B



FSM1 状态转换图




 
- **Moore FSM:** 输出在每个状态上
- 状态: 圆圈里
- 转换: 箭头



FSM1 状态转换图



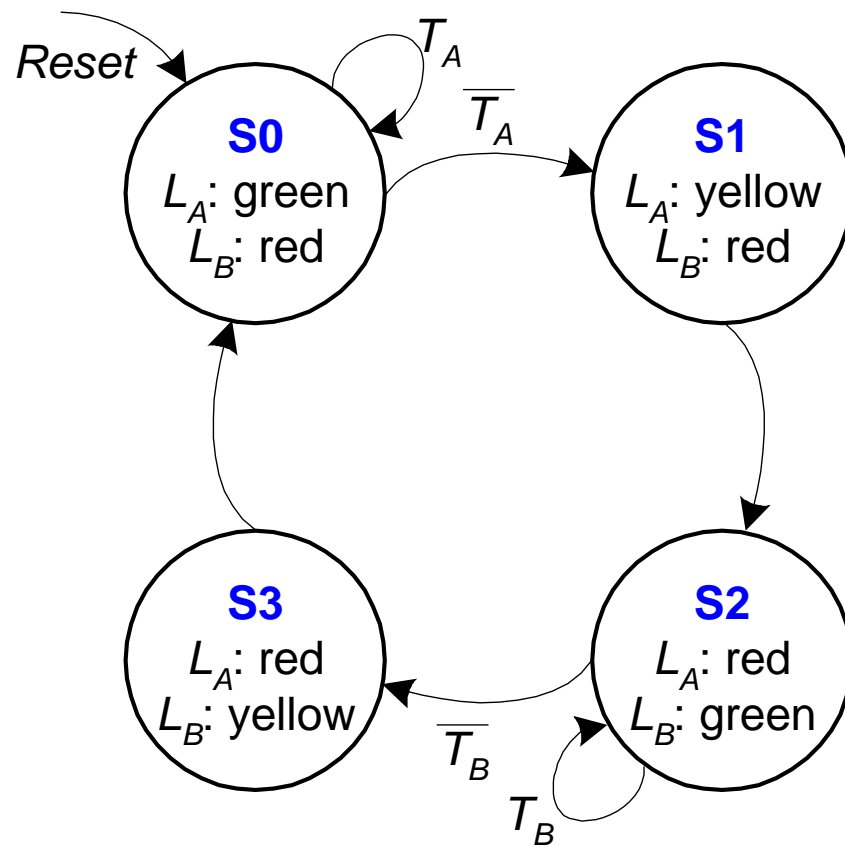 
- **Moore FSM:** 输出在每个状态上
- 状态: 圆圈里
- 转换: 箭头



FSM1 状态转换表



Current State	Inputs		Next State
	T_A	T_B	
S	T_A	T_B	S'
S0	0	X	
S0	1	X	
S1	X	X	
S2	X	0	
S2	X	1	
S3	X	X	

 

FSM1 编码的状态转换表




Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X		
0	0	1	X		
0	1	X	X		
1	0	X	0		
1	0	X	1		
1	1	X	X		

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

$S'_1 =$

$S'_0 =$

 

FSM1 输出表



Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				


$L_{A1} =$

$L_{A0} =$

$L_{B1} =$

$L_{B0} =$


Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10

 

FSM1 : 状态寄存器



Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

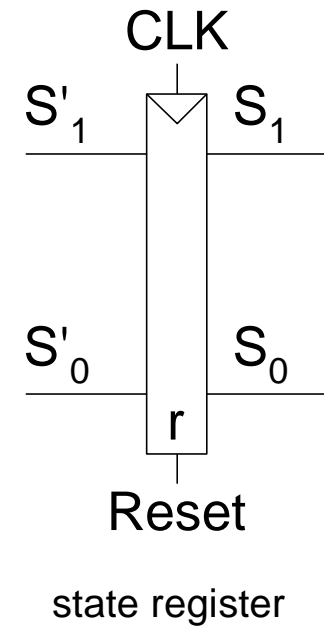


FSM1 : 下一个状态逻辑



$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

 

FSM1 : 输出逻辑




$$L_{A1} = S_1$$



$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

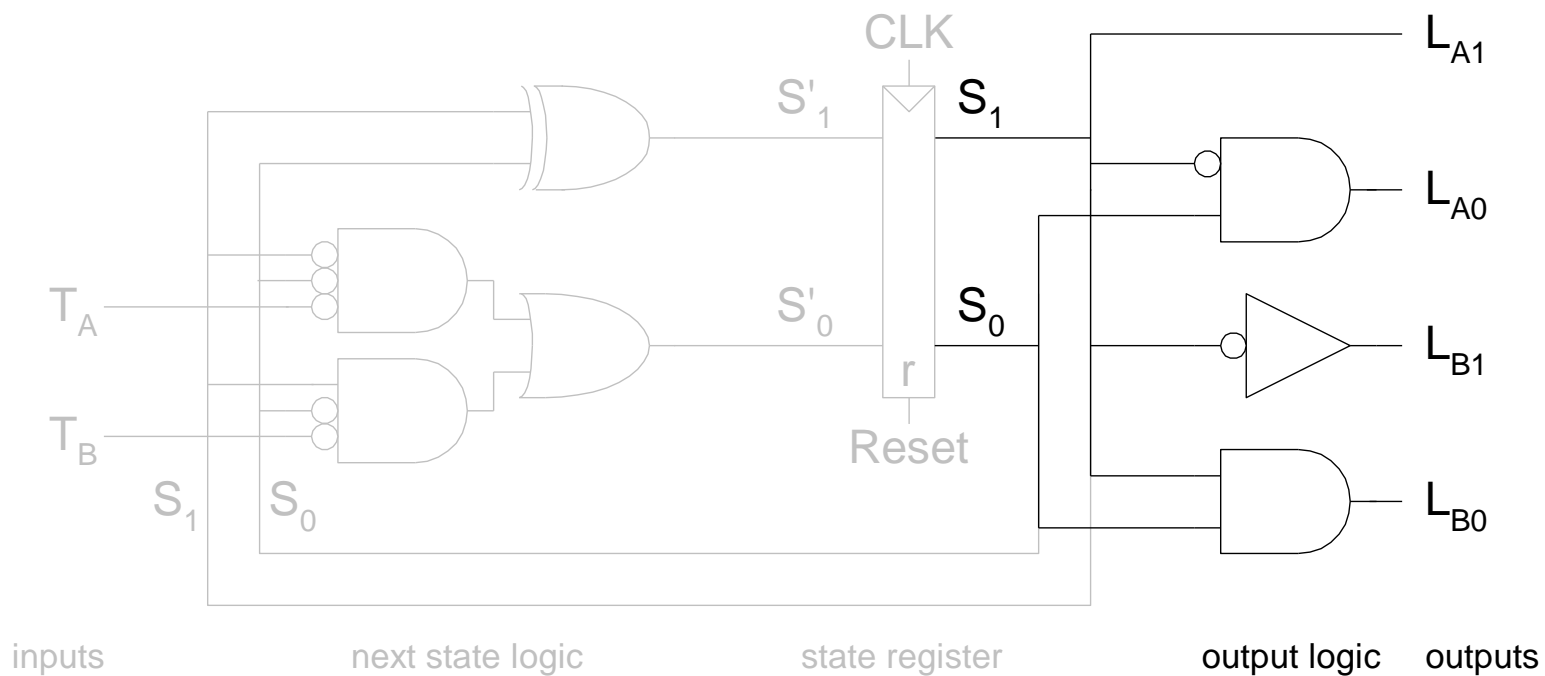

FSM 1时序图 (时序图画法)

  

FSM1例子的systemverilog实现



```
module traffic(clk,Reset,Ta,Tb,La,Lb);
input clk,Reset,Ta,Tb;
output[1:0] La,Lb;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b10,S3=2'b11;
reg[1:0] current_state,next_state,La,Lb;
always_ff @(posedge clk or posedge Reset)
    if(Reset) current_state <= S0;
    else current_state <= next_state;
always_comb
    case(current_state)
        S0: if(Ta) next_state = S0;
            else next_state = S1;
        S1: next_state = S2;
        S2: if(Tb) next_state = S2;
            else next_state = S3;
        S3: next_state = S0;
    endcase
endcase
```


主模块

```
always_comb
    case(current_state)
        S0: begin La = 2'b00; Lb = 2'b10; end
        S1: begin La = 2'b01; Lb = 2'b10; end
        S2: begin La = 2'b10; Lb = 2'b00; end
        S3: begin La = 2'b11; Lb = 2'b01; end
    endcase
endmodule
```

测试模块

```
`timescale 1ns/10ps
module test_traffic;
reg clk,Reset,Ta,Tb;
wire[1:0] La,Lb;
initial begin
    clk = 1'b1; Reset=1'b0;
    #1 Reset = 1'b1; #7 Reset = 1'b0; end
initial begin
    Ta = 1'b1;Tb=1'b0;
    #10 Ta = 1'b1;Tb=1'b1;
    #5 Ta = 1'b0;Tb=1'b1;
    #15 Ta = 1'b1;Tb=1'b0;
    #15 Ta = 1'b0;Tb=1'b0;
    #10 $stop; end
always #2.5 clk = ~clk;
traffic n1(clk, Reset, Ta,Tb,La,Lb);
endmodule
```

◆ /test_traffic/clk	-No Data-
◆ /test_traffic/Reset	-No Data-
◆ /test_traffic/Ta	-No Data-
◆ /test_traffic/Tb	-No Data-
◆ /test_traffic/n1/next_state	-No Data-
◆ /test_traffic/n1/current_state	-No Data-
◆ /test_traffic/La	-No Data-
◆ /test_traffic/Lb	-No Data-

 


FSM1 小结




- 列出所有输入/输出信号
- 列出所有状态
- 画出状态图，即状态之间跳变关系
- 列出状态转换表，布尔表达式
- 列出输出表（状态、输入），布尔表达式
- 画出原理图

FSM2例子

 

- 1: 说明状态机的功能
- 2: FSM的状态转换表、输出表
- 3: 写成下一个状态和输出的布尔表达式
- 4: 画出这个状态机的原理图

FSM2状态转换

 


FSM的状态转换表

state	encoding $s_1:s_0$
S0	00
S1	01
S2	10

current state		inputs		next state	
s_1	s_0	a	b	s'_1	s'_0
0	0	0	X	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	0	0	0
0	1	X	1	1	0
1	0	X	X	0	0


FSM2输出值

 

FSM的状态输出表

current state		output
s_1	s_0	q
0	0	0
0	1	0
1	0	1

FSM2布尔表达式

 


FSM的布尔表达式

$$S'_1 = S_0 B$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 A$$

$$Q = S_1$$

FSM2原理图

 


FSM的原理图

$$S'_1 = S_0 B$$

$$S'_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} A$$

$$Q = S_1$$

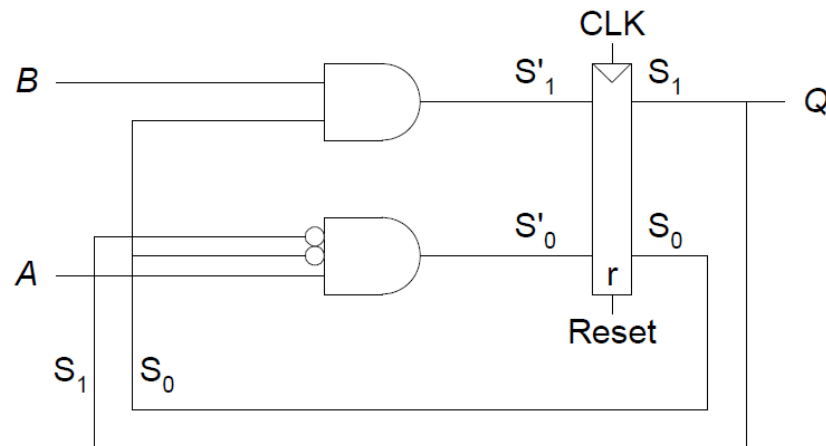

FSM 状态编码





- 二进制编码:
 - i.e., for four states, 00, 01, 10, 11
- **One-hot** 码
 - 一个状态位表示一个状态
 - 每次只有一位为TRUE，如 0001, 0010, 0100, 1000
 - 需要更多的触发器
 - 但下一状态或输出逻辑更简单

FSM3例子



三分频器分别用二进制码和One-hot码实现。

  

状态机功能图

FSM3状态编码



Current State	Next State
S0	S1
S1	S2
S2	S0

状态转换表的非编码形式

Current State	Output
S0	1
S1	0
S2	0

输出表的非编码形式

State	One-Hot Encoding			Binary Encoding	
	S_2	S_1	S_0	S_1	S_0
S0	0	0	1	0	0
S1	0	1	0	0	1
S2	1	0	0	1	0

编码表

FSM3布尔表达式



Current State		Next State	
S_1	S_0	S'_1	S'_0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0

状态转换表及布尔表达式：
 $S'_1 = \bar{S}_1 S_0$
 $S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0$

Current State			Next State		
S_2	S_1	S_0	S'_2	S'_1	S'_0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1

状态转换表布尔表达式：
 $S'_2 = S_1$
 $S'_1 = S_0$
 $S'_0 = S_2$

Current State	Output
S0	1
S1	0
S2	0

Current		Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0

输出转换表及布尔表达式：
 $Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0$

Current State	Output
S0	1
S1	0
S2	0

Current			Y
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0

输出转换表及布尔表达式：
 $Y = S_0$

FSM3原理图




二进制码

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

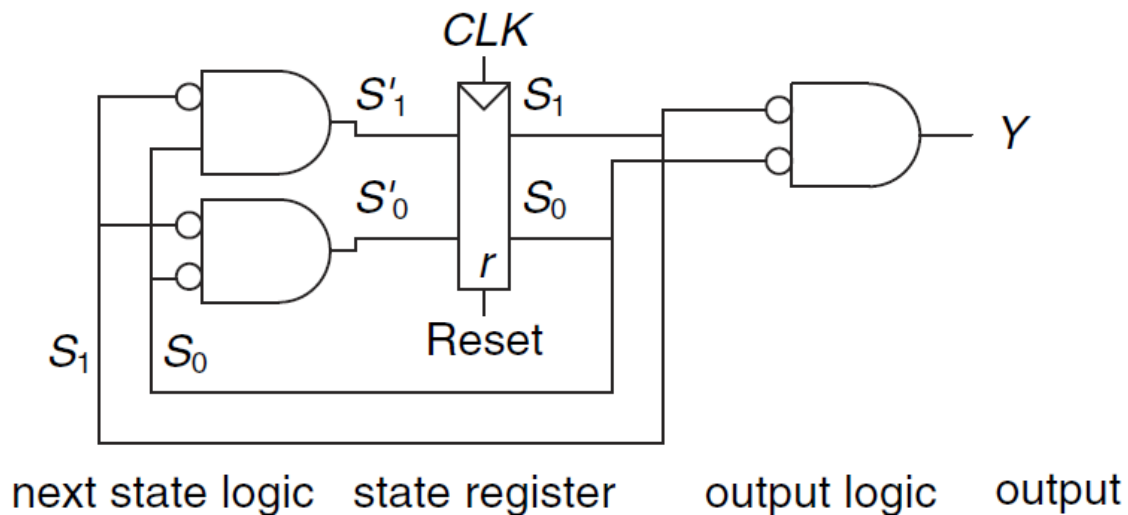


One-hot码

$$S'_2 = S_1$$

$$S'_1 = S_0$$

$$S'_0 = S_2$$


$$Y = S_0$$

 

Moore vs. Mealy 状态机



 - Mealy型状态机：输出取决于输入和当前的状态；
输出被标记在弧上而不是圈内。
- 蜗牛沿着纸带从左向右爬行，纸带是1和0的序列
每个时钟周期，蜗牛爬行到下一位。蜗牛爬行，
最后经过的2位是01时，蜗牛会高兴得笑起来。
- 设计一个有限状态机计算蜗牛何时会笑？输入A
是蜗牛触角下面的位。当蜗牛笑时，输出Y为
TURE，比较Moore型状态机和Mealy型状态机设计。
画出包含输入、状态和输出的每种机器的时
序图，蜗牛爬行序列是01_0011_0111




状态转换图



Moore状态机可设置3个状态1/0/01，或设置4个状态00/01/10/11


Mealy型状态机只需要2个状态（当前1/0）。每一个弧被标记为A/Y，A是引起转换的输入，Y是相应的输出。

Moore FSM

 

S0(1): 11 S1(0): 10 / 00 S2(01): 01

Mealy FSM

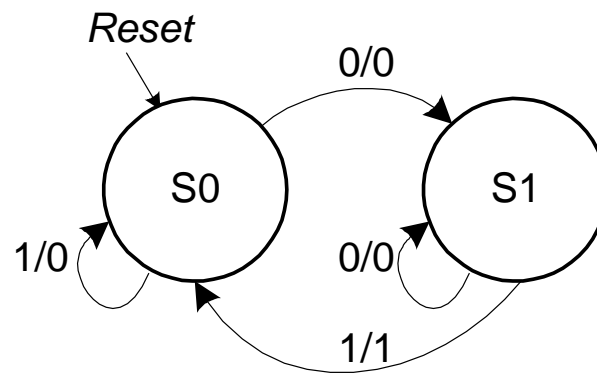

S0(1): 01, 11 S1(0): 00, 10

Mealy FSM: arcs indicate input/output


Moore FSM State Transition Table



Current State		Inputs	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

Moore FSM

 

$S'_1 =$

$S'_0 =$


Moore FSM Output Table



Current State		Output
S_1	S_0	Y
0	0	
0	1	
1	0	

$Y =$

Moore FSM

 

Mealy FSM State Transition & Output Table




Current State	Input	Next State	Output
S_0	A	S'_0	Y
0	0	-	-
0	1	-	-
1	0	-	-
1	1	-	-

State	Encoding
S0	0
S1	1


Mealy FSM

$$S'_0 =$$

$$Y =$$

 


Moore

 

$$S'_1 = S_0 A$$
$$S'_0 = \bar{A}$$

$$Y = S_1$$

Mealy

 


$$S'_0 = \bar{A}$$

$$Y = S_0 A$$



Moore & Mealy Timing Diagram

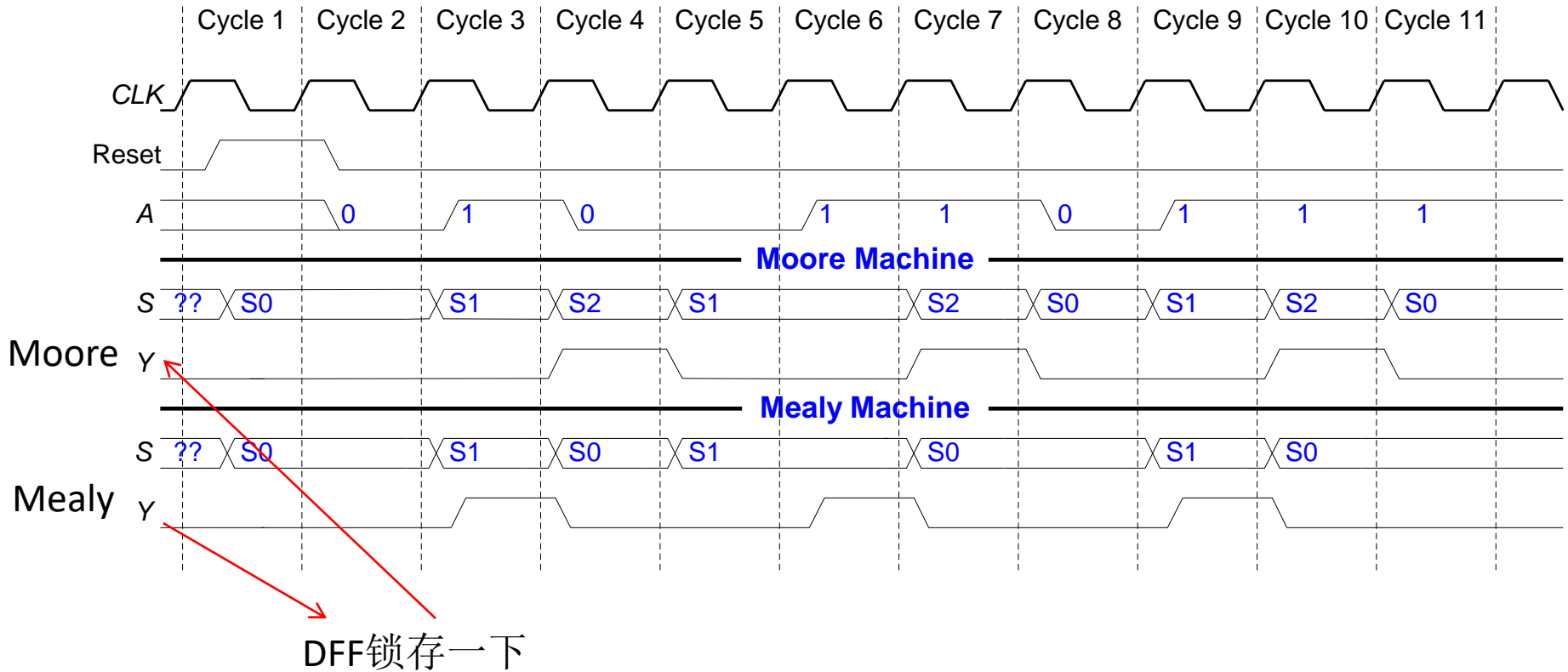

Moore & Mealy的systemverilog实现



```
module snail_moore(clk,Reset,A,S,Y);
input clk,Reset,A;
output[1:0] S;
output Y;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b10;
reg[1:0] current_state,next_state;
reg Y;
wire[1:0] S;
always_ff @(posedge clk or posedge Reset)
    if(Reset) current_state <= S0;
    else current_state <= next_state;
always_comb //@(current_state or A)
    case(current_state)
    S0: if(A) next_state = S0;
        else next_state = S1;
    S1: if(A) next_state = S2;
        else next_state = S1;
```

Moore

```
S2: if(A) next_state = S0;
    else next_state = S1;
    default: next_state = S0;
endcase
always_comb //@(current_state)
    case(current_state)
    S0: Y = 1'b0;
    S1: Y = 1'b0;
    S2: Y = 1'b1;
    default: Y = 1'b0;
    endcase
assign S = current_state;
endmodule
```

Moore & Mealy的systemverilog实现



```
module snail_mealy(clk,Reset,A,S,Y);
input clk,Reset,A;
output[1:0] S;
output Y;
parameter S0=1'b0,S1=1'b1;
reg current_state,next_state;
reg Y;
wire[1:0] S;
always_ff @(posedge clk or posedge Reset)
    if(Reset) current_state <= S0;
    else current_state <= next_state;
always_comb //@(current_state or A)
    case(current_state)
    S0: if(A) begin next_state = S0; Y = 1'b0; end
        else begin next_state = S1; Y = 1'b0; end
    S1: if(A) begin next_state = S0; Y = 1'b1; end
        else begin next_state = S1; Y = 1'b0; end
    endcase
endmodule
```

Mealy

```
default: next_state = S0;
endcase
assign S = { 1'b0,current_state };
//reg Y1;
//always_ff @(posedge clk or posedge Reset)
// if(Reset) Y1 <= 1'b0;
// else Y1 <= Y;
endmodule
```


状态机分解




- 将复杂的状态机 分解为小的交互状态机
- 例子: 修改交通灯到游行模式.
 - 增加了两个输入: P, R
 - 当 $P = 1$, 进入游行模式
 - 当 $R = 1$, 离开游行模型


带游行模式的FSM



未分解的FSM

 


分解的FSM

 


M为下一层状态机分解


未分解的FSM

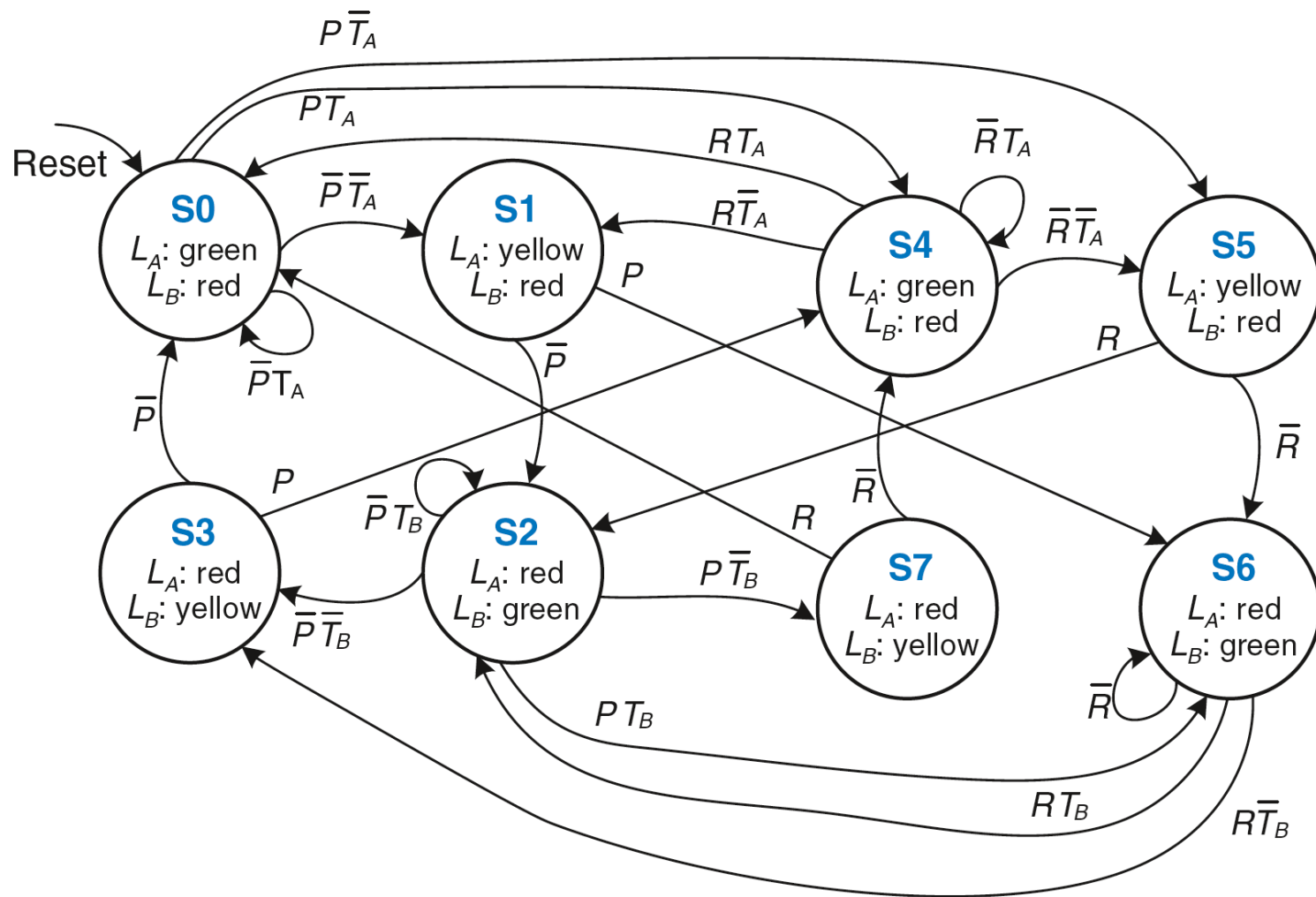

分解的 FSM

 


Lights FSM

 

Mode FSM

由电路图导出状态机

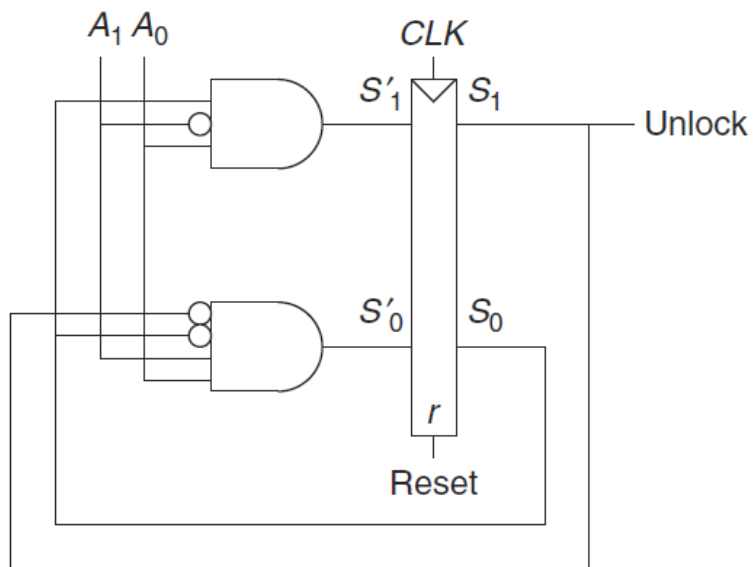

电路图

1、写出下一个状态、输出值的布尔表达式；

$$S'_1 = S_0 \bar{A}_1 A_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 A_1 A_0$$

$$\text{Unlock} = S_1$$

2、根据当前状态和输入值列出下一个状态及输出值的真值表；

3、真值表简化后，画出状态图。

状态机设计小结



1. 确定inputs and outputs
2. 画状态图，确定状态个数及转换关系
3. 写出状态转换表
4. 选择状态编码
5. 对于Moore状态机：
 写出状态转换表、输出表
6. 对于Mealy 状态机：
 写出组合的状态转换表和输出表
7. 为下一个状态及输出写出布尔表达式
8. 画出电路图草图

第三章：时序逻辑设计



- 介绍
- 锁存器与触发器
- 同步逻辑设计
- 有限状态机
- 时序逻辑时序
- 并行

Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

时序逻辑的时序




- 触发器在时钟沿采样数据 D ;
- 数据 D 必须在采样前稳定;
- 真实的系统中，时钟不能同时到达所有的 D 触发器，存在时钟偏移（clock skew）

输入时序约束



 
- **建立时间:** t_{setup} = 时钟沿到来时数据提前保持稳定时间 (i.e. not changing)
- **保持时间:** t_{hold} = 时钟沿到来后数据需要继续保持稳定的时间
- **孔径时间:** t_a = 建立和保持时间合在一起, 为输入保持稳定状态的时间总和 ($t_a = t_{\text{setup}} + t_{\text{hold}}$)



输出时序参数



 - **传播延迟:** t_{pcq} = 时钟沿之后时钟到Q输出全部改变结束、然后保持稳定的时间 (i.e., to stop changing)
(Propagation clock after q)
- **最小延迟:** t_{ccq} = 时钟沿之后时钟到Q最先开始变化的时间 (i.e., start changing) (Contamination clock after q)



动态约束




- 同步时序电路输入必须在时钟沿附近的孔径时间内保持稳定（建立时间 t_{setup} 与保持时间 t_{hold} ）
- 特别地, 输入必须稳定
 - at least t_{setup} before the clock edge
 - at least until t_{hold} after the clock edge

动态约束



 
- 系统速度多快？时钟频率 评估
- 寄存器之间的延迟有最大和最小值, 最大最小值受制于电路元件本身延迟



建立时间约束



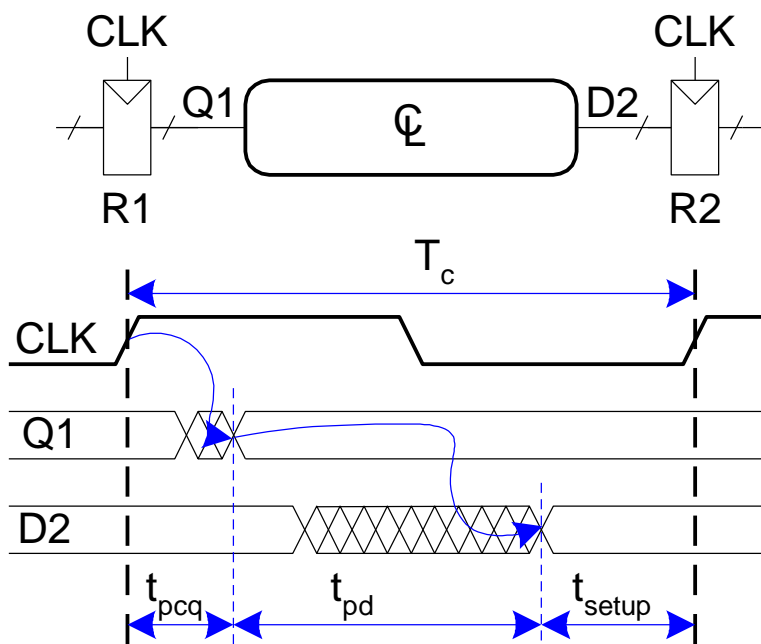- 从寄存器R1通过组合逻辑到寄存器R2的最大延迟
- 到寄存器R2的输入必须在时钟沿之前 t_{setup} 时间稳定
- (t_{pd} :组合逻辑的传播延迟)



$$T_c \geq t_{\text{pd}} + t_{\text{setup}}$$

$$t_{\text{pd}} \leq T_c - t_{\text{setup}}$$


建立时间约束/最大延迟约束

$(t_{\text{pcq}} + t_{\text{setup}})$: 时序开销

保持时间约束



 - 从寄存器R1通过组合逻辑到寄存器R2的最小延迟
- 到寄存器R2的输入必须在时钟沿之后至少 t_{hold} 时间保持稳定



$$t_{hold} <$$


$$t_{cd} >$$

最小延迟约束

时序分析1



 小结：时序电路中的建立时间和保持时间约束了D触发器之间组合逻辑的最大延迟和最小延迟。其中最大延迟约束受制于其关键路径上的组合逻辑。



Timing Characteristics

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$



$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{\text{setup}} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{\text{hold}} = 70 \text{ ps}$$

per gate
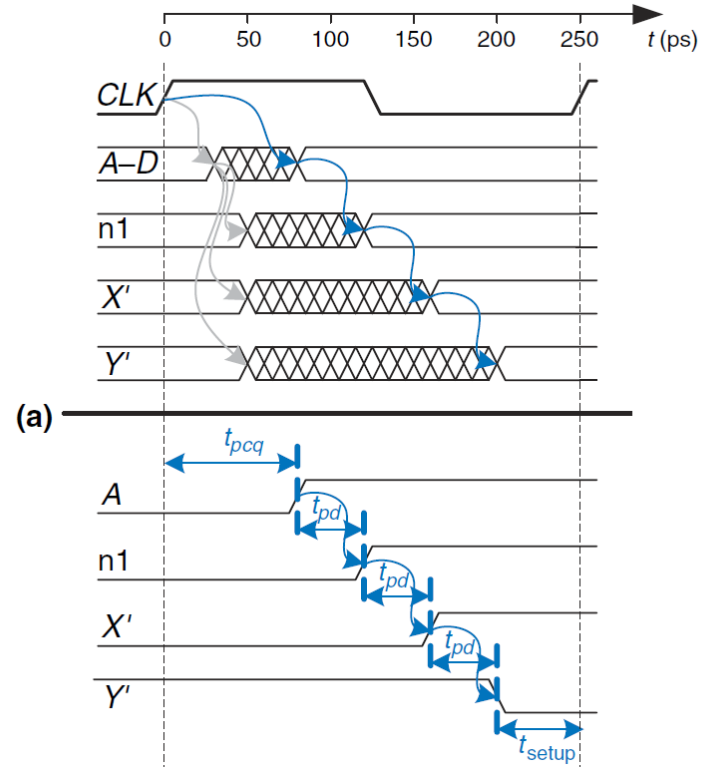 
$$\left[\begin{array}{l} t_{pd} = 35 \text{ ps} \\ t_{cd} = 25 \text{ ps} \end{array} \right.$$



$$t_{pd} = 3 \times 35 \text{ ps} = 105 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 25 \text{ ps}$$

Setup time constraint (关键路径):

$$T_c \geq (50 + 105 + 60) \text{ ps} = 215 \text{ ps}$$

$$f_c = 1/T_c = 4.65 \text{ GHz}$$

Hold time constraint (最小延迟路径):


$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{hold} ?$$

$$(30 + 25) \text{ ps} > 70 \text{ ps} ? \text{ No!}$$

时序分析2



Add buffers to the short paths:

 

$$t_{pd} = 3 \times 35 \text{ ps} = 105 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 2 \times 25 \text{ ps} = 50 \text{ ps}$$

Setup time constraint:

$$T_c \geq (50 + 105 + 60) \text{ ps} = 215 \text{ ps}$$

$$f_c = 1/T_c = 4.65 \text{ GHz}$$

Timing Characteristics

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$

$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{\text{setup}} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{\text{hold}} = 70 \text{ ps}$$

per gate

$$\left[\begin{array}{l} t_{pd} = 35 \text{ ps} \\ t_{cd} = 25 \text{ ps} \end{array} \right.$$

Hold time constraint:


$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{\text{hold}} ?$$

$$(30 + 50) \text{ ps} > 70 \text{ ps} ? \text{ Yes!}$$

时钟偏移



 - 时钟并不是在同一时间到达所有寄存器的
- 偏移 t_{skew} : 不同时钟沿的延迟
- 使用最坏情况分析




对于建立时间来说，由于时钟偏移，时钟可能提前到达。

对于保持时间来说，由于时钟偏移，时钟可能滞后到达。

带时钟偏移的建立时间分析



- 最坏情况, CLK2 is earlier than CLK1

 


对于建立时间来说, 由于时钟偏移, 时钟可能提前到达。

$$T_c \geq t_{pd} + t_{skew}$$
$$t_{pd} \leq T_c - t_{skew}$$

带时钟偏移的保持时间分析



 - In the worst case, CLK2 is later than CLK1




对于保持时间来说，由于时钟偏移，时钟可能滞后到达。

$$t_{cd} >$$

亚稳态



 
- 双稳态器件，两个稳定状态, 亚稳态处于两者之间（孔径时间内输入数据可能变化导致）
- 触发器: two stable states (1 and 0) and one metastable state（每一个双稳态的设备在两个稳定状态之间都存在一个亚稳态）



同步器



 
- 异步输入不可避免 (user interfaces, systems with different clocks interacting, etc.)
- 同步的目标: make the probability of failure (the output Q still being metastable) low; 所有的异步输入都需要经过同步器 (synchronizer) 处理。
- 同步器也不能使得亚稳态的概率降为0



同步器内部结构



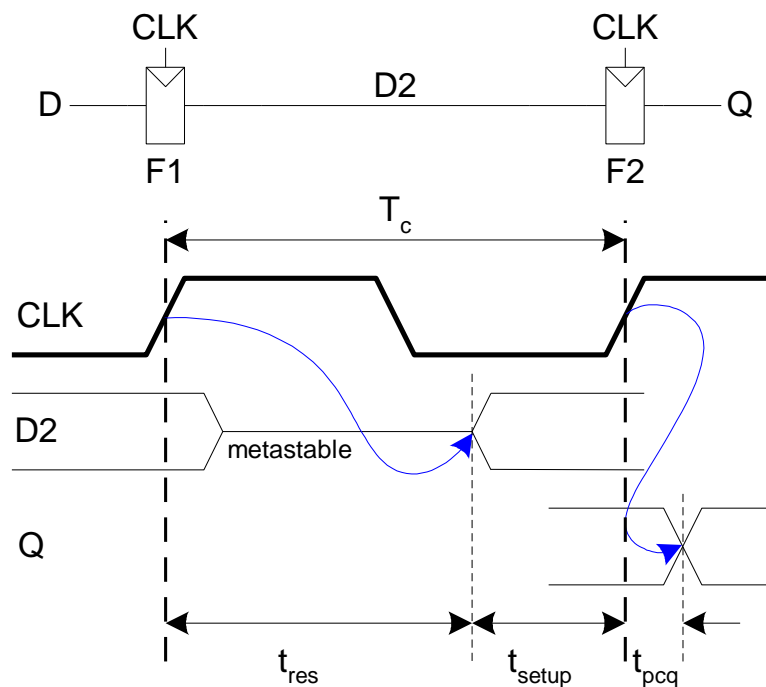- 同步器: 两个背靠背触发器组成
- 当D被F1采样时, 数据就传输进来
- 内部信号 D2 has $(T_c - t_{\text{setup}})$ time to resolve to 1 or 0, 只要 T_c 足够大



并行



- 系统速度可用延迟**Latency**和任务吞吐量**Throughput**来衡量；通过并行处理可提高吞吐量。
- 两类并行：
 - 空间并行
 - 硬件资源复制
 - 时间并行
 - 任务被打破成多个阶段
 - 流水线pipelining
 - 例如组装线

并行例子1



- 做蛋糕
- 5 minutes to 做
- 15 minutes to 烤
- 没有并行时的延迟及吞吐量?

Latency = 5 + 15 = 20 minutes = **1/3 hour**

Throughput


ur

并行例子1



- 使用并行后的吞吐量?
 - **空间并行:** Ben asks Allysa P. Hacker to help, using her own oven
 - **时间并行:**
 - 两端: 做 and 烤
 - 使用两个盘子
 - 第一个在烤时, 另一个在做


并行例子1-空间并行性

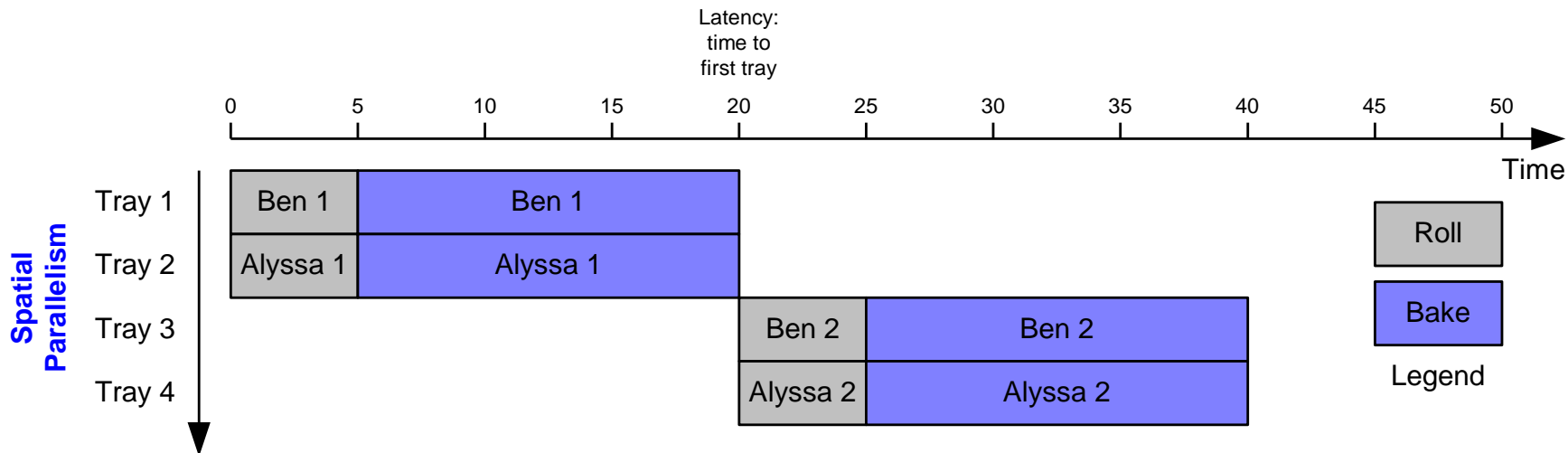

Latency =

Throughput =

并行例子1-时间并行

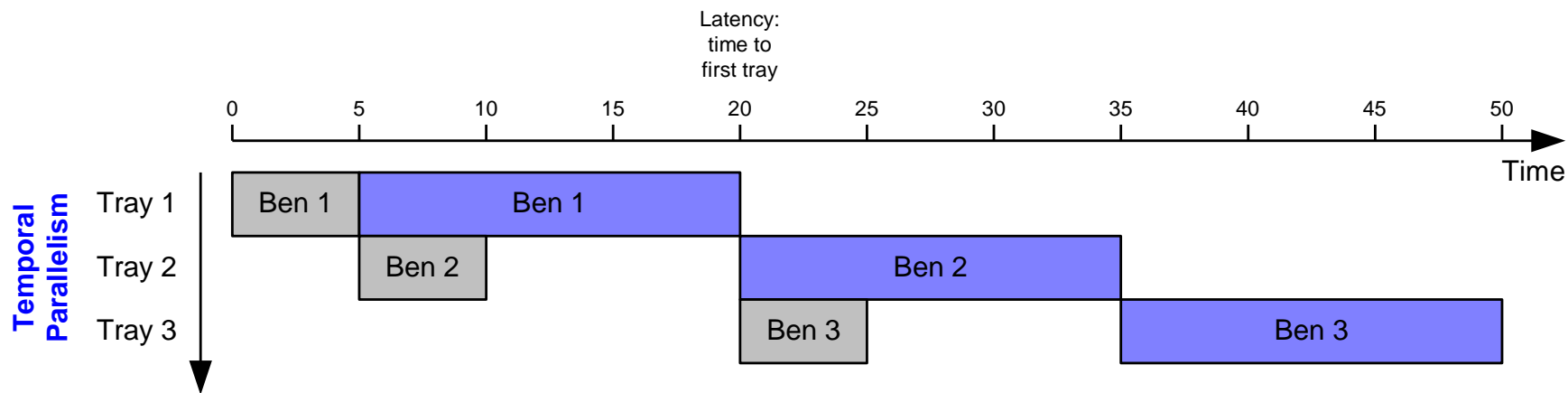

Latency =


Throughput =

同时使用两种计算, 吞吐量: **8 trays/hour**

并行例子2



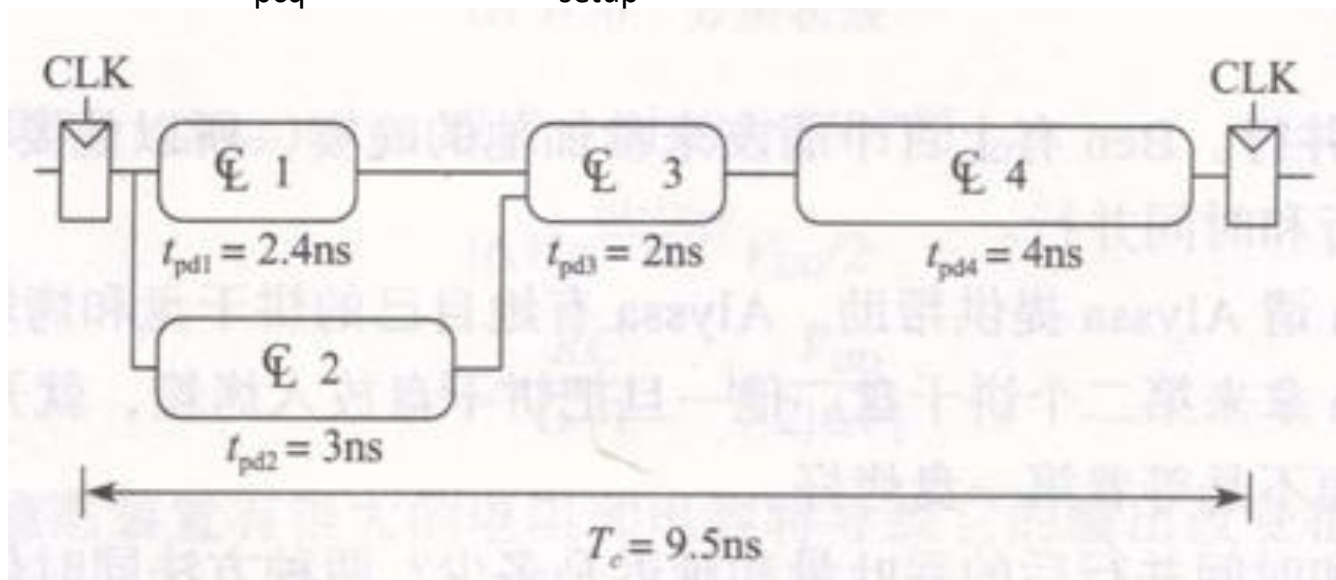已知D触发器的 t_{pcq} 为0.3ns, t_{setup} 为0.2ns, 求下图电路的延迟和吞吐量?




$$\text{Latency} = 0.3 + 3 + 2 + 4 + 0.2 = 9.5\text{ns}$$

$$\text{Throughput} = 1/9.5\text{ns} = 105\text{MHz}$$

并行例子2



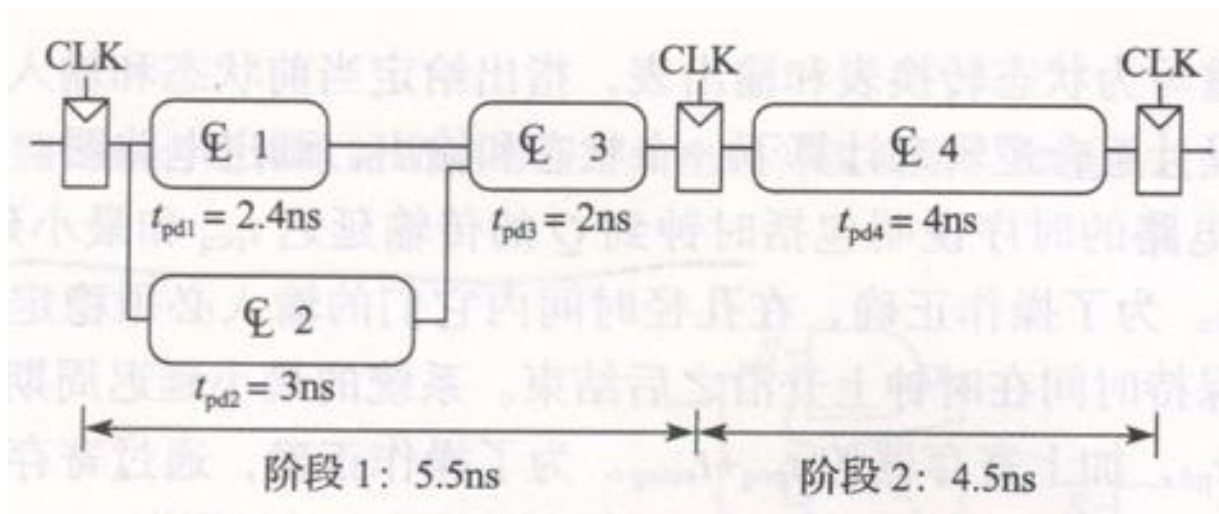已知D触发器的 t_{pcq} 为0.3ns, t_{setup} 为0.2ns, 求下图采用二级流水线电路的延迟和吞吐量?



第一级延迟 $0.3 + 3 + 2 + 0.2 = 5.5\text{ns}$ 第二级延迟 $0.3 + 4 + 0.2 = 4.5\text{ns}$


Latency = 2个时钟周期 = $5.5 * 2 = 11\text{ns}$

Throughput = $1/5.5\text{ns} = 182\text{MHz}$

并行例子2



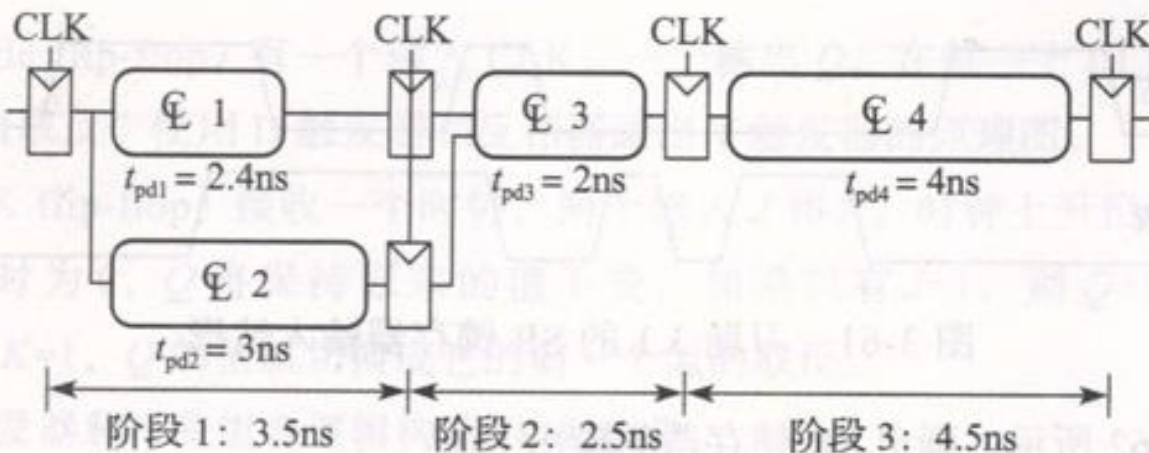已知D触发器的 t_{pcq} 为0.3ns, t_{setup} 为0.2ns, 求下图采用三级流水线电路的延迟和吞吐量?



第一级延迟 $0.3 + 3 + 0.2 = 3.5\text{ns}$ 第二级延迟 $0.3 + 2 + 0.2 = 2.5\text{ns}$

第三级延迟 $0.3 + 4 + 0.2 = 4.5\text{ns}$

Latency = 3个时钟周期 = $4.5 * 3 = 13.5\text{ns}$

Throughput = $1/4.5\text{ns} = 222\text{MHz}$

总结



- 1、时序电路记忆了先前的输入信息及状态，其输出跟之前状态和输入有关；
- 2、触发器是时序电路的重要元件，有复位和使能信号；
- 3、有限状态机FSM是设计时序电路重要手段，需掌握状态转换图、状态编码、状态转换表、输出表及电路图草图；
- 4、时序逻辑电路的时序分析：时钟到Q端的传输延迟 t_{pcq} 、最小延迟 t_{ccq} ，建立时间 t_{setup} 、保持时间 t_{hold} ，最小延迟周期 $T_c = t_{pcq} +$ 中间逻辑块传输延迟 $t_{pd} + t_{setup}$ 。
- 5、并行方式可以提高系统的吞吐量。

作业题



课后题： 3.26, 3.31, 3.33


以上3道为本章典型的题需要书面做。

其它课后题大家自己边复习本章内容边练习。熟能生巧，大家抽时间练习。

作业题3.26



Moore型状态机

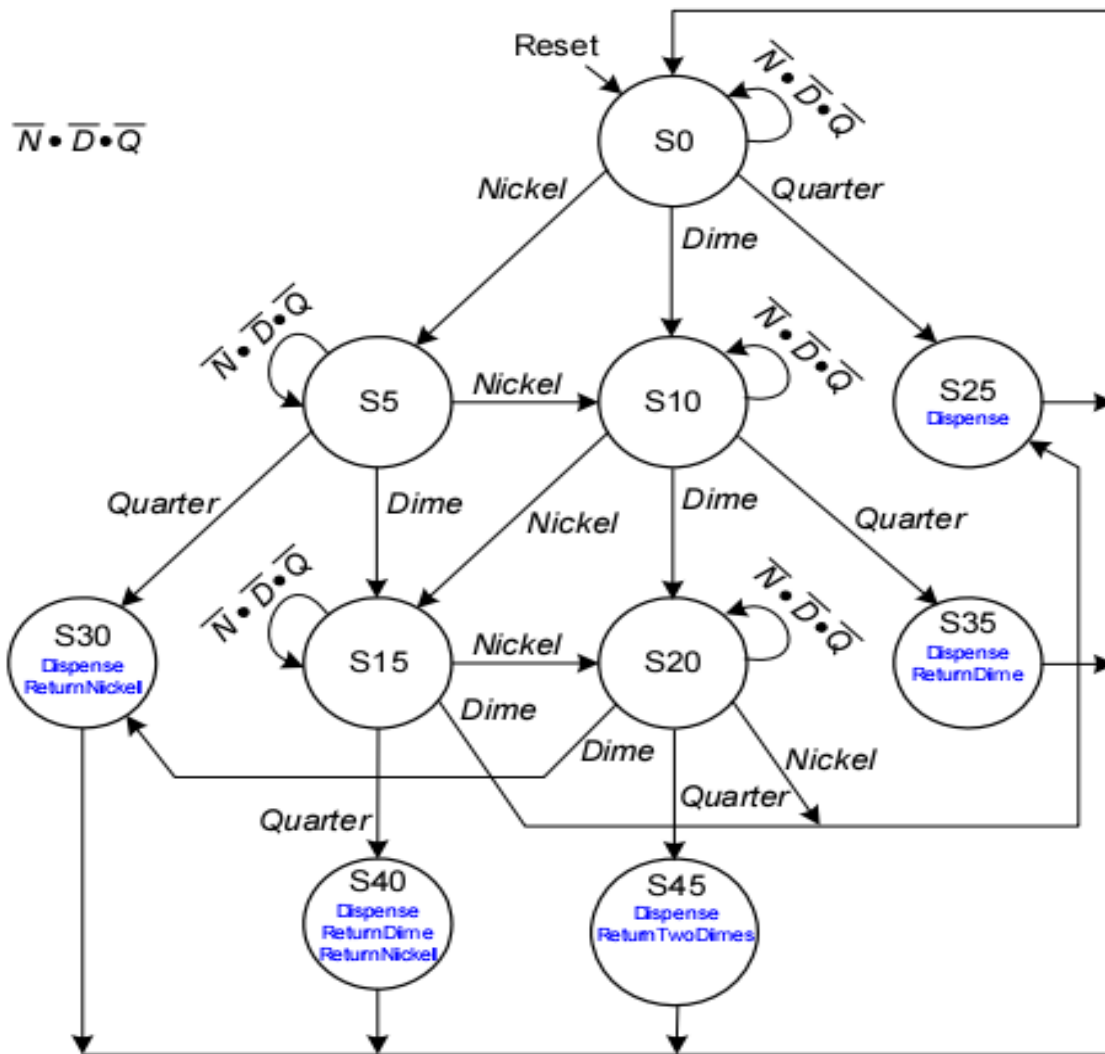


Note: $\overline{N} \cdot \overline{D} \cdot \overline{Q} = \overline{\text{Nickel}} \cdot \overline{\text{Dime}} \cdot \overline{\text{Quarter}}$

作业题3.26



输出 {Dispense, ReturnNickel, ReturnDime, ReturnTwoDime} = {D, RN, RD, RTD}

Mealy型状态机

 

注意：

- 1、case() /endcase中default状态应指定。
- 2、要求3.26分别用Moore型、Mealy型状态机SystemVerilog编程实现，并用同一个Testbench进行测试。看结果是否相同？

作业题3.26

SystemVerilog

```
module ex4_36(input logic clk, reset, n, d, q,
             output logic dispense,
             return5, return10,
             return2_10);
    typedef enum logic [3:0] {S0 = 4'b0000,
                             S5 = 4'b0001,
                             S10 = 4'b0010,
                             S25 = 4'b0011,
                             S30 = 4'b0100,
                             S15 = 4'b0101,
                             S20 = 4'b0110,
                             S35 = 4'b0111,
                             S40 = 4'b1000,
                             S45 = 4'b1001}
    statetype;
    statetype [3:0] state, nextstate;

    // State Register
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) state <= S0;
        else state <= nextstate;

    // Next State Logic
    always_comb
        case (state)
            S0: if (n) nextstate = S5;
                else if (d) nextstate = S10;
                else if (q) nextstate = S25;
                else nextstate = S0;
        endcase
endmodule
```

```
S5: if (n) nextstate = S10;
    else if (d) nextstate = S15;
    else if (q) nextstate = S30;
    else nextstate = S5;
S10: if (n) nextstate = S15;
    else if (d) nextstate = S20;
    else if (q) nextstate = S35;
    else nextstate = S10;
S25: nextstate = S0;
S30: nextstate = S0;
S15: if (n) nextstate = S20;
    else if (d) nextstate = S25;
    else if (q) nextstate = S40;
    else nextstate = S15;
S20: if (n) nextstate = S25;
    else if (d) nextstate = S30;
    else if (q) nextstate = S45;
    else nextstate = S20;
S35: nextstate = S0;
S40: nextstate = S0;
S45: nextstate = S0;
default: nextstate = S0;
endcase

// Output Logic
assign dispense = (state == S25) |
                  (state == S30) |
                  (state == S35) |
                  (state == S40) |
                  (state == S45);
assign return5 = (state == S30) |
                 (state == S40);
assign return10 = (state == S35) |
                  (state == S40);
assign return2_10 = (state == S45);
endmodule
```



作业题3.31




current state		input	next state	
s_1	s_0		s'_1	s'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	X	X	0	1

状态转换表


current state		output
s_1	s_0	
0	0	0
0	1	1
1	X	1

输出表

状态转换图

 

作业题3.33

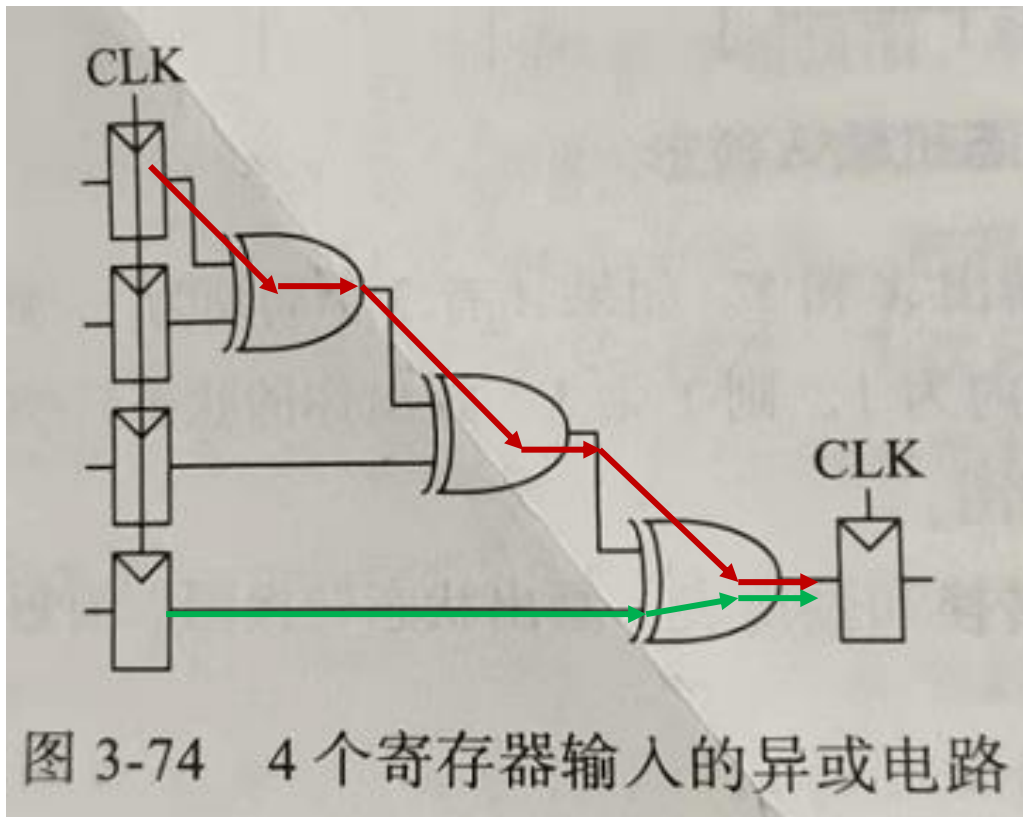

xor $t_{pd}=100\text{ps}$
 $t_{cd}=55\text{ps}$
 $t_{pcq}=70\text{ps}$
 $t_{ccq}=50\text{ps}$
DFF $t_{setup}=60\text{ps}$
 $t_{hold}=20\text{ps}$

作业题3.33



(a)

$$\begin{aligned}t_{pd} &= 3t_{pd_XOR} \\ &= 3 \times 100 \text{ ps} \\ &= \mathbf{300 \text{ ps}}\end{aligned}$$

Next, we calculate the cycle time:

$$\begin{aligned}T_c &\geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} \\ &\geq [70 + 300 + 60] \text{ ps} \\ &= 430 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$f = 1 / 430 \text{ ps} = \mathbf{2.33 \text{ GHz}}$$

(b)

$$T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} + t_{skew}$$

Thus,

$$\begin{aligned}t_{skew} &\leq T_c - (t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}), \text{ where } T_c = 1 / 2 \text{ GHz} = 500 \text{ ps} \\ &\leq [500 - 430] \text{ ps} = \mathbf{70 \text{ ps}}\end{aligned}$$

(c) First, we calculate the contamination delay through the combinational ic:

$$\begin{aligned}t_{cd} &= t_{cd_XOR} \\ &= 55 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$t_{ccq} + t_{cd} > t_{hold} + t_{skew}$$

Thus,

$$\begin{aligned}t_{skew} &< (t_{ccq} + t_{cd}) - t_{hold} \\ &< (50 + 55) - 20 \\ &< \mathbf{85 \text{ ps}}\end{aligned}$$

作业题3.33




(d)

First, we calculate the propagation and contamination delays through the combinational logic:

$$\begin{aligned}t_{pd} &= 2t_{pd_XOR} \\ &= 2 \times 100 \text{ ps} \\ &= \mathbf{200 \text{ ps}}\end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}t_{cd} &= 2t_{cd_XOR} \\ &= 2 \times 55 \text{ ps} \\ &= \mathbf{110 \text{ ps}}\end{aligned}$$



Next, we calculate the cycle time:

$$\begin{aligned}T_c &\geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} \\ &\geq [70 + 200 + 60] \text{ ps} \\ &= 330 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$f = 1 / 330 \text{ ps} = \mathbf{3.03 \text{ GHz}}$$

$$\begin{aligned}t_{skew} &< (t_{ccq} + t_{cd}) - t_{hold} \\ &< (50 + 110) - 20 \\ &< \mathbf{140 \text{ ps}}\end{aligned}$$



本章结束

Testvectors 文件



- 针对3.26输入激励 File: example.tv
- contains vectors of 输入NDQ_输出DRnRdRtd

100_
001
010
010
001
100
100
010
010
100



* 参考学习知识点

晶体管级锁存器和触发器设计



计算触发器的晶体管数量

一个D触发器需要多少个晶体管：

已知： 一个与非门： 4个晶体管

一个或非门： 4个晶体管

一个非门： 2个晶体管

一个与门： 6个晶体管

求： 一个SR锁存器需要多少个晶体管？

一个D锁存器需要多少个晶体管？

一个D触发器需要多少个晶体管？

晶体管级锁存器和触发器设计







计算触发器的晶体管数量

一个D触发器需要多少个晶体管：

- 已知： 一个与非门： 4个晶体管
- 一个或非门： 4个晶体管
- 一个非门： 2个晶体管
- 一个与门： 6个晶体管

 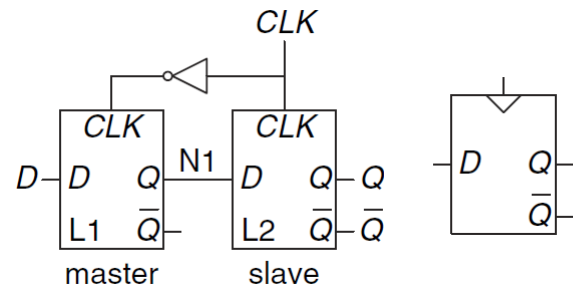 
 
- 求： 一个SR锁存器需要多少个晶体管？ **8**
- 一个D锁存器需要多少个晶体管？ **22**
- 一个D触发器需要多少个晶体管？ **46**



晶体管级锁存器和触发器设计



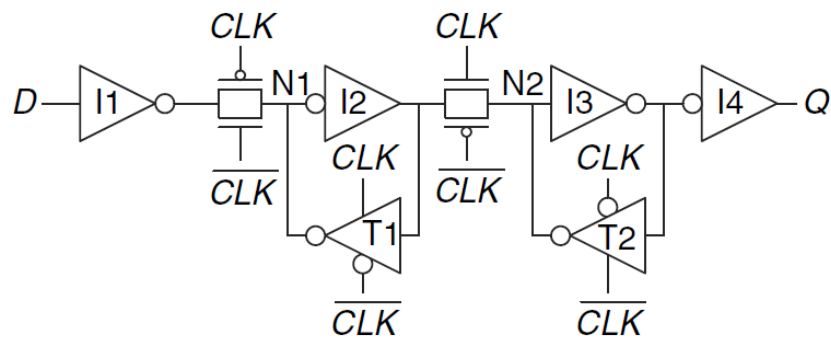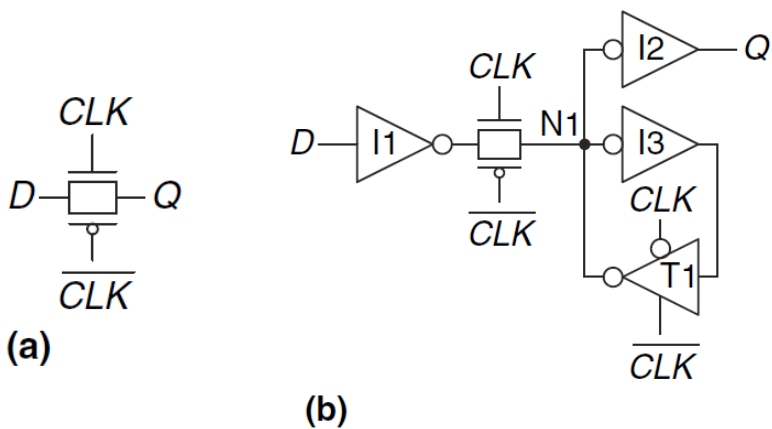- 逻辑门构造锁存器和触发器需要大量的晶体管
- 锁存器的基本作用是透明或不透明，类似一个开关
- 利用传输门来减少晶体管的数量



D触发器20个晶体管


反相器I1,I2作为输入输出缓冲器，
反相器I3和三态缓冲器T1，给N1提供反馈，是N1成为固定节点，
当CLK=0，T1驱动N1保持在有效逻辑。

同步器失效概率



如同步器输出Q仍为亚稳态，导致同步器失效的概率：
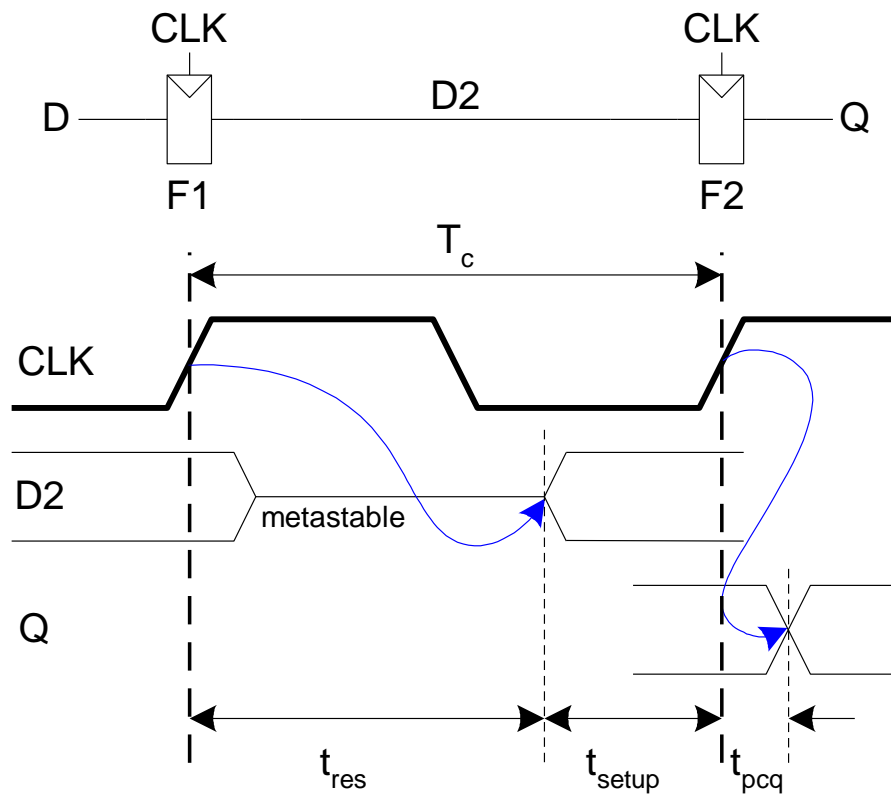
$$P(\text{failure}) = (T_0/T_c) e^{-(T_c - t_{\text{setup}})/\tau}$$



同步器的失效平均时间




- 如果同步器的输入每秒改变一次，每秒失败的可能性为 $P(\text{failure})$.
- 如果输入改变 N 次，每秒失败的可能性：

$$P(\text{failure})/\text{second} = (NT_0/T_c) e^{-(T_c - t_{\text{setup}})/\tau}$$

- 同步器失效平均时间： $1/[P(\text{failure})/\text{second}]$
- Called ***Mean Time Between Failures***, MTBF:

$$\text{MTBF} = 1/[P(\text{failure})/\text{second}] = (T_c/NT_0) e^{(T_c - t_{\text{setup}})/\tau}$$

FSM4例子

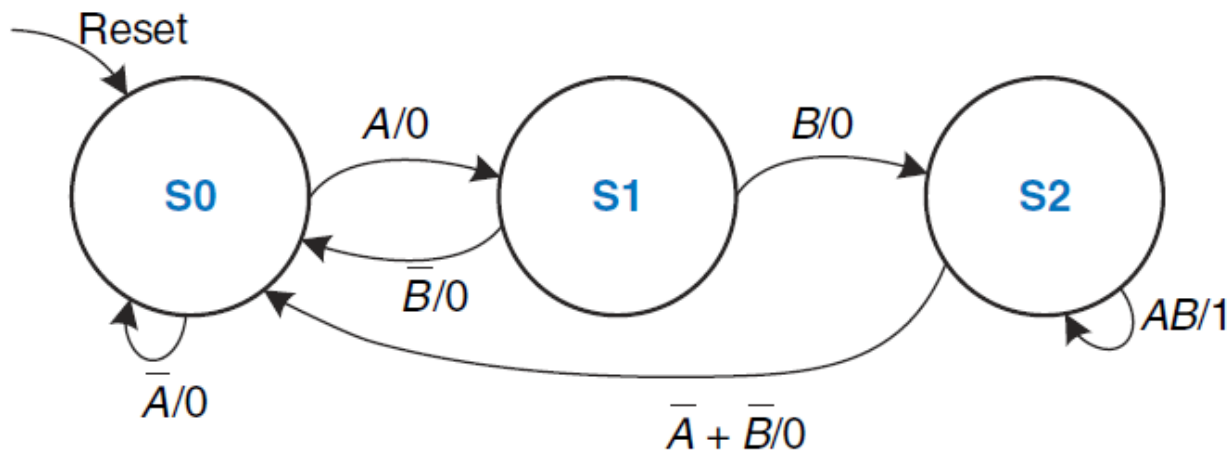


- 1: 说明状态机的功能
- 2: FSM的状态转换表、输出表（二进制码）
- 3: 写成下一个状态和输出的布尔表达式
- 4: 画出这个状态机的原理图

FSM4状态表及布尔表达式



状态与输出表

 

功能：A B 为True，输出Q

编码表

state	encoding $s_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10

current state		inputs		next state		output
s_1	s_0	a	b	s'_1	s'_0	q
0	0	0	X	0	0	0
0	0	1	X	0	1	0
0	1	X	0	0	0	0
0	1	X	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0

布尔表达式

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0 B + S_1 A B$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 A$$

$$Q' = S_1 A B$$

FSM4原理图



原理图

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0 B + S_1 A B$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 A$$

$$Q' = S_1 A B$$

